

Dzisiejszy odcinek cyklu o mikrokontrolerach rodziny 8051 poświęcimy układom peryferyjnym I/O, czyli tzw. wejścia-wyjścia (ang. "Input/Output").

Omówione zostaną typy układów, najciekawsze rozwiązania konstrukcyjne, od tych najprostszych do nieco bardziej skomplikowanych.


Aby jednak zachować związek z cyklem o mikroprocesorach, wszystkie przedstawione w artykule układy będą w 100% kompatybilne z komputerkiem edukacyjnym AVT-2250, z którym wielu z Was, drodzy

Czytelnicy pracuje już od kilku miesięcy. Zapoznamy się z kilkoma rozwiązaniami praktycznymi, a analiza przykładowych procedur obsługi tych układów pozwoli na zrozumienie zasady ich działania oraz nauczy każdego elastycznie dołączać dodatkowe urządzenia wejścia-wyjścia do dowolnego układu mikroprocesorowego, opartego o procesory serii '51, a także podobne.



Co to są właściwie te układy wejścia/wyjścia i do czego służą? Najprostszą odpowiedzią na to pytanie niech będzie przykład, kiedy to za pomocą mikroprocesora (pracującego np. w układzie komputerka edukacyjnego - z zewnętrzną magistralą danych) chcemyysterować wiele (np. 20) żarówek, zapalając je na przemian, tak jak to się dzieje w przypadku popularnych węży świetlnych. Każdy w tym miejscu powie, że do tego potrzebne będą układy pośredniczące (tzw. mocy), bowiem jak wiemy obciążalność prądowa wyjść portów procesora jest niewielka, zresztą żarówki pracują w większym zakresie napięć, toteż dołączenie ich bezpośrednio do mikrokontrolera z pewnością przyczyniło by się do jego uszkodzenia. Jest to prawda, ale czy do końca? Odpowiedź z pewnością znajdziecie w niniejszym artykule.

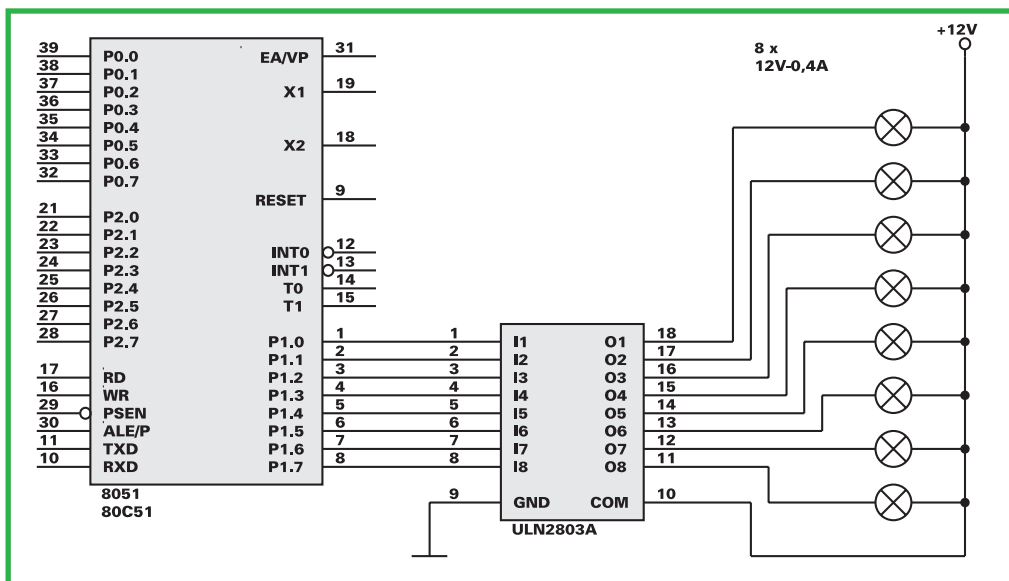Rys. 1 Dołączenie sekcji żarówek do procesora 8051



PROSTE UKŁADY WYJŚCIOWE

Na rys.1 pokazano przykładowe dołączenie 8-miu niskonapięciowych żarówek do jednego, wolnego portu procesora 8051, pracującego z zewnętrzną pamięcią programu - tak jak nasz komputer edukacyjny. Jak widać w naszym przykładzie zastosowano, jako bufor mocy popularny układ ULN2803, który jest ośmiokrotnym buforem mocy, dodatkowo zabezpieczony diodami zwrotnymi przed przepięciami.


Zamiast takiego układu, można np. posłużyć się bramkami TTL z otwartym kolektorem i wyjściami wysokonapięciowymi. Do takich układów należą np.:

7406 - 6-krotny inwerter z wysokonapięciowym wyjściem (do +30V) typu otwarty kolektor. Ociążalność każdej bramki wynosi dodatkowo 10 wejść TTL.

7407 - 6-krotny wzmacniacz, bufor, z wysokonapięciowym wyjściem (do +30V) typu otwarty kolektor. Obciążalność każdej bramki wynosi 25 wejść TTL.

7438 - 4 dwuwyjściowe braki NAND typu otwarty kolektor ze zwiększoną obciążalnością do 30 wejść TTL.

Nie będę tu przytaczał schematów wewnętrznych tych układów, wszystkie one mniej lub bardziej dokładnie zostały omówione w cyklu artykułów "Pierwsze kroki w cyfrowce" w EdW. Na rys.2 przedstawiono sposób na zwiększenie obciążalności wyjść procesora za pomocą jednego z w/w układów do sterowania sekcją 6-ciu przełączników. Do tego celu zaprzęgnięto 1 układ 7407. Dodatkowo każdą cewkę przełącznika zbocznikowano diodą małosygnałową w celu tłumienia przepięć tworzących się w cewce podczas zdejmowania napięcia z jej zacisków.

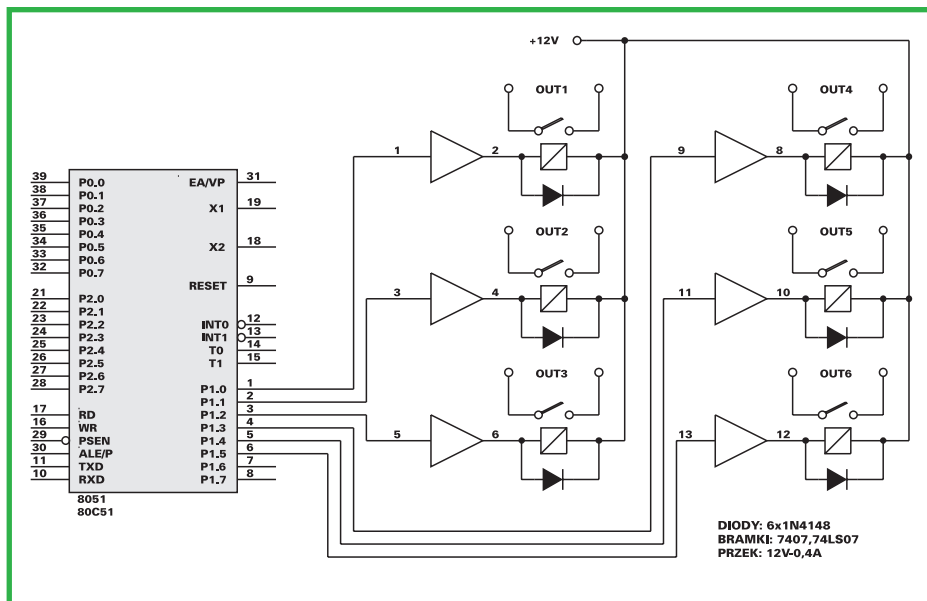

Rys.2 Sterowanie przełącznikami za pomocą portu P1 procesora.

Aby zilustrować sterowanie taką sekcją przełączników posłużmy się przykładem. Otóż aby załączyć np. tylko wyjścia OUT1, OUT2 i OUT5, należy wykonać instrukcję:

```
MOV P1, #101100b ;wyzerowanie bitów - końcówek 0, 1 i 4 portu P1
```

Wyzerowanie odpowiednich końcówek portu P1 spowoduje "otwarcie" wyjścia odpowiedniej bramki i załączenie przełącznika. Te przełączniki, które mają pozostać wyłączone, powinny mieć ustawione odpowiednie bity rejestru portu P1. W naszym przykładzie są to bity 2, 3 i 5 (bity numeruje się od zera), co odpowiada przełącznikom OUT3, OUT4 i OUT6.

Można także włączyć lub wyłączyć dowolny przełącznik oddzielnie, jaką instrukcją, to zapewne już wiecie, a no chociażby włączenie przełącznika OUT4 realizowane jest za pomocą polecenia:


```
CLR P1.3 ;włączenie przełącznika OUT4
```

a wyłączenie

```
SETB P1.3 ;wyłączenie przełącznika OUT4
```

Zauważmy że takie sterowanie przełącznikami "od plusa" zasilania (kiedy cewka znajduje się po stronie dodatniego napięcia a nie masy) w układach procesorowych dodatkowo zabezpiecza przełączniki, przed przypadkowym, krótkotrwałym włączeniem w przypadku, kiedy uruchamiamy cały układ. Jak bowiem wiecie z poprzednich odcinków klasy mikroprocesorowej, procesor po włączeniu zasilania "zeruje się" i na wszystkich jego portach wstępnie ustawiają się stany wysokiej

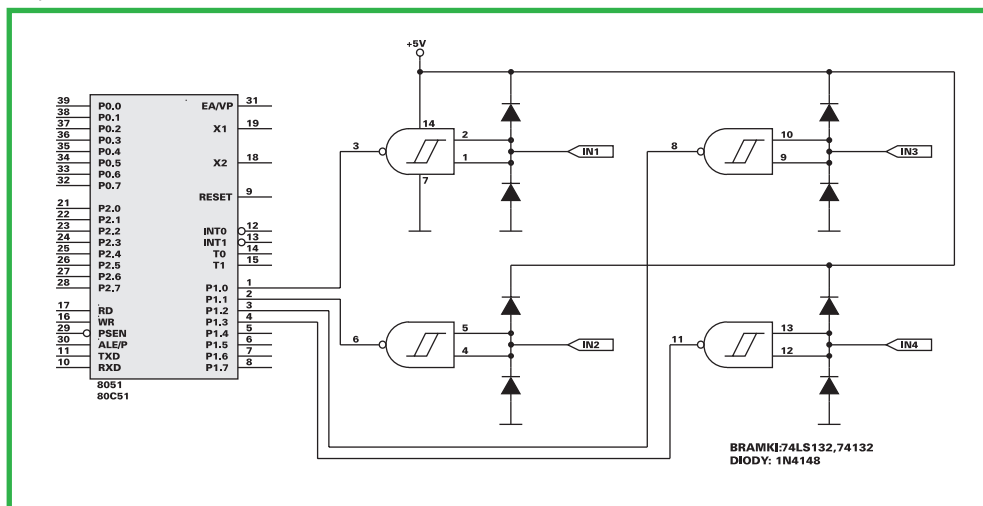Rys.3 Najprostszy sposób na bezpieczny monitorowanie sygnałów niskonapięciowych z zakresu -0,5...+5,5V.



impedancji, co dla bramek TTL jest po prostu jedynką. Dlatego w takiej sytuacji przełączniki pozostaną wyłączone.

Dlatego w tak prostych układach sterowania, np. przełącznikami nie zaleca się stosowania bramek np. 7406. Wspominałem o tym już w pierwszych dwóch numerach klasy mikroprocesorowej ponad rok temu.

Przedstawione powyżej przypadki to najprostsze z możliwych przykłady urządzeń wyjścia (ang. "Output") w układach mikroprocesorowych. I nie są to bynajmniej wspomniane żarówki, czy przełączniki oraz towarzyszące im elementy, ale "to co nimi steruje". W tym przypadku jest to port P1 procesora - to on był właśnie układem wyjścia, wyposażone dodatkowo w bufor zwiększające jego obciążalność.

PROSTE UKŁADY WEJŚCIOWE

Często zachodzi potrzeba monitorowania stanów logicznych na kilku liniach jednocześnie i podejmowania w związku z tym określonych działań. Najprostszym przykładem jest "obserwacja" przez procesor linii dozoru w systemie alarmowym. Na

rys.3 pokazano uzbrojone wejścia portu P1, jako najprostszy układ wejściowy procesora. Rolę buforów wejściowych pełnią bramki zabezpieczone dodatkowo na wejściach przez przepięciami diodami małosygnałowymi lub transilami. Te ostatnie to nowoczesne elementy potrafiące "gasić" przepięcia sięgające kilkuset woltów i trwające mikrosekundy - a więc bardzo krótko, wystarczająco jednak długo aby zniszczyć bramkę, a co za tym idzie cały układ scalony. Oczywiście nie musimy w tym miejscu przestrzegać przez bezpośrednim dołączeniem wysokonapięciowych linii zewnętrznych do wejść procesora, może mieć to bowiem złe skutki i spowodować awarię całego systemu.

W układzie w celu wyeliminowania stanów przejściowych zastosowano bramki Schmitta zawarte w popularnym układzie 74132. Taki system pozwala na monitorowanie sygnałów cyfrowych nadchodzących np. ze znacznej (jak na układy cyfrowe) odległości, czyli już od 50 cm w górę nawet do kilku metrów. Układy wejściowe dostosowane do większych napięć przedstawimy przy innej okazji, już teraz można jednak stosować chociażby np. proste dzielniki napięcia dodatkowo transilami lub diodami.

Odczyt stanu na danym wejściu możliwy jest podobnie jak w przypadku wyjść. Można więc odczytać cały port na raz np. za pomocą instrukcji:

```
MOV A, P1
```

a potem analizować poszczególne bity akumulatora, lub monitorować każdy pin portu oddzielnie. Nie należy jednak zapomnieć, aby przedtem zainicjować końcówkę portu jako wejście wpisując do rejestru tego portu logiczną jedynkę, za pomocą instrukcji:

```
SETB P1.x
```


gdzie x - oznacza numer końcówki portu P1. Sytuacja taka jest konieczna tylko wtedy, kiedy od momentu uruchomienia (zasilenia) procesora, port P1 (lub niektóre jego piny) były wykorzystywane jako wyjścia pracujące w stanie logicznego "0".

Toteż jeżeli przedtem użyłeś polecenia np.

```
CLR P1.5 ;ustawienie stanu logicznego "0" na końcówce 6 procesora
```

zerowałeś jakieś piny portu P1 poleceniem

```
MOV P1, xx
```

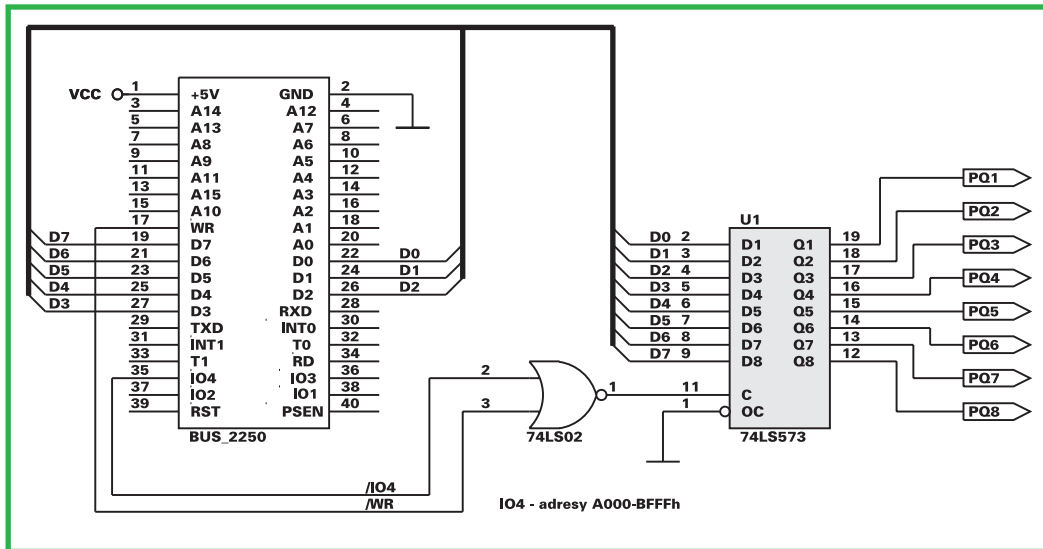

Rys.4 Dołączenie zewnętrznego portu wyjściowego

gdzie xx to albo stała albo rejestr zawierający liczbę z wyzerowanymi bitami
 powinien, przed użyciem tego pinu jako wejścia, ustawić w rejestrze portu P1 jego bit, np. poleceniem:

SETB P1.5

tylko raz, a potem odczytywać stan końcówki, gdy zajdzie potrzeba przy pomocy instrukcji np.

MOV C, P1.5

lub testować końcówkę portu wprost za pomocą instrukcji np. skoków warunkowych

JB P1.5, ustawiony

..... ; instrukcje, gdy stan na pinie 5 portu P1 jest niski

ustawiony:

..... ; instrukcje, gdy stan na tej końcówce jest wysoki

... ZA MAŁO..., ODWIECZNY PROBLEM

W praktyce, kiedy mamy do czynienia z procesorami 8051 pracującymi z zewnętrzną pamięcią programu, do wykorzystania pozostaje jedynie port P1 oraz niektóre końcówki portu P3. Porty P0 i P2 są zajęte generowaniem sygnałów na szynie adresowej w celu odczytu kolejnych instrukcji z pamięci programu - EPROM, lub odczytem / zapisem danych do zewnętrznej pamięci danych (SRAM). Wtedy w najlepszej sytuacji mamy do wykorzystania wolne piny:

- P1.0... P1.7 - 8 końcówek

- P3.2 (INT0), P3.3 (INT1), P3.4 (T0), P3.5 (T1), P3.0 (RXD), P3.1 (TXD) - 4 końcówki

- P3.6 (WR) i P3.7 (RD) - dodatkowo 2 końcówki, jeżeli nie korzystamy z zewnętrznej pamięci danych

W sumie więc mamy do dyspozycji 16 uniwersalnych końcówek wejścia/wyjścia (I/O). Niestety często okazuje się że to stanowczo za mało. Wtedy z pomocą może nam przyjść rozbudowanie układów wejścia/wyjścia za pomocą dodatkowych układów cyfrowych (np. serii TTL), dołączonych do magistrali procesora.

Dzięki takim układom oraz za pomocą instrukcji odwołujących się do zewnętrznej pamięci danych (MOVX.....) możliwe jest "ustawianie" lub odczytywanie większej - praktycznie dowolnej ilości końcówek cyfrowych.

Na rys.4 przedstawiony jest dobudowany do magistrali komputerka edukacyjnego prosty układ wyjściowy. BUS_2250 to złącze - magistrala komputerka znajdująca się na płycie bazowej w postaci 2-rzędowego 40-pinowego złącza, na jej krawędzi.

Zastosowano układ scalony, 74LS573, który jest 8-bitowym latch'em, znanym z konstrukcji komputerka AVT-2250, gdzie pełnił rolę zatrzaśku młodszej części 16-bitowego adresu. Dla przypomnienia powiem, że

podanie wysokiego poziomu logicznego na wejście C (pin 11) układu 74LS573 powoduje przeniesienie stanów logicznych panujących na wejściach D1...D8 tego układu odpowiednio na wyjścia Q1...Q8. Wejście OC steruje trójstanowymi wyjściami Q1...Q8. Podanie stanu niskiego na tę końcówkę powoduje odblokowanie wyjść Q1...Q8, dzięki czemu zatrzaśnięte z wejść D1...D8 stany logiczne pojawią się na wyjściach układu U1.

Utrzymywanie tej końcówki w stanie logicznej "1" powoduje ustawienie wszystkich wyjść w stan wysokiej impedancji.

W tabeli 1 przypominam zasadę działania układu 74573. Znaczenie symboli jest następujące:

Z – stan wysokiej impedancji

H – stan wysoki (logiczny)

L – stan niski (logiczny)

x – stan nieistotny (dowolny)

Tabela 1

wejścia			wyjścia
OC	C	D	Q
H	x	x	Z
L	L	x	bez zmian
L	H	L	L
L	H	H	H

Ponieważ w naszym przykładzie układ U1 pracuje jako wyjściowy, końcówkę OC dołączyliśmy do masy, tak aby na wyjściach panował stan - zatrzaśnięty z wejść D1...D8 podczas opadającego zbocza sygnału na wejściu "C" (pin 11).

Nie wchodząc na początku w szczegóły powiem, że układ z rys.4 pozwala na zapamiętanie stanów cyfrowych na ośmiu wyjściach (Q1...Q8) układu U1 za pomocą instrukcji:

MOV DPTR, #IO4

MOV A, #10101010b


MOVX @DPTR, A

W przykładzie tym wykonanie instrukcji spowoduje ustawienie na przemian stanów logicznych wysokich i niskich na końcówkach Q1...Q8 portu U1. Stanie się tak za sprawą zapisania liczby 10101010b pod adres w zewnętrznej przestrzeni adresowej od adresu IO4 (A000h).

Przeanalizujemy zapis do układu U1. Procesor wykonując instrukcję MOVX,... powoduje pojawienie się stanu niskiego na końcówce IO4 złącza komputerka w przypadku kiedy w rejestrze DPTR znajdzie się dowolny adres z zakresu A000h...BFFFh. Równocześnie w momencie zapisu do rejestru procesor podaje stan niski na linię /WR, co w efekcie powoduje powstanie stanu wysokiego na wyjściu braku 74LS02 (rys.4), która realizuje negację sumy logicznej sygnałów /WR i /IO4. Wysoki stan na wyjściu tej bramki powoduje zapisanie danych D0...D7 z szyny danych procesora 8051 do rejestru U1, a dzięki temu, że wejście /OC U1 jest zwarte do masy, dane te pojawią się natychmiast na wyjściach Q1...Q8 zatrzaśku U1.

W ten sposób za pomocą jednej bramki logicznej, jednego układu scalonego (U1) oraz trzech instrukcji zrealizowaliśmy prosty układ portu wyjściowego o ośmiu wyjściach. Wyjścia te, podobnie jak opisywanego wcześniej portu P1, można teraz wykorzystać do dowolnych celów, np. do sterowania układami wykonawczymi dowolnych urządzeń, np. 8-kanalowego węża świetlnego.

Też to potrafisz

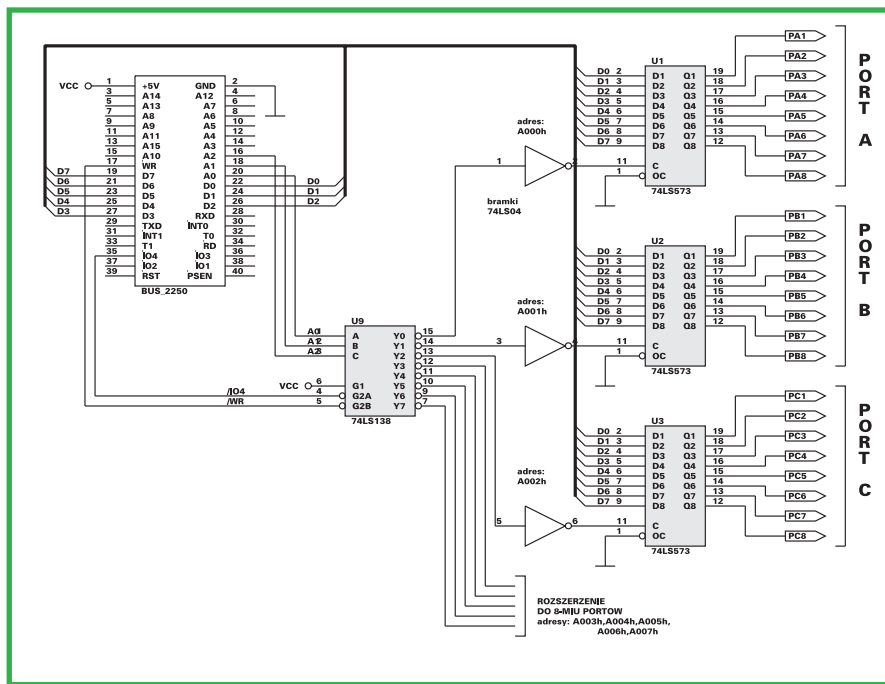

Rys.5 Jeden ze sposobów na rozbudowanie ilości układów I/O procesora.

Zapisując dowolne, zależne od sytuacji wartości za pomocą instrukcji podanych w ostatnim przykładzie (w miejsce #10101010b) możemy wpływać na stany 8-miu wyjść portu U1, a dzięki temu sterować maksymalnie 8-ma urządzeniami zewnętrznymi.

Na rys.5 przedstawiłem sposób na powiększenie ilości układów wyjściowych. Jak widać do tego celu wykorzystano dodatkowy układ dekodera 74LS138 (U9). Dzięki takiemu rozwiązaniu, za pomocą 1 dekodera '138 możliwe jest zaadresowanie maksymalnie 8-miu rejestrów typu 74LS573. Aby zrozumieć schemat ideowy najlepiej jest znaleźć podobieństwa z rys.4. W tym przypadku dekodery U9 dekoduje 3 najmłodsze linie adresowe magistrali procesora: A2, A1 i A0. Dzięki temu każdy z rejestrów 74LS573 może być zapisany oddzielnie, za pomocą sekwencji instrukcji podanych w poprzednim przykładzie, z tym że inne będą wartości wpisywane do rejestru DPTR. I tak aby np. zaadresować (zapisać) rejestr U3 należy posłużyć się instrukcjami:

```
MOV DPTR, #IO4_U3
```

```
MOV A, #11001100b
```

```
MOVX @DPTR, A
```

wcześniej należy jednak umieścić deklarację opisującą zapis: IO4_U3, tzn.

```
IO4_U3 equ A002h
;bo IO4=A000h +2 (offset U3)
```

Można także zapisać adres od razu do rejestru DPTR, instrukcją:

```
MOV DPTR, #A002h
```

a efekt będzie ten sam.

W układzie z rys.5 sygnały /IO4 i /WR zostały dołączone do dwóch wejść zezwalających dekodera U9, dzięki czemu w momencie gdy jeden i drugi przyjmuje stan "0" dekodery zostają odblokowane i uaktywnione zostaje (stanem niskim) jedno z 8-miu wyjść układu U9, zależnie od stanu linii adresowych A2...A0.

Stan niski z wyjścia dekodera U9 zostaje zanegowany przez dołączoną do niego bramkę negacji (NOT) a następnie w postaci dodatniego impulsu (zapisu) powoduje zatrzaśnięcie danych D0...D7 z magistrali komputerka w jednym z rejestrów 74LS573. Reasumując aby "wysterować" poszczególne rejestry, i każde z ich 8-miu wyjść, należy do DPTR wpisać ich odpowiednie adresy, i tak:

dla U1 - MOV DPTR, #0A000h

dla U2 - MOV DPTR, #0A001h

dla U3 - MOV DPTR, #0A002h

dla U8 - MOV DPTR, #0A007h

a następnie wykonać zapis do akumulatora stanu 8-miu wyjść danego rejestru, np.:

```
MOV A, 1111110b ;tylko wyjście Q8 w stanie "0", reszta "1"
```

i wykonać zapis

```
MOVX @DPTR, A
```

i to wszystko, prawda że proste!


Na rys.5 nie pokazano, ze względu na oszczędność miejsca dołączenia pozostałych 5-ciu rejestrów U4...U8, ale sposób sterowania i podłączenia do dekodera jest identyczny jak w przypadku U1...U3, czyli do wyjść dekodera U9 poprzez bramki negacji.

We wszystkich pokazanych przykładach można używać układów w wersjach CMOS, np. 74HCT138, 74HCT04, 74HCT573, itp., należy jednak pamiętać aby uwzględnić mniejszą obciążalność wyjść tych ostatnich przy dołączaniu dodatkowych układów wyjściowych. Uwaga ta będzie dotyczyć także pozostałych przedstawionych w artykule przykładów.

No dobrze, układy wyjściowe, umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami mamy w zasadzie omówione, no przynajmniej te najprostsze rozwiązania. Pora przejść do układów, które umożliwią odczyt zewnętrznych stanów logicznych przez procesor, krótko mówiąc "badanie" cyfrowych sygnałów dochodzących z zewnątrz do układu komputerka.

Rysunek 6 przedstawia prosty sposób na sterowanie zapisem i odczytem 8-miu zewnętrznymi liniami cyfrowymi. Spójrzmy przez chwilę jedynie na zastosowanych tu nowy układ scalony U2 - 74LS541.

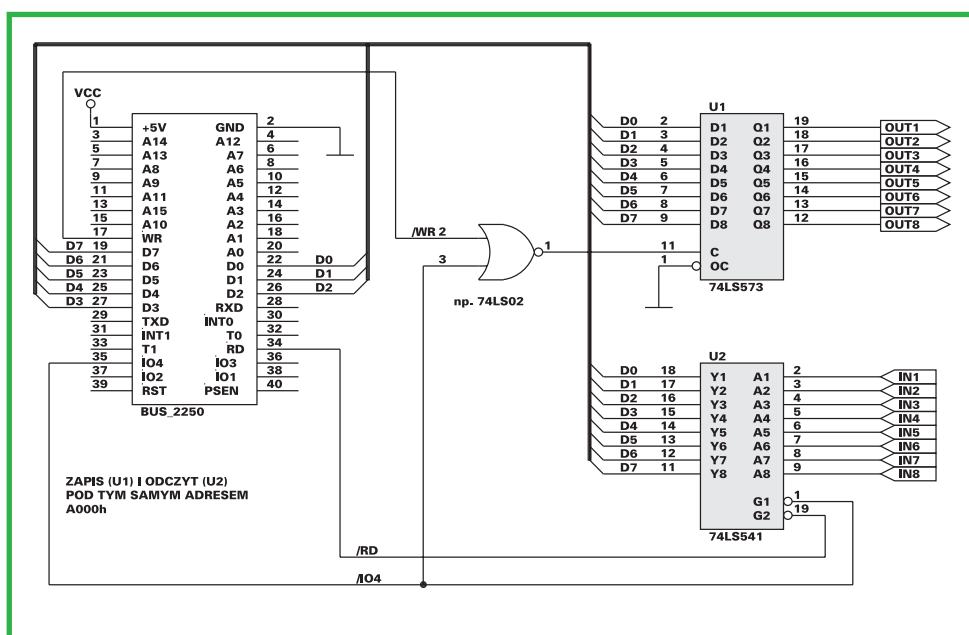Jest to 8-mio bitowa "brama", dzięki której możliwy jest transfer danych z jej



Rys.6 Sposób na wykorzystanie tego samego adresu do sterowania zapisem (U1) i odczytem (U2) sygnałów cyfrowych.

wejść (A1...A8) na wyjścia (Y1...Y8) w momencie, kiedy oba sygnały sterujące G1, G2 znajdują się w stanie niskim. Innymi słowy, kiedy podamy na wejścia G1, G2 stan niski, to "to" co pojawi się na wyjściu (np. A1) pojawi się także na wyjściu Y1. W przeciwnym przypadku, gdy jedno (lub oba) wejścia znajdują się w stanie wysokim, wszystkie wyjścia Y1...Y8, znajdują się w stanie wysokiej impedancji. Dzięki temu m.in. możliwe jest zastosowanie tych układów w systemach mikroprocesorowych, takich jak komputerek edukacyjny.

Tabela 2 opisuje działanie układu.

Tabela 2

wejścia			wyjścia
G1	G2	A	Y
H	x	x	Z
x	H	x	Z
L	L	L	L
L	L	H	H


Popatrzmy na tę część schematu, która odnosi się do układu U2, bowiem sposób podłączenia U1 i bramki NOR został już omówiony. Podobnie jak w przypadku układu wyjściowego (U1) podłączony został bufor wejściowy U2. W tym przypadku obyło się jednak bez korzystania z dodatkowej bramki sumy logicznej, bowiem, wykorzystano dwa wejścia zezwalające G1 i G2 układu 74LS541. Jedno z tych wejść dołączono do sygnału /RD procesora, a drugie do sygnału /IO4, który jak wiemy przyjmuje stan niski w momencie adresowania obszaru A000h...BFFFh procesora. W ten prosty sposób, kiedy np. chcemy odczytać stany wejść A1...A8 układu U2, możemy to zrobić za pomocą instrukcji:

```
MOV    DPTR, #IO4
```


```
MOVX A, @DPTR
```

i to wszystko. W akumulatorze znajdzie się liczba, której poszczególne bity odpowiadają stanom na wejściach A1...A8 w momencie odczytu (tzn. kiedy sygnał /RD przyjmuje stan niski) przez mikroprocesor portu U2.

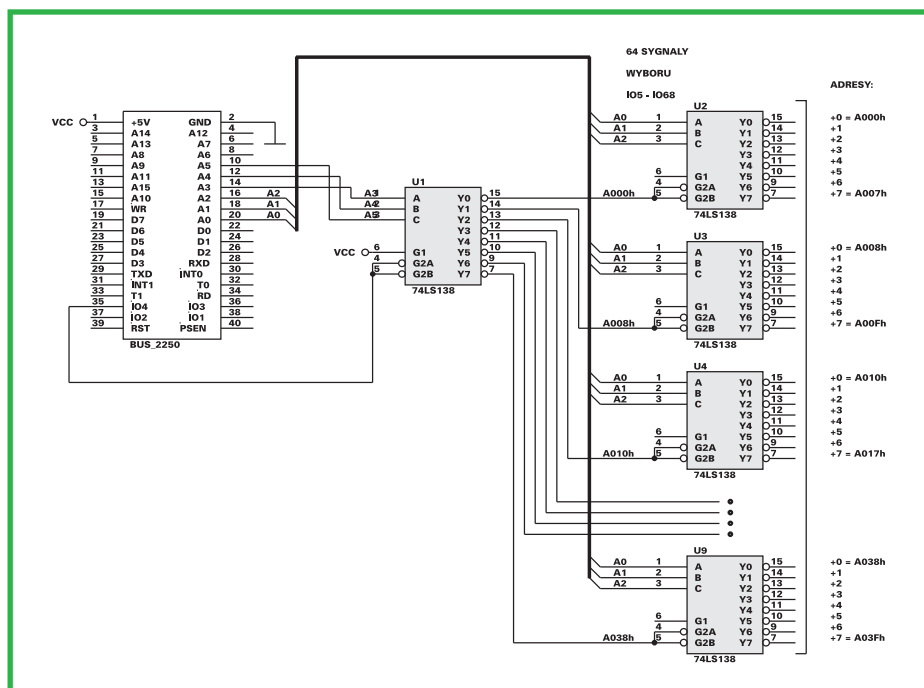Rys.8 Sposób na kaskadowe łączenie dekodów 74138



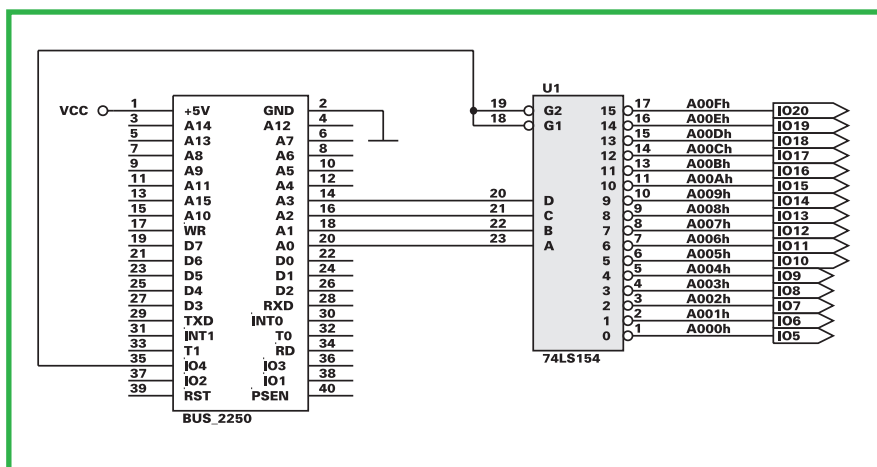Rys.7 Zastosowanie układu demultipleksa jako dekodera adresów



W tym miejscu bardziej wnikliwi czytelnicy mogą dostrzec problem, który może pojawić się jeżeli w obszarze adresowym dekodowanym przez sygnał IO4 pojawi się inny układ, np. pamięć (lub jej część) statyczna SRAM. Wtedy odczytując port U2 (adres 0A000h) odczytana może zostać komórka w pamięci SRAM. W przypadku gdy obie dane pochodzące z portu i pamięci nie będą zgodne nastąpi efekt iloczynu montażowego, który w najbardziej niekorzystnym przypadku (przy użyciu układów serii LS) może spowodować uszkodzenie pamięci lub portu U2. Dlatego w przykładach omawianych w niniejszym artykule, należy sprawdzić, aby pamięć SRAM w komputerku miała pojemność 8kB (typ 6264). W przypadku gdy posiadasz pamięć 62256 (32kB), należy przełączyć zworę JP3 na płytce bazowej komputerka na adres C000h a programy testujące porty I/O opisane w artykule, kompilować oczywiście z dyrektywą:

```
ORG    C000h
```

Na rys.7 przedstawiono sposób na zwiększenie liczby sygnałów wyboru I/O do 16-tu za pomocą zwykłego układu demultipleksa 74LS154. Dzięki takiemu dołączeniu linii adresowych oraz sygnału /IO4 komputerka do układu U1, w prosty sposób uzyskujemy dodatkowe linie sterujące dowolnymi urządzeniami np. I/O, takimi jakie opisałem wcześniej. W układzie z rys.7 poszczególne wyjścia IO5...IO20 odpowiadają następującym adresom:

IO5, adres A000h
 IO6, adres A001h
 IO7, adres A002h
 IO8, adres A003h
 IO9, adres A004h
 IO10, adres A005h
 IO11, adres A006h
 IO12, adres A007h
 IO13, adres A008h
 IO14, adres A009h
 IO15, adres A00Ah
 IO16, adres A00Bh
 IO17, adres A00Ch
 IO18, adres A00Dh
 IO19, adres A00Eh
 IO20, adres A00Fh

Na kolejnym rysunku 8 pokazany jest sposób na generowanie wielu sygnałów wyboru I/O za pomocą kaskadowo połączonych dekodów 74138. Jak widać, dzięki układowi U1 możliwe jest wysterowanie kolejnych dekodów U2...U9 i w efekcie uzyskanie 64 sygnałów wyboru. Analizując powyższy schemat należy zwrócić uwagę na sposób dołączania poszczególnych linii adresowych do wejść A,B i C dekodów 74138.


Zrozumienie zasady łączenia wejść adresowych pozwoli na samodzielne, dowolne organizowanie przestrzeni adresowej procesora. Kolejne przykłady przybliżą Ci to, drogi Czytelniku.

[illegible]

wejścia		funkcja
G	DIR	
H	H	$A = B = Z$
H	L	$A = B = Z$
L	H	$A \rightarrow B$
L	L	$A \leftarrow B$

[illegible]

ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 10/98

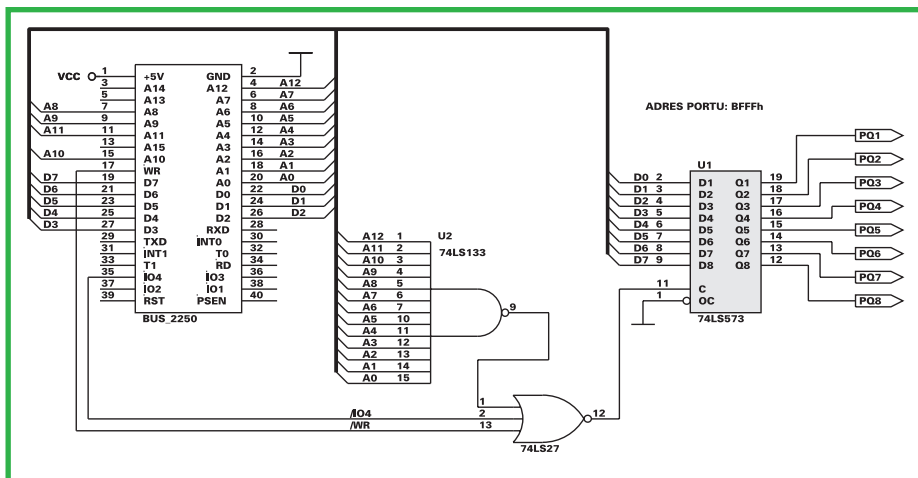

Rys.11 Przykład pełnego dekodowania pojedynczego układu I/O

Tabela 4

wejścia			wyjścia
OC	CLK	D	Q
H	x	x	Z
L	L	x	bez zmian
L	L->H	L	L
L	L->H	H	H

Popatrzmy na rys.10. W stanie spoczynku, sygnały /RD, /WR i /IO4 są w stanie wysokim. Dzięki temu na wejściu zapisu układu U1 (pin 11) panuje stan niski, dzięki bramce NOR negującej sumę logiczną sygnałów /WR i /IO4 (która dokonywana jest za pomocą bramki OR).

Dodatkowo wejście kasujące przerzutnika /RS zbudowanego z 2 bramek NAND jest w stanie wysokim. Podobnie sygnał /RD jest w stanie wysokim a po zsumowaniu z sygnałem /IO4 ustawia w stanie wysokim wejścia zezwalające G1, G2 układu U2, czyli blokuje działanie bramki U2. Jeżeli teraz procesor wykona cykl zapisu do portu, to w wyniku tego nastąpi zapis do układu U1 oraz dodatkowo zostanie ustawiony przerzutnik /RS, dzięki czemu na wejściu zezwalającym U1 (OC) powstanie stan niski, co uaktywni wyjścia tego układu i w efekcie pojawienie się danych z szyny danych komputerka D0...D7 na wyjściach I/O 1...I/O 8 całego układu. Cykl zapisu nie wpłynie przy tym na działanie układu wejściowego U2, który pozostanie nadal nieaktywny. Jeżeli procesor dokona cyklu odczytu, to stan niski z wyjścia bramki OR sumującej sygnały /RD i /IO4 spowoduje skasowanie przerzutnika /RS i pojawienie się stanu wysokiego na wejściu zezwolenia /OC U1 – co zablokuje układ U1 (wyjścia w stanie wysokiej impedancji). Dzięki temu możliwy będzie odczyt stanów linii

I/O 1...I/O 8. Ze względu na pewne niedoskonałości przedstawionego układu z rys.10, polegające na nieuwzględnieniu niektórych zależności czasowych, konieczne okazać się może dwukrotne odczytanie portu IO4 w momencie, gdy ostatnio był on używany jako wyjście. Dzieje się tak dlatego, że może nastąpić sytuacja, kiedy przerzutnik /RS nie zdąży przerzucić swego stanu i zablokować wyjścia układu U1, zanim procesor odczyta stan linii wyjściowych portu. W takim przypadku odczytana zostanie ostatnia wartość wpisana do portu U1.

Dlatego jeżeli ostatnią operacją na układzie z rys.10 było np.

```
MOV DPTR, #IO4
```

```
MOVX @DPTR, A ; zapis do portu U1
```

to przy pierwszy odczyt warto przeznaczyć "na straty"

```
MOVX A, @DPTR
```

a dopiero drugi

```
MOVX A, @DPTR
```

potraktować jako prawidłowy i dokonać po tym analizy akumulatora.

ACH, TE ADRESOWANIE...

Z pewnością niektórzy z Was, drodzy Czytelnicy, zauważyli, analizując powyższe przykłady, fakt tzw. "niepełnego dekodowania adresów". Chodzi o to, że adresując – zapisując układ, np. z rys.4, mamy do

czynienia z pojedynczym układem wyjściowym, czyli fizycznie zajmującym tylko jeden adres w przestrzeni adresowej procesora, a tymczasem, sposób podłączenia go do komputerka pozwala na użycie aż 8192 adresów (A000h...BFFFh). Dzieje się tak dlatego, bo wykorzystany do selekcji układu U1 (rys.4) sygnał /IO4 jest aktywny dla tego właśnie zakresu adresów. Toteż zaadresowanie

```
MOV DPTR, #A000h
```

```
MOVX, @DPTR, A
```

czy

```
MOV DPTR, #BFFFh
```

```
MOVX, @DPTR, A
```

czy może

```
MOV DPTR, #B260h
```

```
MOVX @DPTR, A
```

w praktyce da ten sam efekt.

Można więc z całą odpowiedzialnością stwierdzić że jest to czyste "marnotrawstwo" adresów! I tak z pewnością jest. Aby temu zaradzić stosuje się pełniejsze lub całkiem pełne dekodowanie danego adresu (lub kilku) tak aby np. port U1 z rys.4 był dekodowany tylko i wyłącznie dla danego jednego adresu np. BFFFh – i żadnego więcej. W ten sposób w pozostałym obszarze A000h...BFFFh można by umieścić pozostałe 8191 układów I/O, co nie zawsze w praktyce jednak jest potrzebne. Na rys.11 pokazano zmodyfikowany układ dekodowania pojedynczego portu wyjściowego (z rys.4). Jak widać układ U1 zostanie zmodyfikowany tylko jeżeli procesor zaadresuje go pod adresem: BFFFh. Dzieje się tak dlatego, że dodatkowa bramka U2 realizuje negację iloczynu logicznego młodszych 13-tu linii adresowych: A12...A0. Dzięki temu tylko wtedy, kiedy na liniach tych pojawi się logiczna jedynka oraz dodatkowo uaktywniony zostanie sygnał IO4, port U1 zostanie zapisany – oczywiście jeżeli procesor wykona instrukcję

```
MOVX @DPTR, A
```

kiedy to także sygnał /WR przyjmie stan niski. Wtedy na wyjściu bramki U2 pojawi się niski stan logiczny, który wraz z niskim stanem sygnału /IO4 oraz niskim stanem /WR spowoduje pojawienie się wysokiego poziomu na wyjściu trzywejściowej bramki NOR.

W przykładzie zastosowano nietypową, ale spotykaną w handlu 13-wejściową bramkę logiczną NAND typu 74LS133. W razie trudności z nabyciem, można w zastępstwie użyć połączonych kaskadowo wielu bramek NAND o mniejszej liczbie wejść. Można także spróbować zawęzić obszar dekodowania układu I/O w inny sposób, możliwości jest wiele, toteż inne rozwiązania pozostawiam wam jako pracę domową, drodzy Czytelnicy.

W dzisiejszym odcinku to tyle na temat prostych układów wejścia-wyjścia. Następnym razem zajmiemy się bardziej złożonymi – programowalnymi układami I/O, dzięki którym możliwy jest nie tylko odczyt i zapis ale także generowanie przerwań. Pokażę wam także jak w prosty sposób wyposażać nasz komputer edukacyjny w port drukarkowy zgodny ze standardem Centronics – w dodatku pracujący w dwóch kierunkach!

Przedstawię schemat ideowy takiego rozwiązania oraz procedury w języku 8051 realizujące pożyteczne funkcje drukowania wprost z komputerka edukacyjnego oraz dodatkowo emulujące złącze drukarki w komputerku, dzięki czemu możliwy będzie transfer danych np. z komputera PC do komputerka AVT-2250 tym razem nie przez złącze RS-232c ale przez złącze równoległe Centronics i to z o wiele większą prędkością! Na razie to tyle, zapraszam więc do kilku dodatkowych zadań, które przygotowałem na powakacyjne jesienne już wieczory.

Sławomir Surowiński

LEKCJA 10

Proponuję trzy zadania. Oto one:

1. Zmodyfikować układ z rys. 9 tak aby uwzględniał przy sterowaniu sygnał /WR zapisu, bez zmiany funkcjonalnej układu – patrz tekst.
2. Narysować zmodyfikowany układ dekodera z rys.7 który zamiast układu 74LS154 wykorzystuje układy 74LS138.
3. Do układu z rys. 10 dobudować dekodery, dzięki któremu układ U1 będzie zapisywany pod adresem A000h a odczytywany spod adresu A001h.

Rozwiązania zadań w kolejnym numerze EdW. Wesolej zabawy !