## RaspbPI\_PLUS\_GPIO Moduł rozszerzeń GPIO Pi B+



Opisywany projekt modułu rozszerzeń umożliwia zastosowanie Raspberry Pi+ w aplikacjach kontrolnych i sterujących, zapewniając dostęp do wszystkich sygnałów GPIO dostępnych w nowej wersji.

Schemat ideowy modułu pokazano na **rysunku 1**. Wśród jego parametrów można wymienić następujące funkcjonalności:

- 14×GPIO o poziomie logicznym CMOS 3,3 V.
- 8×GPIO z konwerterem poziomów do standardu CMOS 5 V.
- Złącza UART, I<sup>2</sup>C.
- Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym DS1338.
- 4×wejście analogowe z 12-bitową rozdzielczością.
- Złącze dla modułów komunikacyjnych zgodnych pod względem wyprowadzeń z Xbee.



• Zasilacz impulsowy 3,3 V dla modułów Xbee.

Wszystkie złącza zgodne są ze standardem Arduino Bricks, co umożliwia bezpośrednie wykorzystanie szerokiej gamy czujników, przetworników i elementów wykonawczych.

Sygnały w standardzie 3,3 V ze złącza GPIO są doprowadzone do złącza DIO i razem ze złączami V33 i GND stanowią blok



Rysunek 1. Schemat ideowy modułu GPIO dla Raspberry Pi+

## MINIPROJEKTY



Rysunek 2. Schemat montażowy modułu GPIO dla Raspberry Pi+

zgodny z Arduino Bricks 3,3 V. Złącze DIO ma powielone zasilanie na wyprowadzeniach 15 i 16 ułatwiając wyprowadzenie sygnałów wraz z zasilaniem taśmą SIP16. Taka konwencja jest zastosowana do wszystkich złącz GPIO. Sygnały z magistral szeregowych w standardzie 3,3 V mają odrębne złącza nazwane UART i I<sup>2</sup>C. Układ U4 pełni funkcję konwertera poziomów 3,3 V/5 V ułatwiając bezpośrednie wykorzystanie części wyprowadzeń GPIO do przyłączenia sygnałów 5-woltowych. Na płytce zamontowano

- REKLAMA ·

również układ scalony zegara czasu rzeczywistego DS1338 (kompatybilny z DS1307) z podtrzymaniem bateryjnym, niezbędny w aplikacjach sterujących. Ze względu na brak wejść analogowych w Raspberry Pi, kolejnym elementem modułu jest 4-wejściowy 12-bitowy przetwornik A/C typu ADS1015. Obwód C2,3, L1 filtruje zasilanie przetwornika. Sygnały wejściowe doprowadzone są do złącza AI, zakres napięcia wejściowego w konfiguracji asymetrycznej to 0...3,3 V.

Ostatnim elementem modułu jest złacze dla modułów komunikacyjnych zgodnych z Xbee. Ze względu na zróżnicowane wymagania odnośnie do standardów komunikacji szeregowej, w porównaniu do modułu komunikacji RaspbPI Com dla Raspberry Pi A/B, zrezygnowałem z umieszczania wszystkich układów interfejsów na płytce modułu. Zawsze okazuje się, że część jest niewykorzystana lub co gorsza - jakiegoś standardu brakuje. W kolejnym artykule zostanie kilka typów modułów zgodnych z Xbee, umożliwiających różne sposoby komunikacji szeregowej. Taki podział umożliwia wykorzystanie ich także do współpracy z PC, Launchpadem, Arduino i wszystkimi platformami prototypowymi mającymi złącze lub moduł rozszerzający Xbee. Oprócz sygnałów UART, do wyprowadzeń Xbee jest

W ofercie AVT*
AVT-1854 A
Wykaz elementów:
R2: 470 Ω (SMD 0805)
C1C3, C6, C8C12: 0,1 μF (SMD 0805)
C4, C5, C7: 10 μF (SMD 0805)
LD1: dioda LED, SMD, 0805
U1: DS1338Z (SO8)
U2: ADS1015DGS (MSOP10)
U3: ADP2108AUJZ (SOT-23/5)
U4: TXS0108EPWR (SSOP20)
BAT: bateria litowa CR2020 z oprawką
do druku KEYS3000
GPIO: złącze IDC40 żeńskie
L1: dławik 1 μΗ (SMD 0805)
L2: dławik 2,2 μΗ (DLJ4018)
RES: przycisk SMD
RM (XBEE): złącze SIP10, żeńskie, 2 mm
XT: 32768 kHz (kwarc SMD)
Listwy goldpin
Dodatkowe materiały na FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 07641, pass: yus9jv2r
<ul> <li>wzory płytek PCB</li> </ul>
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów
dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie
wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienio
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wluto-
wane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów
dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje
to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link umieszczony w opisie kitu)
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij sie, którą

doprowadzony przycisk RES (reset) oraz dioda LD1 sygnalizująca poziom sygnału odbieranego RSSI (dla modułów radiowych). Ze względu na spory pobierany przez Xbee prąd, zastosowałem odrębny zasilacz 3,3 V z układem ADP2108.

## MINIPROJEKTY



Rysunek 3. Zaktualizowana lista GPIO

Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej pokazano na **rysunku 2**. Jest ona zgodna mechanicznie z Raspberry B+, aby umożliwić wykorzystanie złącz wyświetlacza i kamery. Stabilność mechaniczną zapewniają cztery otwory mocujące. Montaż nie wymaga komentarza.

Aby uniknąć pomyłek, obszar z sygnałami zgodnymi z 5 V jest wyróżniony soldermaską. Należy pamiętać, że podłączenie sygnałów przekraczających 3,3V do pozostałych wyprowadzeń GPIO Raspberry Pi nieodwracalnie je uszkodzi. Ze względu na współdzielenie sygnałów interfejsu szeregowego UART i I<sup>2</sup>S przez moduł Xbee, złącza UART oraz I<sup>2</sup>C, należy zwrócić uwagę, aby nie wykorzystywać ich równocześnie.

Moduł nie wymaga uruchamiania. Należy jedynie skonfigurować system do obsługi poszczególnych peryferiów. W celu wykorzystania RTC konieczne jest dodanie obsługi magistrali I<sup>2</sup>C. W tym celu sprawdzamy czy w pliku *sudo nano /etc/modules* znajduje się definicja *i2c-dev*. Jeżeli nie, to musimy

REKLAMA

ją dodać, zapisać zmiany i zrestartować PI. Po uruchomieniu należy pobrać narzędzia odpowiadające za obsługe I<sup>2</sup>C:

sudo apt-get install python-smbus sudo apt-get install i2c-tools

Po zainstalowaniu, w pierwszej kolejności sprawdzamy w konsoli prawidłowe działanie I<sup>2</sup>C *sudo i2cdetect -y 1.* Pod adresem 0x68 powinno pojawić się urządzenie – DS1307, (pod adresem 0x48 jest widoczny ADS1015). Następnie ładujemy moduł zegara:

sudo modprobe rtc-ds1307 sudo bash echo ds1307 0x68 > /sys/class/ i2c-adapter/i2c-1/new device

Ustawienia czasu i daty systemowej dokonujemy poleceniem sudo date. Zapis czasu systemowego do RTC wykonujemy poleceniem sudo hwclock –w. Sprawdzenie poprawności zapisu sudo hwclock –r. Aby czas systemowy po uruchomieniu PI był automatycznie aktualizowany przez RTC, musimy w pliku sudo nano /etc/modules dodać linię rtc-ds1307, a w pliku sudo nano /etc/rc.local linie:

echo ds1307 0x68 > /sys/class/ i2c-adapter/i2c-1/new\_device

sudo hwclock –s

przed poleceniem exit 0. Przy kolejnym uruchomieniu PI, czas zostanie pobrany z RTC bez synchronizacji z zegarem sieciowym. Dla sprawdzenia gpio można wykorzystać WebIOPI. W tym celu należy pobrać zainstalować https://code.google.com/p/ webiopi/wiki/DOWNLOADS. Wersja 0.7.0 nie ma obsługi rozszerzonego GPIO, więc należy wykonać pewne modyfikacje plików źródłowych. W pliku ./python/utils/version. py file należy edytować linię 11 i dopisać do niej wartości pogrubione: MAPPING[2] = [...V33", ...V50", 2, ...V50", 3, ...GND", 4, 14. "GND", 15, 17, 18, 27, "GND", 22, 23, "V33", 24, 10, "GND", 9, 25, 11, 8, "GND", 7, "DNC", "DNC", 5, "GND", 6, 12, 13, "GND", 19, 16, 26, 20, "GND", 21] oraz edytować plik ./htdocs/webiopi.js. Trzeba w nim odszukać:



linię 76 zawierającą *this.PINS* = *Array(27);* i zamienić ją na *this.PINS* = *Array(41);* 

linię 560 zawierającą for (var pin=1; pin <= 26; pin++) i zamienić ją na for (var pin=1; pin <= 40; pin++).

Następnie należy skompilować zmiany poleceniem sudo ./setup.sh skip-apt. Po kompilacji skonfigurować Webiopi do obsługi przetwornika ADS1015. W tym celu, w pliku /etc/webiopi/config w sekcji przetworników ADC dodać wpis ads0=ADS1015 zapisać zmiany i uruchomić serwer Webioipi sudo /etc/init.d/webiopi start. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu http://localhost:8000/ (użytkownik: webiopi, hasło: raspberry) w linku GPIO-header powinna być widoczna zaktualizowana lista GPIO (**rysunek 3**). Po wybraniu linku Device Monitor, powinny być widoczne odczyty z wejść ADS1015, jak na **rysunku 4**.

Opis modułów komunikacyjnych zostanie umieszczony w kolejnym artykule.

Adam Tatuś, EP