



**AVT
5229**

Miernik lamp elektronowych (1)

Od kilkunastu lat widać, że wzmacniacze lampowe przeżywają renesans. Niestety, z jakością lamp bywa różnie, zwłaszcza tych zalegających od wielu lat na półkach. Prezentowany tester nie tylko pozwoli sprawdzić lampy, ale również jest bardzo ciekawą kombinacją techniki mikroprocesorowej i stosunkowo wysokich napięć.

Od kilku lat konstrukcje elektroniczne oparte o lampy elektronowe, a w szczególności lampowe układy audio, przeżywają swoją drugą młodość. Podstawowym elementem układu jest lampa elektronowa, której parametry bezpośrednio rzutują na jakość konstruowanego urządzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie nieużywanych lamp ze starej produkcji, potocznie określanych „NOS”. Niestety, często zmuszeni jesteśmy do stosowania lamp używanych lub produkowanych współcześnie. Lampy po wielu latach pracy narażone są na zmniejszenie emisji katody, pogorszenie lub wręcz

utrata próżni, zatrucie katody i wiele innych niebezpieczeństw. Z kolei firmy, które wznowiły produkcję lamp, nie mają na razie dostatecznego doświadczenia lub nie potrafią zachować rygorystycznych reżimów technologicznych, bo ich wyroby rzadko osiągają parametry z dawnych katalogów. Wszystko to powoduje, że obecnie pomiar parametrów lamp jest ważniejszy niż w czasie, gdy lampy były powszechnie dostępne.

Poza nielicznymi, kosztownymi wyjątkami nie produkuje się już mierników lamp, a dostęp do starych konstrukcji jest mocno ograniczony. Potwierdzeniem tego są ceny,

AVT-5229 w ofercie AVT:
AVT-5229A – płytka drukowana

Podstawowe informacje:

- Pomiar lamp w typowych i nietypowych punktach pracy
- Wbudowany katalog z danymi 100 najpopularniejszych lamp
- Możliwość wykorzystania miernika jako niezależnych zasilaczy (żarzenia, anodowego)
- Pomiar wszystkich istotnych napięć i prądów na elektrodach mierzonej lampy
- Automatyczny pomiar podstawowych parametrów z wyliczaniem parametrów pochodnych: nachylenia S [mA/V], wzmocnienia napięciowego K [V/V], rezystancji wewnętrznej w punkcie pracy R [kΩ]
- Prezentacja danych na wyświetlaczu LCD
- Transmisja wyników pomiaru do komputera PC poprzez interfejs RS232.

Dodatkowe materiały na CD i FTP:

- <ftp://ep.com.pl>, user: 16489, pass: 1xh8b8t1
- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych na **Wykazie elementów** kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD i FTP:

- (wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
- AVT-1512 Kieszonkowy tester lamp NIXIE (EP 1/2009)
- Przyrząd do badania lamp elektronowych (EP 10/2005)



Fot. 1. Miernik P507

jakie osiągają mierniki produkcji polskiej typu P-507 (fot. 1) i P-508 lub czechosłowackie BM-215A (fot. 2). Nawet jeśli uda się zdobyć taki przyrząd z niezbędnym kompletem kart, to miarodajne wyniki pomiarów można uzyskać na tych kilkudziesięcioletnich przyrządach dopiero po dokładnym przeglądzie i kalibracji.

Największe problemy czekają nas jednak przy próbie dokonania pomiarów tak wiekowym sprzętem. Setki kart zawierające nastawy dziesiątek przełączników i potencjometrów mogą skutecznie zniechęcić współczesnego pasjonata lamp elektronowych i taki sposób obsługi zupełnie nie przystaje do XXI wieku.

Wzorem funkcjonalnym dla opracowywanej konstrukcji był tester lamp elektronowych BM-215A. Umożliwiał on pomiar emisji lamp i nachylenia charakterystyki. Obsługa tego przyrządu polegała na wyborze karty pomiarowej lampy z katalogu miernika, ułożeniu jej na specjalnym polu pomiarowym, „zaprogramowaniu” zasilacza i zakresu pomiarowego wskaźnika na podstawie oznaczeń z karty lampy oraz wykonaniu pomiarów poprzez wybór odpowiednich położeń przełącznika pomiaru. Główne wady miernika to brak stabilizacji napięć zasilających lampę i niemożność płynnego ustawiania napięć zasilacza, co często powoduje konieczność dokonania pomiaru w punkcie pracy niezgodnym z katalogiem. Dodatkowym „urozmaiceniem” są gabaryty miernika – 230×240×340 mm i ciężar 15 kg!

Wszystko to spowodowało, że na forum miłośników lamp i retro radiotechniki „Trioda” (www.trioda.com/forum) narodził się pomysł opracowania nowoczesnego miernika lamp elektronowych. Przy konstruowaniu przyrządu główny nacisk położono na uproszczenie obsługi, obniżenie kosztów i jak największą uniwersalność.

Parametry lamp elektronowych

Współcześnie asortyment dostępnych lamp uległ znacznemu okrojeniu w porównaniu ze „złotą epoką” lamp elektronowych przypadającą na lata 50.–60. Lampy stosuje się głównie przy renowacji starych radiodiodników i telewizorów. W nowo konstruowanych urządzeniach znajdują raczej zastosowanie lampy z produkcji współczesnej lub wspomniane

wcześniej NOS. Szczególnie te drugie cieszą się zasłużeniem dobrą opinią ze względu na wysoką jakość wykonania i przystępną cenę.

W urządzeniach audio zastosowanie znajdują najczęściej podwójne triody małej mocy serii ECC81/82/83/88 i ich radzieckie odpowiedniki funkcjonalne 6N1/2/23P, 6H8/9S, pentody mocy serii EL34/84 6L6/6V6, KT66/88 oraz nieco rzadziej pentody małej mocy, takie jak EF86, 6SJ7.

Podstawowym parametrem, który musi być wyznaczony dla oceny jakości lampy, jest **prąd anodowy I_a [mA]**. Jest to prąd, który wpływa do anody przy określonych przez producenta lampy napięciach: U_a , U_{g1} , U_{g2} , U_{g1} , przy nominalnym żarzeniu U_h/I_h . Wartość zmierzoną porównujemy z danymi podanymi przez producenta. Znaczące zmniejszenie prądu anodowego w stosunku do wartości nominalnej wskazuje na pogorszenie własności emisyjnych katody. Z kolei zbyt duża wartość może wskazywać na pogorszenie próżni. Prąd anodowy jest mierzony bez żadnych dodatkowych obliczeń.

Nachylenie charakterystyki S [mA/V] jest parametrem szczególnie ważnym przy dobieraniu lamp w pary i kwadry, które będą pracować równolegle lub przeciwobnie. Wartość nachylenia S wyliczamy na podstawie pomiarów w dwóch punktach leżących w otoczeniu punktu pracy. Po załączeniu żarzenia i odczekaniu kilku minut ustawiamy napięcie siatki pierwszej U_{g1} na wartość z katalogu. Następnie ustawiamy napięcie anodowe U_a na wartość katalogową i mierzymy prąd anodowy $I_a(1)$. W kolejnym kroku zwiększamy napięcie siatki pierwszej o 1 V i ponownie mierzymy wartość prądu anodowego $I_a(2)$. Po podstawieniu do wzoru:

$$S(U_a = \text{const}) = \frac{I_a(2) - I_a(1)}{\Delta U_{g1}} \left[\frac{\text{mA}}{\text{V}} \right]$$

otrzymujemy wartość nachylenia.



Fot. 2. Miernik BM-215

W starych miernikach napięcie siatki pierwszej U_{g1} zazwyczaj ustawiało się w pierwszym kroku na wartość nominalną, a następnie dodatkowym przełącznikiem dodawano 1 V. Dzięki temu unikano dzielenia ($\Delta U_{g1} = 1$). Opisujący miernik używa napięcia nominalnego pomniejszonego i powiększonego o 0,4 V. Tak wykonany pomiar wskazuje nachylenie dokładnie w punkcie zalecanym przez producenta, a mniejsza ΔU_{g1} jest bezpieczniejsza dla lamp pracujących przy małych napięciach U_{g1} , np. ECC81.

Do wyznaczenia **oporności wewnętrznej R [kΩ]** lampy również należy dokonać pomiaru w dwóch punktach. Dla wartości katalogowych U_{g1} i U_a mierzymy $I_a(1)$. Następnie zwiększamy napięcie anodowe U_a o 10 V i ponownie mierzymy $I_a(2)$. Po podstawieniu do wzoru:

$$R(U_{g1} = \text{const}) = \frac{\Delta U_a}{I_a(2) - I_a(1)} \text{ [k}\Omega\text{]}$$


otrzymujemy wartość rezystancji wewnętrznej.

Wzmocnienie napięciowe K [V/V] otrzymujemy metodą czysto obliczeniową ze wzoru: $K = R \times S$, gdzie R i S to nachylenie charakterystyki i rezystancja wewnętrzna wyznaczone na podstawie poprzednich pomiarów.

Parametry miernika

Parametry techniczne miernika są kompromisem pomiędzy ceną a liczbą lamp możliwych do zbadania. Na podstawie analizy parametrów lamp, które są obecnie dostępne i często stosowane, zostały sprecyzowane zakresy napięć i prądów dla zasilaczy:

- żarzenie: 0..15 V/2,5 A (chwilowo do 3 A),
- siatka pierwsza 0..–24 V / 2 mA,
- siatka druga 0..300V/40 mA,
- anoda 0..300 V/200 mA, pomiar prądu dla zwiększenia dokładności w dwóch podzakresach 20 mA/200 mA.

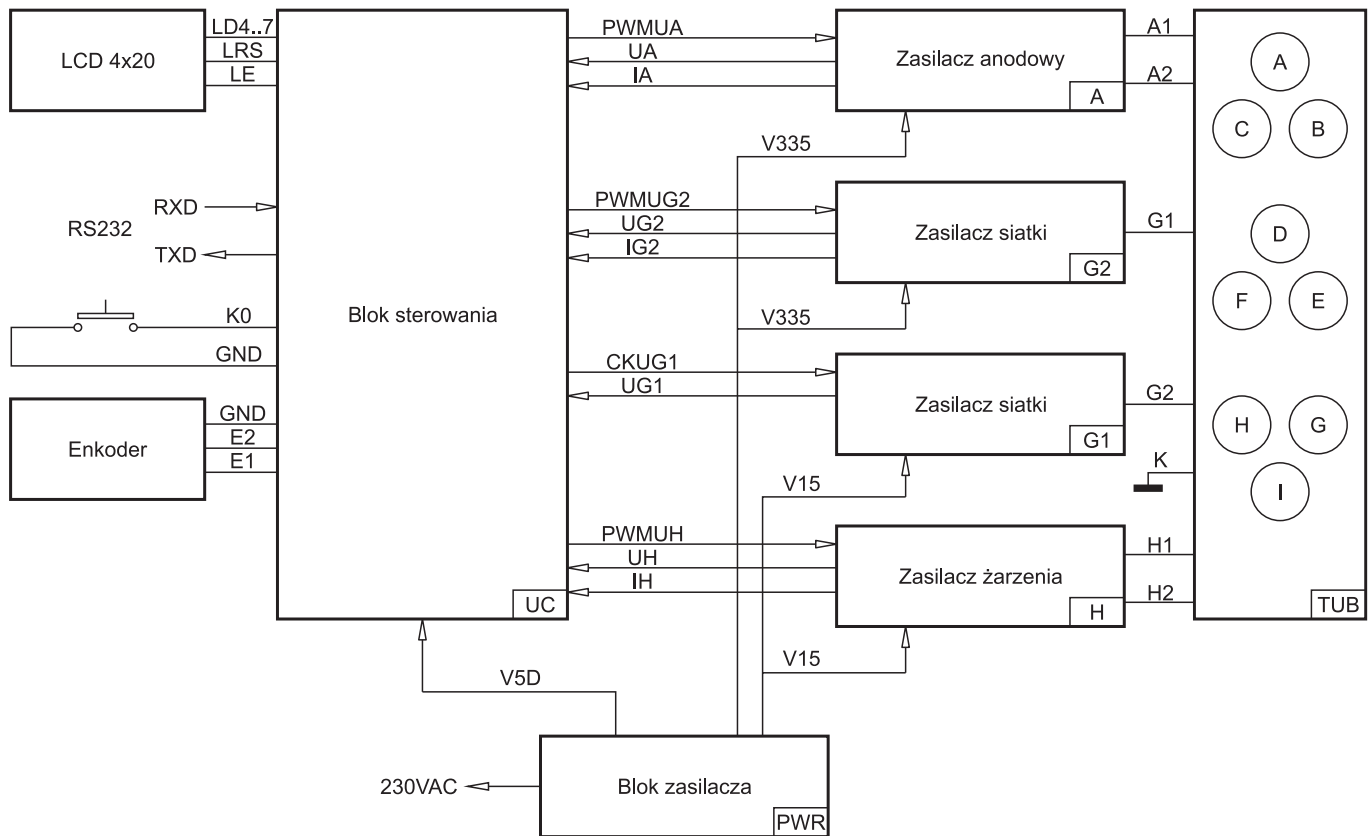

Rys. 3. Schemat blokowy miernika

Budowa miernika

Schemat blokowy miernika pokazano na rys. 3, a ideowy na rys. 4. W jego skład wchodzi siedem bloków:

- zasilacz żarzenia (H),
- zasilacz siatki pierwszej (G1),
- zasilacz anodowy (A),
- zasilacz siatki drugiej (G2),
- blok sterowania (UC) z LCD, enkoderem, przyciskiem i RS232C,
- blok zasilania (PWR),
- blok podstawek testowych (TUB).

Sercem jest mikrokontroler jednokładowy ATmega16. Oprogramowanie ustawia odpowiednio napięcia odniesienia dla zasilaczy: anodowego A i siatkowego G2. Natomiast zasilacze: żarzenia H i siatki pierwszej G1, zrealizowano programowo. Poza tym procesor za pośrednictwem wbudowanego przetwornika analogowo-cyfrowego mierzy napięcia U_h , U_{g1} , U_a i U_{g2} , prądy I_h , I_a i I_{g2} i w przypadku przekroczenia maksymalnych wartości dokonuje awaryjnego wyłączenia z jednoczesną sygnalizacją. Po zakończeniu cyklu pomiarowego procesor oblicza pozostałe parametry i komplet wyników wyświetla na wbudowanym wyświetlaczu LCD oraz wysyła przez port szeregowy.

W pamięci mikrokontrolera zapisano bazę parametrów 100 najczęściej spotykanych lamp elektronowych

Zasilacz żarzenia. Zasilacz żarzenia odpowiada za dostarczenie napięcia zasilającego grzejnik katody badanej lampy. Miernik umożliwia wyłącznie pomiar lamp żarzonych pośrednio, tzn. takich, w których

grzejnik jest elektrycznie odizolowany od katody. Nie jest to dużym ograniczeniem, bo obecnie, poza diodami prostowniczymi, rzadko stosuje się lampy żarzone bezpośrednio.


W zależności od typu mierzonej lampy zasilacz żarzenia może pracować w trybie, stabilizacji napięcia, np. dla lamp typu E, lub stabilizacji prądu np. dla lamp typu P.

Zasilacz żarzenia musi dostarczyć znacznego prądu w szerokim zakresie napięć wyjściowych. Dla ograniczenia strat mocy zdecydowano się na zasilacz impulsowy. Zasilacz żarzenia to przetwornica przepustowa (*buck converter*) obniżająca napięcie, pracująca ze zmiennym wypełnieniem. Dla zapewnienia wysokiej sprawności jako element kluczujący zastosowano tranzystor MOSFET (Q11) typu IRF9540 o niskiej rezystancji kanału ($R_{dsON}=0,2 \Omega$). Bramka tranzystora jest sterowana przez bufor typu TC4426 (U4), zapewniający bardzo szybkie przeładowywanie pojemności wejściowej. Elementem magazynującym energię jest dławik 1mH/2.6A (L3). Kondensatory CE8, CE9 zapewniają filtrację napięcia wyjściowego. Z racji impulsowego charakteru pracy oraz dla zapewnienia wysokiej trwałości kondensatorów, konieczne jest stosowanie elementów o możliwie małej wartości rezystancji szeregowej ESR.

Sterowanie przetwornicą żarzenia zrealizowano programowo z maksymalnym wykorzystaniem zasobów sprzętowych mikrokontrolera. Przebieg PWMUH sterujący tranzystorem kluczującym jest tworzony

w wewnętrznym liczniku mikrokontrolera i dostępny na wyjściu OC0 (4-U4). Timer jest taktowany zegarem 16 MHz. Przy 256 możliwych stopniach wypełnienia dało to częstotliwość 62,5 kHz. Przebieg PWM o takiej częstotliwości nie powoduje słyszalnych efektów w dławiku oraz umożliwia zastosowanie dławika o „rozsądnej” wielkości. Indukcyjność 1 mH zapewnia przetwornicy przepustowej tryb pracy ciągłej w pełnym zakresie napięć wyjściowych, już przy obciążeniu rzędu 40 mA.

Przetwornica żarzenia jest zasilana niestabilizowanym napięciem o wartości około 15V. Napięcie to (V15) jest pobierane z kondensatora CE1 ładowanego z prostownika pełnokresowego złożonego z diod D1..D4. Przy takim napięciu zasilającym i 8-bitowej rozdzielczości przebiegu PWM uzyskano możliwość ustawiania napięcia żarzenia z krokiem wynoszącym około 60 mV. Prąd żarzenia jest mierzony pośrednio przez pomiar spadku napięcia na boczniku zbudowanym z rezystorów R70..R77. Spadek napięcia na tych rezystorach, po odfiltrowaniu w układzie R78/C32, jest doprowadzony do wejścia ADC1 procesora. Napięcie na wyjściu przetwornicy żarzenia jest dzielone w stosunku R68/(R66+R67) i po filtracji w układzie R69/C31 podane na wejście ADC2 procesora. Rzeczywiste napięcie zasilające grzejnik lampy jest równe napięciu wyjściowemu przetwornicy pomniejszonemu o spadek napięcia na boczniku do pomiaru prądu. Oprogramowanie miernika na bieżąco uwzględnia tę poprawkę.

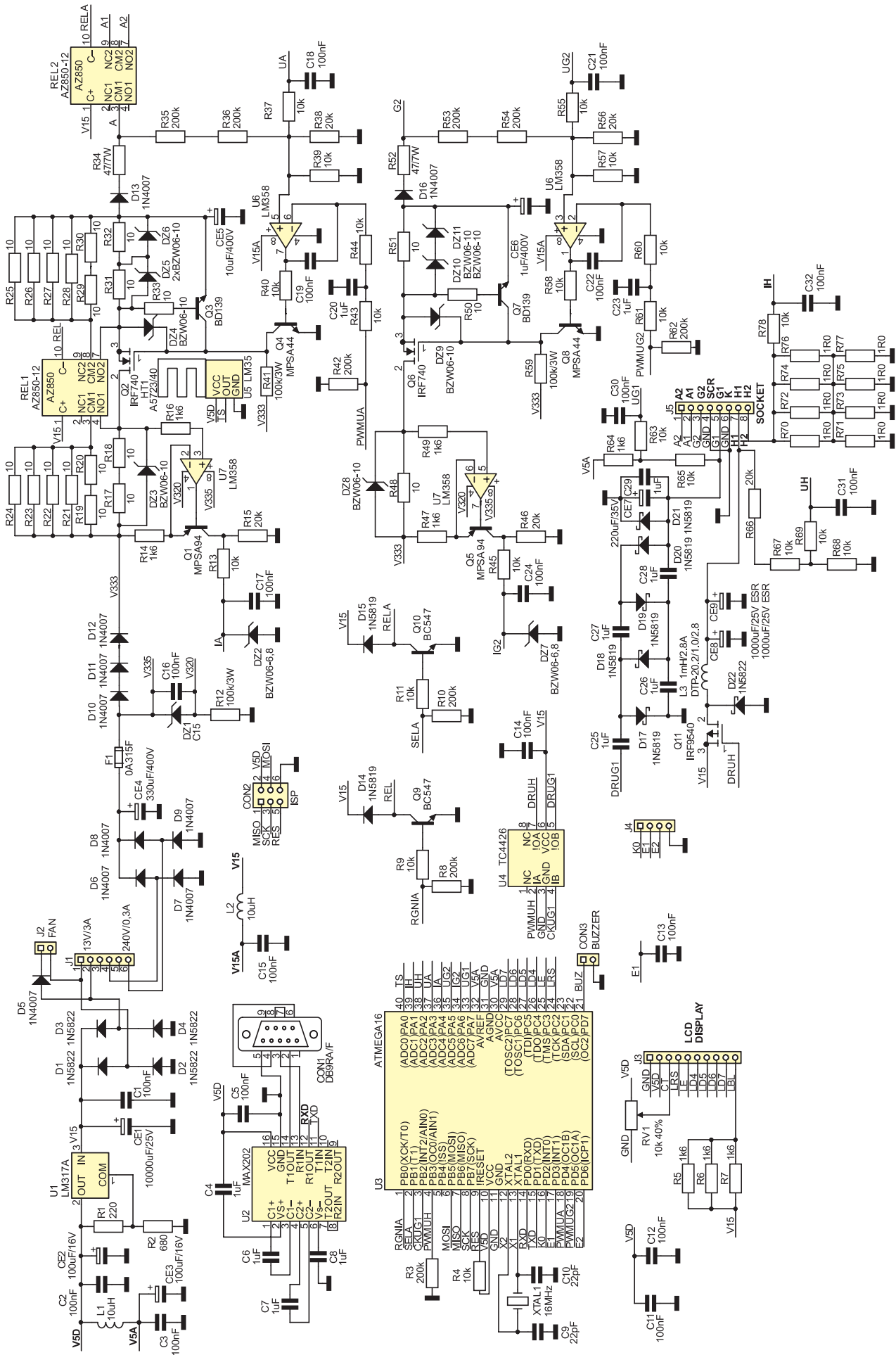

Rys. 4. Schemat ideowy miernika

Zasilacz żarzenia może pracować w trybie stabilizacji napięcia lub prądu. W obu wypadkach pętla stabilizacji jest zrealizowana programowo. W trybie stabilizacji napięcia program stara się utrzymywać na grzejniku lampy wartość napięcia zadaną przez użytkownika. Grzejniki katod lamp większej mocy charakteryzują się stosunkowo niską rezystancją zimnego włókna i dużą bezwładnością cieplną. Dlatego po załączeniu żarzenia napięcie narasta liniowo z szybkością około 0,6 V/s. W trybie stabilizacji prądu żarzenia również natężenie liniowo narasta do zadanej wartości, po czym – niezależnie od rezystancji obciążenia – program stara się utrzymywać nastawiony prąd żarzenia.

Program sterujący wyciąga przetwornicę, jeśli prąd wyjściowy przekroczy 3,8 A. Takie wyłączenie jest sygnalizowane dźwiękiem i odpowiednim znacznikiem na wyświetlaczu LCD. Grzejniki niektórych lamp, np. popularnej triody 6N13S, potrafią pobierać w pierwszych sekundach ponad 3,5 A przy nominalnym prądzie żarzenia 2,5 A. Jeśli przy pierwszym włączeniu grzejnik takiej lampy spowoduje zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego, to należy próbę ponowić. Zazwyczaj przy drugim lub trzecim załączeniu grzejnik jest już na tyle podgrzany, że nie przeciąża przetwornicy.

Przez kołki (igły) żarzenia płynie stosunkowo duży prąd, dlatego w tym miejscu zdarzają się problemy ze stykami w podstawkach. Odłączenie obciążenia w trybie stabilizacji prądu normalnie skutkuje narastaniem napięcia na wyjściu do maksymalnej wartości. Jeśli w takim stanie nastąpi ponowne połączenie, np. wskutek poruszenia lampy w podstawie, to grzejnik ulegnie natychmiastowemu przepaleniu. Dlatego w trybie stabilizacji prądu procesor nie zmienia wypełnienia przebiegu PWM, jeśli prąd wyjściowy spada poniżej 5 mA, co wskazuje na odłączenie obciążenia.

Należy jednak zwrócić uwagę, że kondensatory na wyjściu przetwornicy impulsowej pracującej bez obciążenia naładują się do kilkunastu woltów. Z tego powodu należy unikać odłączania i dołączania grzejnika lampy przy niezerowych nastawach napięcia i prądu żarzenia lub gdy miernik wskazuje obecność napięcia na zaciskach H1/H2.

Zasilacz siatki pierwszej Ug1. Siatka pierwsza wymaga ujemnego potencjału względem katody. Katoda lampy w mierniku jest zawsze połączona z masą przyrządu, dlatego konieczne było wytworzenie ujemnego napięcia o precyzyjnie regulowanej wartości w zakresie od 0 do -24 V.

Prąd pobierany przez siatkę pierwszą jest znikomy i dla sprawnej lampy nie przekracza kilkunastu mikroamperów. Dzięki temu można było zrezygnować z dodatkowego uzwojenia w transformatorze sieciowym i zbudować zasilacz Ug1 jako powielacz odwracający biegunowość napięcia. Źródłem impulsów dla powielacza jest wyjście CKUG1 procesora (3-U3).

Sygnal o stałej częstotliwości 5 kHz z wyjścia procesora jest podany na jeden z dwóch negujących buforów zawartych w układzie U4 (TC4426). Na wyjściu U4 impulsy osiągają amplitudę około 15 V i mają szybko narastające i opadające zbocza. Z wyjścia układu U4 przebieg prostokątny jest podawany na klasyczny układ powielacza zbudowanego z kondensatorów C25...C29 i diod D17...D20. Napięcie wyjściowe jest dodatkowo filtrowane przez kondensatory CE7. Napięcie siatki pierwszej jest bardzo ważnym parametrem podczas pomiaru lampy, zatem należało szczególnie starannie zadbać o jego stabilność i dokładność.

Pomiar napięcia zrealizowano na nieco nietypowym dzielniku R64/R65 opartym o napięcie referencyjne. Ten prosty zabieg umożliwił przeskalowanie z równoczesnym przeniesieniem napięcia pomiarowego do zakresu napięć dodatnich. To pozwoliło podać napięcie z dzielnika po odfiltrowaniu w R63/C30 od razu na wejście ADC7 (33U3).

Regulacja i stabilizacja napięcia wyjściowego jest zrealizowana programowo przez „połykanie” impulsów taktujących powielacz. Procesor cyklicznie odczytuje napięcie na wejściu ADC7, przelicza i porównuje wynik z zadaną przez użytkownika wartością. Jeśli ujemne napięcie przekracza wartość odniesienia, to najbliższy impuls nie jest wystawiany.

Największym zagrożeniem dla zasilacza siatki pierwszej jest zwarcie międzyelektrodowe w czasie pomiaru. Nawet w lampie sprawdzonej omomierzem przed pomiarem może nastąpić zwarcie spowodowane zmianą geometrii elektrod po nagraniu lampy. W przypadku zwarcia siatki pierwszej i drugiej przy pomiarze pentody lub siatki pierwszej i anody podczas pomiaru triody na wyjście zasilacza Ug1 dostaje się pełne napięcie U_a lub U_{g2} , którego wartość może dochodzić do 300 V. Dla zabezpieczenia zasilacza Ug1 zastosowano diodę D21, która zwiera dodatnie napięcie doprowadzone do wyjścia Ug1. Prąd zwarcia jest ograniczony do bezpiecznej wartości przez rezystory antyparazytowe o rezystancji około 10 k Ω montowane bezpośrednio przy podstawkach lamp.

Zasilacz anodowy Ua. Źródłem napięcia dla zasilacza anodowego i siatki drugiej jest uzwojenie wtórne transformatora sieciowego o napięciu znamionowym 240 VAC. Po wyprostowaniu w mostku złożonym z diod D6...D9 i wygładzeniu kondensatorem CE4 uzyskujemy napięcie około 335 V (linia V335). Stabilizator równoległy zbudowany na diodzie Zenera DZ1 i rezystorze R12 dostarcza potencjału niższego o 15 V (linia V320), który służy do zasilania wzmacniaczy U7A/B (LM358). Na tych elementach zbudowano obwody pomiaru prądu.

Układy typu LM358 są tanie i dostatecznie dobre w tym zastosowaniu, ale wymagają, aby napięcie na wejściach wzmacniacza było przynajmniej o 1,5 V niższe od dodatniego bieguna zasilania (linia V333). Konieczny spadek napięcia zapewniają diody D10...D12. Ostatnim

wspólnym elementem zasilacza anodowego i siatki drugiej jest filtr L2/C15. Uzyskanym na jego wyjściu napięciem V15A są zasilane wzmacniacze operacyjne U6A/B (LM358).

Zasilacz anodowy zbudowano jako liniowy stabilizator z szeregowym tranzystorem regulacyjnym Q2 typu MOSFET. Bramka tranzystora Q2 jest wstępnie polaryzowana przez rezystor R41. Wysokonapięciowy tranzystor Q4 umożliwia wzmacniaczowi błędu (7-U6) sterowanie potencjałem bramki. Napięciem odniesienia dla wzmacniacza błędu jest podwójnie scałkowany (R43/C20 i R44/C19) przebieg o zmiennym wypełnieniu PWMUA. Pomniejszone 61-krotnie w dzielniku R35+R36/R38||R39 wyjściowe napięcie zasilacza jest podane na nieodwracające wejście wzmacniacza błędu (5-U6). To samo napięcie po odfiltrowaniu w R37/C18 jest przez wejście ADC3 (37-U3) mierzone przez mikrokontroler i po przeliczeniu wyświetlane na LCD.

Pomiar prądu w linii o wysokim potencjale zawsze sprawia problemy, a tutaj mamy napięcie regulowane w zakresie 0...300 V! Inspiracją zastosowanego rozwiązania był układ scalony MAX471. Układ pomiarowy jest dyskretną, wysokonapięciową realizacją połówki tego układu. Dokładny opis można znaleźć w karcie katalogowej układu MAX471. W skrócie: spadek napięcia na boczniku pomiarowym (R17+R18) wywołuje proporcjonalny prąd kolektora Q1. Napięcie, jakie wytworzy ten prąd na rezystorze R15, jest filtrowane w R13/C17 i podane na wejście ADC1 (39-U3).

W mierniku układ pomiaru prądu anodowego przeniesiono przed regulator. Dzięki temu uproszczone zostało zasilanie i można z jednego napięcia zasilać układy pomiarowe dla kilku linii. Nie ma też problemów z pomiarem prądu przy niskich napięciach wyjściowych.

Obwód polaryzacji bramki R41/Q4 jest zasilany sprzed bocznika i nie wpływa na wynik pomiaru. Prąd bramki jest pomijalnie mały (max 0,1 μ A), zatem można założyć, że prąd wpływający do układu regulacji (który mierzymy) jest równy prądowi wpływającemu do anody. Niestety, prądu dzielnika do pomiaru napięcia wyjściowego nie da się pominąć, bo wynosi on prawie 0,74 mA przy 300 V i w dodatku zależy liniowo od napięcia anodowego. Dlatego procesor na bieżąco odejmuje prąd dzielnika i wyświetla na LCD dokładnie wartość prądu wpływającego do anody mierzonej lampy.

Podstawowy zakres pomiarowy wynosi 20,00 mA. Pomiar lamp większej mocy wymagał wprowadzenia dodatkowego zakresu pomiarowego 200,00 mA. Przelączenie zakresu polega na dołączeniu równoległe do bocznika 20 Ω (R17+R18) dodatkowej rezystancji 2,222 Ω (R19...R24) za pomocą przełącznika REL1. Przełącznik jest załączany przez pro-

cesor, gdy prąd anodowy przekroczy 19 mA i wyłączany, gdy spadnie poniżej 17 mA.

Na wyjściu zasilacza anodowego dodano przełącznik REL2, którego styki w lampach z podwójnym systemem elektrod podłączają napięcie anodowe do pierwszej (A1) lub drugiej (A2) anody. Dzięki temu możliwy jest pomiar lampy podwójnej bez wyciągania z podstawki lub przelączania kabli.

W zasilaczu anodowym zastosowano szereg rozwiązań, których zadaniem jest ochrona obwodów miernika przed uszkodzeniem. Pierwszym elementem jest szybki bezpiecznik F1 wspólny dla zasilacza anodowego i siatki drugiej. Kolejny to transil DZ3, którego zadaniem jest ochrona rezystorów bocznika pomiarowego. Dioda Zenera DZ4 nie pozwala na przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia Ugs tranzystora Q2. Tranzystor Q3 z zestawem przełączanych boczników R31+R32 i R25...R30 ogranicza prąd zwarcia do około 350 mA. Transile DZ5 i DZ6 chronią boczniki zabezpieczenia nadprądowego. Dioda D13 uniemożliwia „wpływanie” prądu do wyjścia, co może się zdarzyć, jeśli anoda lampy zewrze się z siatką drugą. Rezystor R34 ogranicza prąd zwarcia, zanim zadziałają pozostałe zabezpieczenia. Należy zaznaczyć, że transile DZ3, DZ5 i DZ6 pracują nietypowo w kierunku przewodzenia. Różne inne typy diod nie sprawdziły się w tym miejscu. Transil DZ2 pracuje normalnie, w kierunku zaporowym i chroni wejście procesora w przypadku uszkodzenia tranzystora Q1.

Miernik jest w zasadzie przeznaczony do pomiaru lamp elektronowych w cyklach automatycznych, ale wprowadzono możliwość wykorzystania bloków miernika jako zasilacza: anodowego, siatkowego i żarzenia. W tym trybie moc wydzielana w tranzystorach wychonawczych (Q2, Q6) może spowodować ich przegrzanie. Dlatego na radiatorze jest zamontowany czujnik temperatury typu LM35DZ. Po przekroczeniu bezpiecznej temperatury radiatora działanie miernika jest blokowane do czasu ostygnięcia.

Zasilacz siatki drugiej Ug2. Regulowany zasilacz siatki drugiej jest zbudowany analogicznie jak zasilacz anodowy, z tym że pomiar prądu wyjściowego odbywa się na jednym zakresie 40,00 mA. Niezależnie od zabezpieczeń sprzętowych program sterujący wyłącza oba zasilacze, gdy prąd anodowy przekroczy 240 mA lub siatkowy wzrośnie ponad 48 mA. Zadziałanie zabezpieczenia jest sygnalizowane dźwiękiem oraz znacznikiem na wyświetlaczu LCD.

Napięcia wyjściowe obu zasilaczy są zadawane przez mikrokontroler, a stabilizację realizuje wzmacniacz błędu U6. Zbyt szybkie narastanie napięcia anodowego mogłoby spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego. Dla uniknięcia zakłóceń w pracy miernika, program liniowo zwiększa

i zmniejsza napięcia referencyjne. Dzięki temu szybkość narastania i opadania napięcia na wyjściach zasilaczy jest ograniczona do około 180 V/s.

Blok sterowania. Mikrokontroler ATmega16 jest taktowany zewnętrznym rezonatorem kwarcowym o częstotliwości 16 MHz. Na płycie drukowanej znalazło się miejsce dla 6-stykowego złącza ISP, które umożliwia pierwsze zaprogramowanie i późniejszą aktualizację oprogramowania miernika.

Do zasilania układów miernika zastosowano popularny scalony stabilizator LM317A (U1). Napięcie zasilania jest równocześnie napięciem odniesienia dla wewnętrznego przetwornika analogowo-cyfrowego. Jako przetworniki cyfrowo-analogowe pracują dwa wyjścia PWM (PWMUA i PWMUG2). Ich dokładność również zależy od napięcia zasilającego, dlatego ważne jest ustawienie dokładnej wartości tego napięcia.

Napięcie na wyjściu LM317A jest ustalone rezystorami R1/R2 na 5,12 V. Tolerancja rezystorów i wewnętrznego napięcia odniesienia LM317A powoduje kilkudziesięciomiliwoltowy rozrzut napięcia wyjściowego. Najczęściej uzyskiwano 5,09 V i taka wartość została zadeklarowana w programie, zatem aby osiągnąć maksymalną dokładność miernika, należy ustawić linię V5D na takim potencjale. Napięcie wyjściowe LM317A zasila wszystkie cyfrowe układy miernika (V5D). Napięcie zasilające układy analogowe (V5A) jest dodatkowo filtrowane w L1/(C3+CE3).

Miernik wyposażono w 4-wierszowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD, po 20 znaków w wierszu. Wyświetlane są na nim aktualne nastawy i wyniki pomiarów. Mikrokontroler steruje wyświetlaczem LCD poprzez cztery linie danych LD4...LD7 i dwie linie sterujące LE i LRS. Dla poprawnej pracy wyświetlacza konieczne jest ustawienie kontrastu rezystorem nastawnym RV1.

Miernik sygnalizuje dźwiękiem załączenie, zakończenie cyklu pomiarowego oraz awaryjne wyłączenie na skutek zadziałania zabezpieczeń. Źródłem dźwięku jest przetwornik piezoelektryczny podłączony do złącza CON3. Procesor generuje przebieg prostokątny o częstotliwości 500 Hz. Do złącza CON3 należy podłączać sygnalizatory **bez wbudowanego generatora**.

Komunikację z komputerem umożliwia dwukierunkowy port szeregowy. Układ U2 typu MAX202 z kondensatorami C5...C8 dokonuje konwersji napięć TTL/RS232C.

Do przeglądania katalogu lamp, ustawiania napięć i prądów służy enkoder obrotowy. Enkoder należy podłączyć do pinów E1, E2 i GND złącza J4. Miernik jest wyposażony w dodatkowe przyciski podłączony do pinów K0 i GND. Organizacja wyświetlacza, sposób użycia enkodera i przycisku zostaną szczegółowo omówione w instrukcji obsługi.

Miernik jest zasilany z 230 VAC przez gniazdo IEC z typowym przewodem kom-

puterowym zakończonym wtyczką sieciową. Zmniejszenia liczby przewodów i końcówek połączonych z siecią energetyczną osiągnięto przez zastosowanie gniazda zespolonego. W jednej obudowie oprócz gniazda zasilania znajduje się wyłącznik sieciowy z lampką sygnalizującą załączenie, oprawka bezpiecznikowa, czasem nawet z miejscem na zapasowy bezpiecznik. Najczęściej w gniazdach tego typu niemożliwa jest wymiana wkładki topikowej bez odłączenia przewodu zasilającego. Do zabezpieczenia obwodu pierwotnego transformatora przewidziano zwłoczną wkładkę topikową 800 mA. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika w zasilaczu zastosowano sieciowy transformator separujący. Wprawdzie było możliwe zastosowanie zasilacza bez izolacji galwanicznej, wykorzystującego bezpośrednio napięcie sieciowe, ale zaważyły względy bezpieczeństwa użytkownika. Niewielkie wymiary obudowy wymusiły zastosowanie transformatora na rdzeniu toroidalnym. Bezpośrednio nad transformatorem znajdują się podstawki lamp wraz z okablowaniem. Dlatego przy zakupie transformatora należy zwrócić uwagę, aby jego średnica nie przekraczała 90 mm, a wysokość 40 mm.

Napięcie 13,3 VAC z uzwojenia wtórnego jest podawane na prostownik pełnookresowy zbudowany z diod Schottky'ego D1...D4. Takie rozwiązanie zmniejszyło spadek napięcia i ograniczyło moc rozpraszaną na diodach przy zasilaniu maksymalnym prądem żarzenia (2,5...3 A). Wyprostowane napięcie jest filtrowane przez kondensatory CE1 i C1. Niestabilizowane napięcie o wartości ok. 15 V (linia V15) zasila stabilizator +5 V (U1), bufor (U4), cewki przełączników (REL1, REL2) i podświetlenie wyświetlacza LCD.

To samo napięcie po filtracji w L2/C15 zasila wzmacniacze operacyjne (U6) w regulatorach napięcia anodowego i siatki drugiej (linia V15A).

Tomasz Gumny, EP
tomasz.gumny@ep.com.pl
Adam Tatus
atatus@poczta.onet.pl

Miernik lamp elektronowych (2)

Natychmiastowy odzew od czytelników na pierwszą część tego artykułu potwierdza, że wzmacniacze lampowe cieszą się zainteresowaniem wielu elektroników.

W drugiej części artykułu szczegółowo opisano montaż i procedurę uruchomienia miernika.

Na rys. 5 i rys. 6 pokazano schematy montażowe miernika. Ze względu na zastosowane elementy SMD do montażu należy używać lutownicy grzałkowej o niewielkiej mocy, najlepiej ze stabilizacją temperatury grota. Konieczna będzie też pęseta do układania i przytrzymywania elementów.

Płytkę drukowaną miernika wykonano jako dwustronną z metalizacją otworów. Pokrycie płytki soldermaską nie tylko ułatwia montaż elementów SMD, zapobiegając nadmiernemu rozlewaniu się lutowia, ale stanowi dodatkową izolację elektryczną, bardzo przydatną ze względu na wysokie napięcia występujące na ścieżkach.

Przed rozpoczęciem lutowania należy sprawdzić pod lupą, czy na płytce nie ma zwarc między ścieżkami. Odnalezienie takich wad będzie mocno utrudnione po zakończeniu montażu. Warto też przemyć topnikiem SMD stronę lutowania płytki.

W pierwszej kolejności montujemy rezystory, kondensatory i układy scalone SMD umieszczone na warstwie spodniej. Po zakończeniu lutowania warto sprawdzić, czy wszystkie wyprowadzenia zostały przyłutowane – przy takiej liczbie łatwo można coś pominąć. Następnie na warstwie górnej lutujemy niskie elementy przewlekane: diody prostownicze i Zenera, kondensatory oraz przełączniki. Należy zamontować podstawkę pod procesor. Po wlutowaniu procesora bezpośrednio w płytkę jego wymiana bez użycia specjalistycznego oprzyrządowania będzie praktycznie niemożliwa. Kolejnymi montowanymi elementami powinny być złącza. Złącza J1 i J5 wymagają wciśnięcia w płytkę. Można to zrobić, wciskając pojedynczo kołki szczypcami albo wcisnąć w płytkę całe złącze za pomocą imadła. Przy montażu złączy należy zwrócić uwagę na poprawne rozmieszczenie kluczy, gdyż są one „polaryzowane”



i odwrotne wlutowanie może zakończyć się uszkodzeniem miernika. Jako następne montujemy tranzystory, za wyjątkiem tych, które są przykręcane do radiatora. Teraz przyszła pora na kondensatory elektrolityczne, z wyjątkiem CE1 i CE4, i dławik przetwornicy. Jako ostatnie montujemy tranzystory mocy Q2, Q6, Q11 oraz stabilizator U1. Elementy te montowane są na radiatorze z profilu aluminiowego A5723 o wysokości 40 mm. Najpierw należy wytrasować rozmieszczenie otworów pod śruby mocujące. Po wywierceniu, otwory gwintujemy gwintownikiem M3. Po oczyszczeniu radiatora należy miejsca styku elementów posmarować pastą silikonową ułatwiającą odprowadzenie ciepła. Następnie należy zamocować tranzystory stosując podkładki mikowe i tulejki izolacyjne. Nie należy jeszcze dokręcać śrub mocujących. Tak uzbrojony radiator mocujemy do płytki za pomocą tulejki wspornikowej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Po ustawieniu radiatora tak, aby wyprowadzenia elementów nie były niepotrzebnie naprężane, dokręcamy wszystkie elementy do radiatora. Dopiero teraz lutujemy wyprowadzenia do obwodu drukowanego. Ostatnimi elementami montowanymi po

AVT-5229 w ofercie AVT:
AVT-5229A – płytkę drukowaną

Podstawowe informacje:

- Pomiar lamp w typowych i nietypowych punktach pracy
- Wbudowany katalog z danymi 100 najpopularniejszych lamp
- Możliwość wykorzystania miernika jako niezależnych zasilaczy (żarzenia, anodowego)
- Pomiar wszystkich istotnych napięć i prądów na elektrodach mierzonej lampy
- Automatyczny pomiar podstawowych parametrów z wyliczaniem parametrów pochodnych: nachylenia S [mA/V], wzmocnienia napięciowego K [V/V], rezystancji wewnętrznej w punkcie pracy R [kΩ]
- Prezentacja danych na wyświetlaczu LCD
- Transmisja wyników pomiaru do komputera PC poprzez interfejs RS232.



Dodatkowe materiały na CD i FTP:

- <ftp://ep.com.pl>, user: 15257, pass: 1ajsf046
- wzory płytek PCB
- karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych na Wykazie elementów kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD i FTP:

- (wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
- AVT-1512 Kieszonkowy tester lamp NIXIE (EP 1/2009)
- Przyrząd do badania lamp elektronowych (EP 10/2005)

dokręceniu śrub mocujących elementy na radiatorze są CE1 i CE4. Warto zapewnić dodatkowe mocowanie mechaniczne dla CE1, CE4,

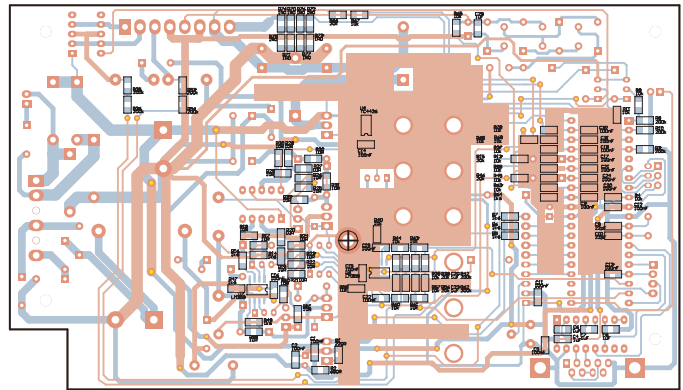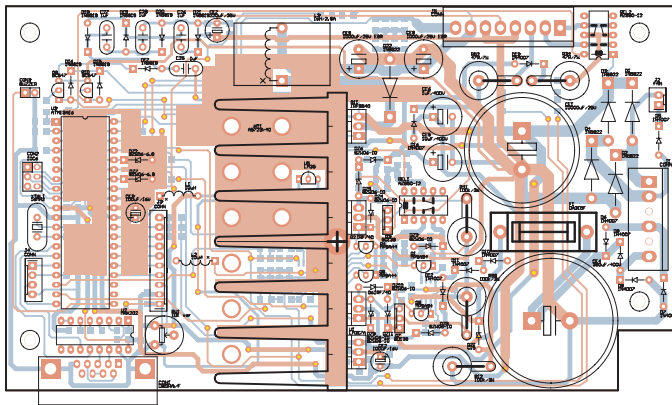

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów od strony druku (Top Layer) (obraz zmniejszono o 50%)

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów od strony (Bottom Layer) (obraz zmniejszono o 50%)

L3 poprzez przyklejenie ich do płytki klejem termotopliwym.

Montaż i okablowanie podstawek testowych

Na obudowie miernika przewidziano miejsce na dziewięć podstawek dla mierzonych lamp: trzy podstawki octal, pięć podstawek noval i jedną heptal. Podstawki oznaczono umownie literami od „A” do „I”. Aby umożliwić pomiar lamp mniej typowych, wyjścia wszystkich zasilaczy (H1, H2, K, G1, G2, A1, A2) wyprowadzono na gniazda bananowe. Komplet tych gniazd jest oznaczony jako „podstawa” o symbolu „J” (rys. 7). W tab. 1 zamieszczono listę połączeń wyjść zasilaczy (złącze J5) z nóżkami podstawek lampowych („A”...”I”).

Należy pamiętać, że miernik dostarcza napięcie, które mogą być niebezpieczne dla życia, dlatego okablowanie należy wykonać przewodem o odpowiedniej izolacji. Gniazda bananowe muszą mieć bezpieczną konstrukcję, która uniemożliwia przypadkowe dotknięcie metalowego styku.


Na fot. 8 pokazano rozmieszczenie podzespołów wewnątrz miernika. Miernik ładnie mieści się w obudowach pulpitytowych typu Z-25 /Kradex/, G1502 /Pro-Desk/ lub podobnych. Na płycie czołowej przyrządu należy wykonać otwory dla gniazd bananowych, wyświetlacza LCD, przycisku i enkodera (rys. 9, rys. 10). Opisy wykonano jako naklejkę (rys. 11).

Przy intensywnym użytkowaniu miernik wymaga wymuszonego obiegu powietrza –

Oprogramowanie miernika

Program miernika napisano w języku C i uruchomiono w zintegrowanym środowisku ICCAVR firmy ImageCraft. W aktualnej wersji (1.14) nieco ponad 2100 bajtów pamięci Flash zajmuje katalog lamp elektronowych. Pamięć EEPROM niemal w całości jest zajęta przez tę część katalogu lamp, która może być zmieniana przez użytkownika.

Podstawowe przerwanie czasowe jest generowane co 1 ms. Niezależnie od niego, co 100 μs pojawia się przerwanie sygnalizujące zakończenie pracy przetwornika A/C. Każde kolejne przerwanie powoduje zaadresowanie innego kanału multiplexera na wejściu A/C. Do obliczeń używana jest suma 64 kolejnych próbek z każdego kanału. Wyjątkiem jest kanał odczytujący napięcie bramki pierwszej. Dla zwiększenia szybko-

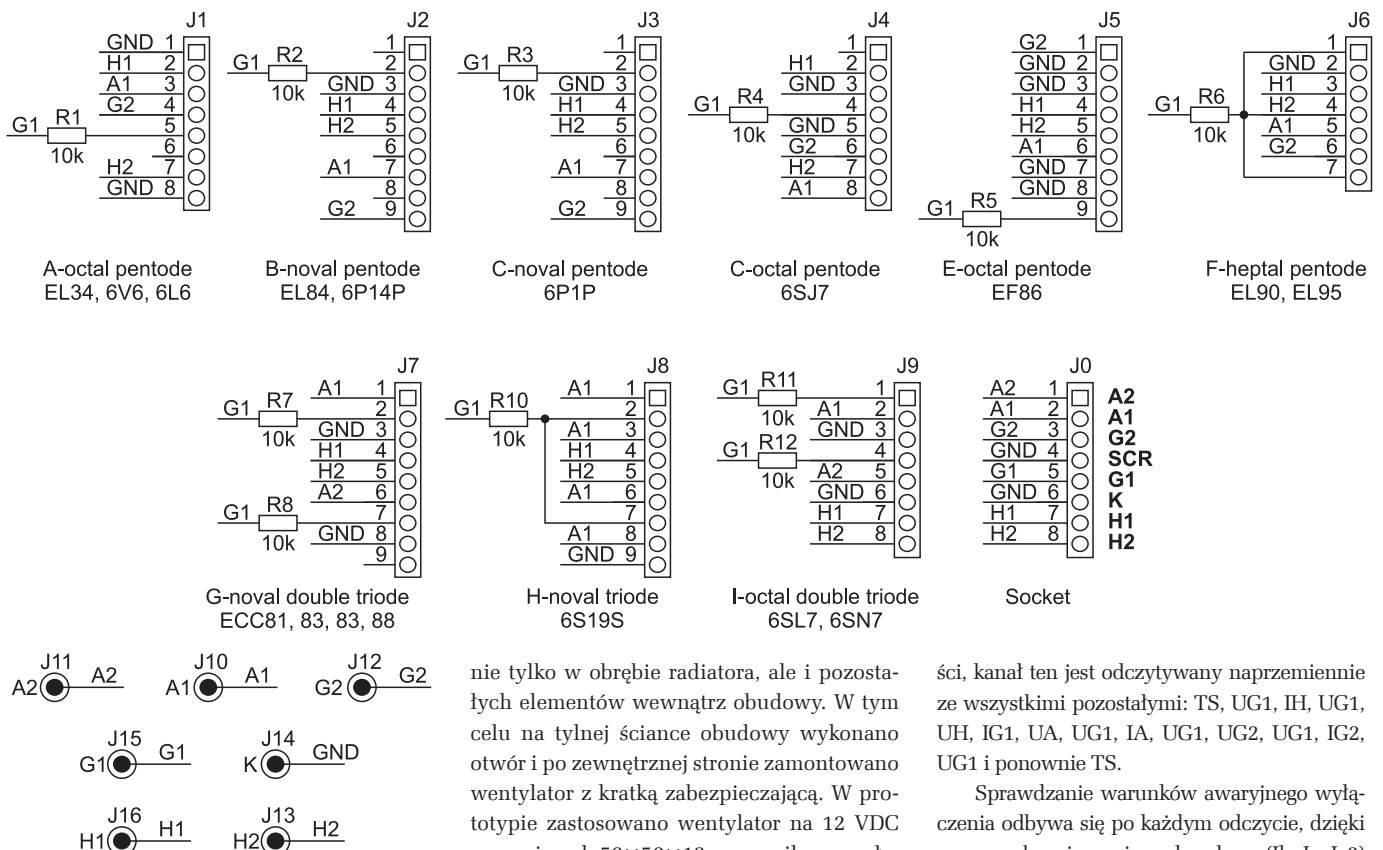

Rys. 7. Schemat okablowania podstawek

nie tylko w obrębie radiatora, ale i pozostałych elementów wewnątrz obudowy. W tym celu na tylnej ścianie obudowy wykonano otwór i po zewnętrznej stronie zamontowano wentylator z kratką zabezpieczającą. W prototypie zastosowano wentylator na 12 VDC o wymiarach 50×50×12 mm zasilany ze złącza J2.

ści, kanał ten jest odczytywany naprzemiennie ze wszystkimi pozostałymi: TS, UG1, IH, UG1, UH, IG1, UA, UG1, IA, UG1, UG2, UG1, IG2, UG1 i ponownie TS.

Sprawdzanie warunków awaryjnego wyłączenia odbywa się po każdym odczycie, dzięki czemu zabezpieczenia nadprądowe (Ih, Ia, Ig2) działają bardzo szybko. Wyłączenie zasilaczy

Tab. 1. Sposób podłączenia wyprowadzeń złącza J5 do podstawek lamp

Wyprowadzenie J5 \ Podstawka	8	7	6	5*	3	1	2
A	7	2	1, 8	5	4	–	3
B	5	4	3	2	9	–	7
C	5	4	3, 8	7	2, 9	–	1, 6
D	7	2	3, 5	4	6	–	8
E	5	4	2, 3, 7, 8	9	1	–	6
F	4	3	2	1, 7	6	–	5
G	5	4	3, 8	2, 7	–	6	1
H	5	4	9	2, 7	–	–	1, 3, 6, 8
I	8						2
J	H2	H1	K	G1	G2	A2	A1

*) Potencjał G1 należy podłączyć przez rezystory antyparazytowe 10 kΩ umieszczone bezpośrednio na podstawkach. Wskazane jest użycie przewodu ekranowanego. Ekran należy podłączyć do pinu nr 4 złącza J5.

nastąpi również w przypadku, gdy temperatura radiatora przekroczy 80°C. Ponowne załączenie wymaga ostygnięcia radiatora poniżej 70°C.

Impulsy z enkodera są obsługiwane przez przerwanie sprzętowe. Dzięki temu nawet szybkie kręcenie jego gałką jest odczytywane poprawnie. Stan przycisku jest testowany co 1 ms. Naciśnięcie przycisku na czas dłuższy od 20 ms i krótszy 250 ms jest traktowane przez program jako „kliknięcie”. Przytrzymanie wciśniętego klawisza na dłużej niż 250 ms zmienia sposób interpretacji impulsów przychodzących z enkodera, co jest sygnalizowane przez zmianę rytmu mrugania kursora na LCD.

Automatyczny cykl pomiarowy lampy składa się z 24 kroków:

1. ustaw Uh (lub Ih); 2. czekaj wstępny czas żarzenia; 3. ustaw Ug1 – 0,4 V; 4. ustaw Ua; 5. ustaw Ug2; 6. odczyt Ia(1); 7. ustaw Ug1+0,4 V; 8. odczyt Ia(2); 9. oblicz S; 10. ustaw Ug1; 11. ustaw Ua=10 V; 12. odczyt Ia(1); 13. ustaw Ua+10 V; 14. odczyt Ia(2); 15. oblicz R; 16. ustaw Ua; 17. oblicz K; 18. wyślij zawartość LCD do PC; 19. wyłącz Ug2; 20. wyłącz Ua; 21.

wyłącz Ug1 (ustaw na –24 V); 22. nadaj sygnał dźwiękowy; 23. czekaj na zmianę połówki lampy; 24. wyłącz Uh (lub Ih).

Ze względu na łagodne narastanie i opadanie Uh/Ih, Ua, Ug2 oraz stosunkowo wolne działanie powielacza Ug1 między kolejnymi krokami wprowadzono odpowiednie opóźnienia.

Uruchomienie miernika

Przed uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić montaż. Doświadczenie uczy, że warto dokonać powtórnego sprawdzenia. Jeszcze lepiej byłoby, aby dokonał tego ktoś inny. Jeżeli montaż został przeprowadzony poprawnie, można przejść do następnego etapu uruchamiania.

Na tym etapie uruchamianie odbywa się bez procesora i bez podłączania wysokiego napięcia. Kolejność czynności:


- Podłącz uzwojenie 13 VAC na odpowiednie piny złącza zasilania J1.
- Przygotuj multimetr i ustaw na zakres 20 VDC, przewód ujemny podłącz do gniazda bananowego K.

– Sprawdź, czy wszystko jest podłączone poprawnie.

Dalsze kroki mogą być niebezpieczne, więc należy zachować ostrożność! Włącz zasilanie miernika i sprawdź napięcia wg poniższej listy:

- Katoda D1, 6(U4) oraz 8(U6) powinny być na potencjale 16...18 V, ale nie więcej niż 20 V; jeśli napięcie na linii V15 przekroczy 20 V, to istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia układu U4 (TC4426).
- Piny 10, 30, 32(U3), 16(U2); 2(CON2) to zasilanie części cyfrowej. Woltomierz powinien pokazać 5,12 V (–30 mV). Miernik osiąga najlepszą dokładność, jeśli to napięcie wynosi 5.09 V.
- Na 3(J3) złącza LCD powinno dać się ustawić 0...5,12 V trymerem regulacji kontrastu RV1. Po podłączeniu wyświetlacza suwak ustawia się tak, aby było widać wyświetlane znaki z dobrym kontrastem.
- Przygotuj odcinek izolowanego drutu. Jedną końcówkę przewodu wsuń w pin 10 podstawki procesora, a drugą przez moment dotknij do pinu 1. Powinien załączyć się przełącznik REL1.
- Dotknij końcówką przewodu pinu 2 w podstawce procesora. Powinien załączyć się REL2.
- Połącz miernik z komputerem za pomocą kabla modemowego (przedłużacza RS232C), uruchom program terminalu w komputerze (np. HyperTerminal), ustaw parametry transmisji na 9600,8,N,1 i wyłącz „Echo”. Połącz odcinkiem przewodu piny 14 i 15 w podstawce procesora U3. Po naciśnięciu kilku klawiszy na ekranie powinny się wyświetlić naciśnięte litery. Po usunięciu zwory znaki nie powinny się pojawiać.
- To jest w zasadzie wszystko, co można sprawdzić na tym etapie. Jeżeli wszystkie testy przebiegły poprawnie, przechodzimy do testowania z podłączonym uzwojeniem 240 VAC:
 - Wyłącz miernik, odłącz kabel zasilający, podłącz uzwojenie 230 VAC do złącza J1. Napięcie na głównej linii zasilania V335 powinno wynosić około 335 V i zależy w dużym stopniu od na-

R E K L A M A

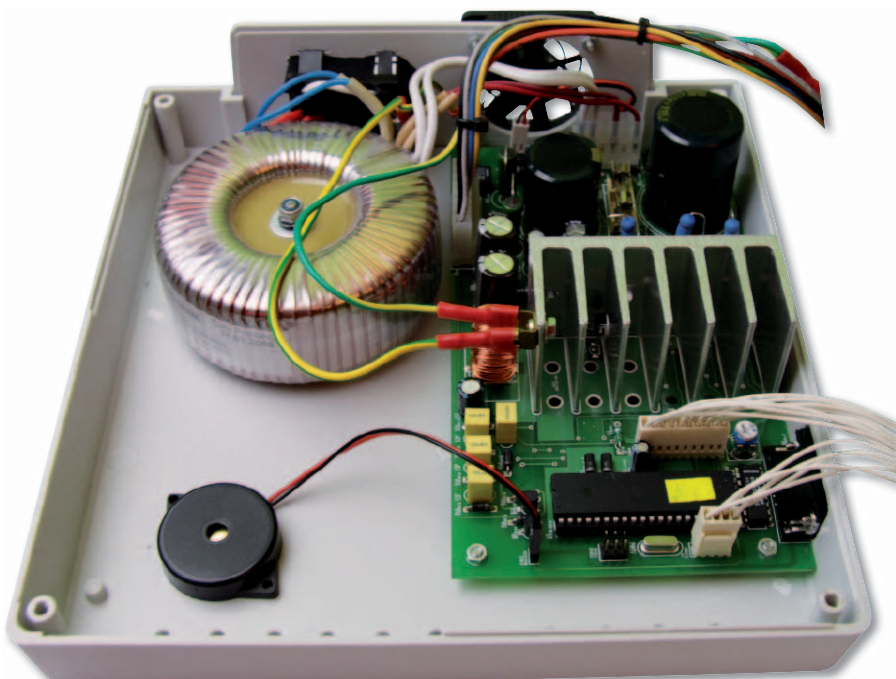

Fot. 8. Rozmieszczenie podzespołów w obudowie

Na CD: karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych na wykazie elementów kolorem czerwonym

Wykaz elementów

Rezystory: (SMD, 1206)

- R1: 220 Ω
- R2: 680 Ω
- R3: 200 kΩ
- R4, R9, R11, R13, R37, R39, R40, R43...R45, R55, R57, R58, R60, R61, R63, R65, R67...R69, R78: 10 kΩ
- R5...R7, R14, R16, R47, R49, R64: 1,6 kΩ
- R8, R10, R35, R36, R42, R53, R54, R62: 200 kΩ
- R12, R41, R59: 100 kΩ/3 W
- R15, R38, R46, R56, R66: 20 kΩ
- R17...R33, R48, R50, R51: 10 Ω
- R34, R52: 47 Ω/7 W
- R70...R77: 1 Ω
- RV1: Potencjometr montażowy 10 kΩ

Kondensatory:

- C1, C2, C3, C5, C11...C19, C21, C22, C24, C30...C32: 100 nF SMD
- C4, C6...C8, C20, C23, C25...C29: 1 μF MKT
- C9, C10: 22 pF SMD
- CE1 10000 μF/25 V
- CE2, CE3: 100 μF/16 V
- CE4: 330 μF/400 V
- CE5: 10 μF/400 V
- CE6: 1 μF/400 V
- CE7: 220 μF/35 V
- CE8, CE9: 1000 μF/25 V ESR

Półprzewodniki:

- U1: LM317
- U2: MAX202 DIL
- U3: Atmega16 DIL
- U4: TC4426
- U5: LM35

- U6, U7: LM358 – 5szt
- Q1: MPSA94
- Q2, Q6: IRF740
- Q3: BD139
- Q4, Q8: MPSA44
- Q5: MPSA94
- Q7: BD139
- Q9, Q10: BC547
- Q11: IRF9540
- D1...D4, D22: 1N5822
- D14, D15, D17...D21: 1N5819
- D5...D13, D16: 1N4007
- DZ1: Dioda Zenera 15 V
- DZ2, DZ7: BZW06-6,8
- DZ3...DZ6, DZ8...DZ11: BZW06-10

Inne:

- L1, L2: 10 μH
- L3: 1 mH/2,8 A
- J1 13 V/3 A – 6pinów
- J2 FAN – 2piny
- J3: LCD DISPLAY – goldpin 1×10
- J4: goldpin 1×4
- J5: SOCKET – goldpin 1×8
- CON1: DB9/F
- CON2: Goldpin 2×3
- CON3: BUZZER
- XTAL1: kwarc 16 MHz
- F1: bezpiecznik 315 mA + blaszki
- REL1, REL2: AZ850-12
- Radiator: A5723/40
- Impulsator
- Przycisk monostabilny
- Piezo 30 mm
- Wyświetlacz 4×20 znaków

pięcia w sieci energetycznej oraz zastosowanego transformatora. Podane niżej napięcia są mierzone względem masy (potencjału katody), ale z kolei ich wartość zależy od napięcia na linii V335. Dlatego poza wartością bezwzględną podano różnicę potencjału w stosunku do V335:

- katoda D6 – około 335 V,
- dren Q2, Q6 – około 333 V (o 2 V poniżej V335),
- anoda DZ1 – około 320 V (15 V poniżej V335).

Włącz zasilanie i zmierz napięcia w podanych punktach. Jeżeli wszystkie napięcia się zgadzają, wyłącz miernik i odczekaj 10 minut na rozładowanie kondensatora wysokonapięciowego. W kolejnych krokach potrzebny będzie izolowany odcinek drutu o długości ok. 15 cm.

- Jeden koniec przewodu podłącz do pinu 3 (J3), a drugi do 18 (U3), suwak RV1 ustaw na potencjale masy.
- Ustaw woltomierz na zakresie 1 kV i podłącz do gniazda bananowego A1.
- Włącz miernik i powoli zwiększaj napięcie na suwaku RV1. Powinno to powodować

zmianę napięcia A1 w zakresie od 0 V do nieco ponad 300 V.

- Wyłącz miernik i odczekaj przez czas niezbędny na rozładowanie kondensatorów.
- Przełóż zwórę z pinu 18(U3) do 19(U3), suwak RV1 ustaw na potencjale masy.
- Końcówkę woltomierza przełącz do gniazda G2.
- Włącz zasilanie miernika i powoli zwiększaj napięcie na suwaku RV1. Napięcie G2 powinno się zmieniać w zakresie od 0 V do nieco ponad 300 V.

Zanim zaczniesz rozłączać przewody pomiarowe, wyłącz miernik i odczekaj 10 minut dla rozładowania kondensatorów elektrolitycznych. Jeśli do tej pory wszystkie testy wypadły pozytywnie, możesz włożyć procesor w podstawkę i sprawdzić działanie miernika w trybie zasilacza.

Instrukcja obsługi miernika

Kompletną instrukcję obsługi miernika, wraz z wykazem opcji menu i katalogiem lamp, zamieściliśmy na płycie CD EP 5/2010. Niżej podjemy tylko skrót najważniejszych informacji.

Wszystkie napięcia na wyświetlaczu LCD, są wyrażone w woltach [V], a prądy w miliamperach [mA]. Sekundnik wskazuje czas, jaki pozostał do zakończenia pomiaru. Pozycję kursora wskazuje migający znak. Cursor można przesuwać po wyświetlaczu LCD kręcąc pokrętkę +/-, przy zwolnionym przycisku SET/START. Zmianę wartości wskazywanej przez kursor uzyskuje się poprzez kręcenie pokrętkę +/- przy wciśniętym przycisku SET/START.

Jeśli kursor wskazuje numer lampy, to krótkie naciśnięcie (kliknięcie) przycisku SET/START powoduje rozpoczęcie cyklu pomiarowego.


Miernik jest wyposażony w złącze DB9F, którym można za pośrednictwem kabla typu przedłużacz przesyłać do komputera aktualną zawartość wyświetlacza LCD. Parametry transmisji: 9600, n, 8, 1. Po załączeniu zasilania miernik wysyła do komputera komunikat:

```
Press <ESC> to get LCDs copy
Nr TubeType Uh[V] Ih[mA] -Ug[V] Ua[V]
Ia[mA] Ug2[V] Ig2[mA] S[mA/V] R[k] K[V/V]
```


Zakończenie cyklu pomiarowego lub odebranie od komputera znaku ESC(27h) powoduje, że miernik odsyła do komputera aktualną zawartość wyświetlacza LCD, np.: 20 6L6G_A13 6.3 910 13.9 255 78.4 250 5.30 0.1 0.0 0.0. Miernik ignoruje znaki inne niż ESC, zatem włączenie w programie terminalu opcji echa umożliwi dopisywanie własnych komentarzy do wyników pomiaru.

Wybierając numer lampy, ustawiamy równocześnie tryb pracy miernika:

- 00 Zasilacz
- 01 Zarezerwowany do przyszłych zastosowań
- 02...80 Pomiar lamp z katalogu stałego

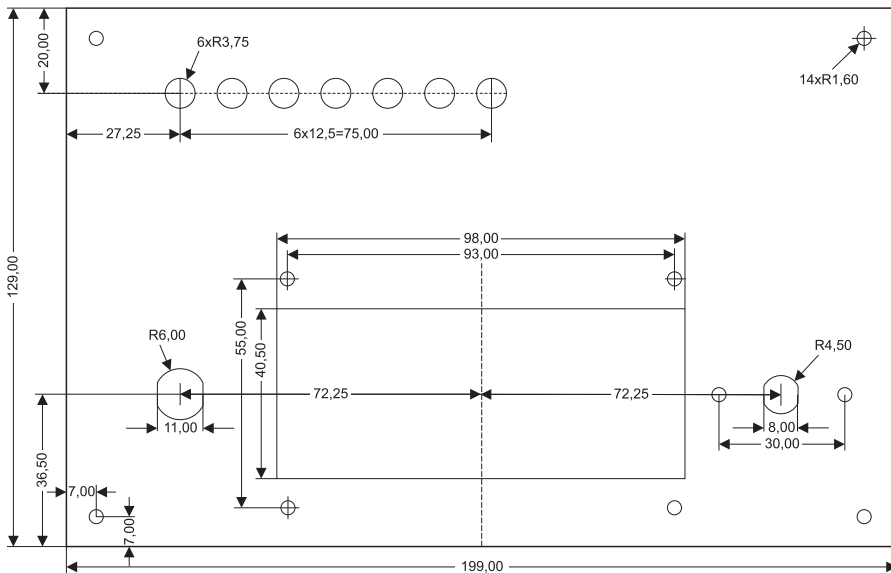

Rys. 9. Otworowanie płyty czołowej dla obudowy G1502

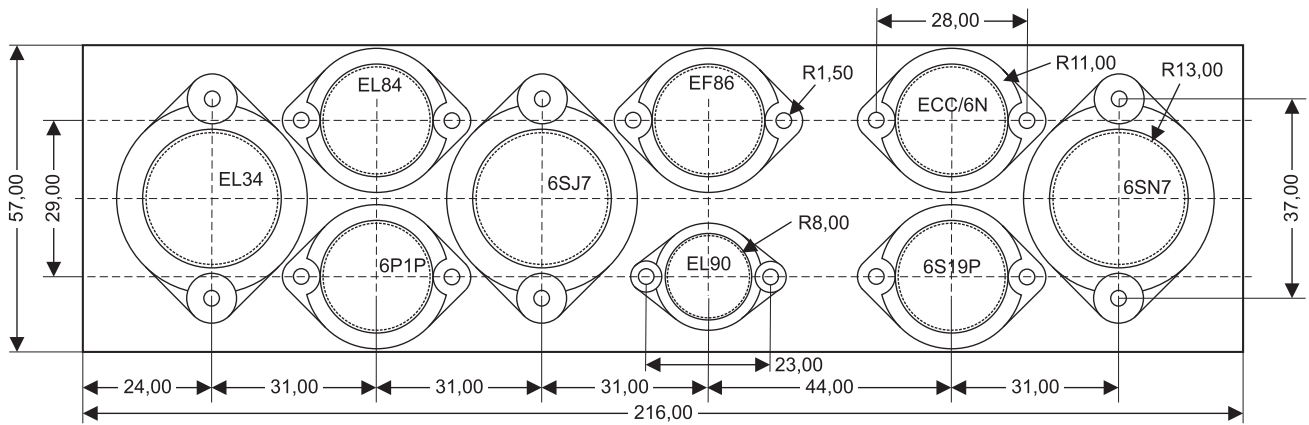

Rys. 10. Otworowanie płyty czołowej pod podstawki dla obudowy G1502

81...99 Edycja i pomiar lamp z katalogu zdefiniowanego

Tryb zasilacza

W trybie zasilacza napięcia i prądu ustawia się ręcznie. W tym celu należy najechać kursorem na wybraną pozycję i przy wciśniętym przycisku **SET/START** pokręteł +/- ustawić żądaną wartość. Miernik wystawi nastawioną wartość **po zwolnieniu przycisku**.

Przy wciśniętym przycisku wyświetlana jest **wartość nastawiona** wskazywanego parametru, po zwolnieniu – **wartość zmierzona**.


Ustawienie kursora na pozycji numeru lampy powoduje niemal natychmiastowe wyzerowanie wszystkich napięć (napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na -24 V).

Tryb pomiaru lampy

W celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów lampy, należy ustawić numer z zakresu **01..99** i kliknąć przycisk **START/SET**. Miernik łagodnie załączy żarzenie, a po zdefiniowanym czasie pozostałe napięcia, niezbędne do wyznaczenia parametrów lampy.

Poprawnie zakończony pomiar miernik sygnalizuje **pojedynczym dźwiękiem**. Żarzenie pozostaje załączone, napięcia anodowe i siatkowe są wyłączane, a wyniki pomiarów zostają wysłane na port szeregowy i „zamrożone” na wyświetlaczu LCD.

W tym stanie:

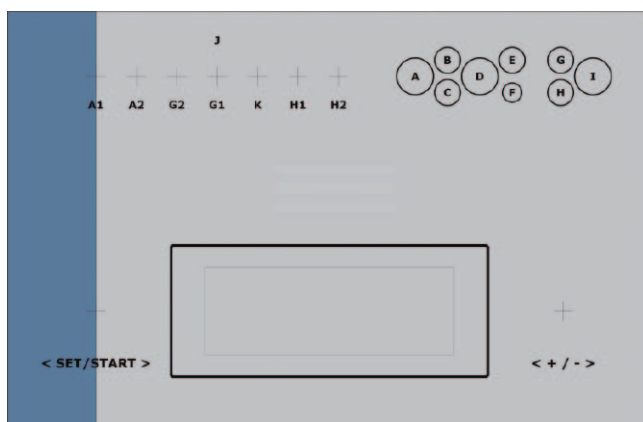

Rys. 11. Naklejka na front miernika, rozmiar 199×129 mm

- długie naciśnięcie przycisku **SET/START** przywołuje na wyświetlacz LCD dane z katalogu, umożliwiając porównanie ich z wynikami pomiaru;
- pokręcenie gałką +/- przy wciśniętym przycisku **SET/START** umożliwia zmianę mierzonego systemu elektrod (tylko dla lamp podwójnych);
- kliknięcie przycisku **SET/START** rozpoczyna cykl pomiarowy od początku.

Jakikolwiek ruch pokręteł +/- przy zwolnionym przycisku **SET/START** przerywa pomiar i powoduje niemal natychmiastowe wyzerowanie wszystkich napięć (napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na -24 V).

Alarmy

Miernik sygnalizuje **podwójnym dźwiękiem** przeciążenie obwodu żarzenia (**H**), anodowego (**A**), siatki drugiej (**G**) lub przegrzanie radiatora (**T**). Po wystąpieniu alarmu wszystkie napięcia są wyłączane (napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na -24 V), a zawartość wyświetlacza jest „zamrażana”. Zasadniczą przyczyną alarmu pokazuje znacznik. Dodatkowe informacje można odczytać na wyświetlaczu, ale ze względu na działanie zabezpieczeń sprzętowych odczyty ostatnich wartości mogą nie być miarodajne.

Kasowanie alarmu – niezbędnego do dalszej pracy miernika – dokonuje się przez pokręcenie gałką +/-.

Alarm przegrzania można skasować po ochłodzeniu radiatora do 70°C.

Edycja katalogu lamp

Nazwy i parametry lamp o numerach **81..99** mogą być zdefiniowane przez użytkownika. W tym celu należy ustawić kursor na literze lub liczbie, która ma zostać zmieniona, przytrzymać

wciśnięty przycisk **SET/START** i pokręteł nastawić żądaną wartość.

Dla lamp pojedynczych należy ustawić numer systemu elektrod na „0”.

Lampy z podwójnym systemem elektrod wpisuje się na dwóch kolejnych pozycjach: „1” z niższym, a „2” z wyższym numerem w katalogu.

Adaptory do pomiaru lamp nietypowych

Zestaw podstawek testowych umożliwia włożenie 65 spośród 98 typów lamp znajdujących się w katalogu. Pozostałe 33 typy można mierzyć po podłączeniu lamp przewodami do gniazd bananowych. Niektóre lampy wymagają jednak zbudowania specjalnych adapterów. Do takich wyjątków należą m.in. podwójne lampy zawierające triodę i pentodę, np. ECL86, PCL86, oraz lampy elektrometryczne, czyli „magiczne oczka”, np. EM84, EM80, 6AF6G.

Po podłączeniu lampy do miernika za pośrednictwem adaptera należy wybrać z katalogu właściwy typ lampy (ECL86, PCL86), a następnie uruchomić pomiar automatyczny. Zmianę mierzonego systemu dokonuje się poprzez wybór lampy ECL86TJ12 dla triody lub ECL86PJ22 dla pentody.

Tomasz Gumny, EP
 tomasz.gumny@ep.com.pl
Adam Tatus
 atatus@poczta.onet.pl

R E K L A M A

Instrukcja obsługi miernika

Organizacja wyświetlacza LCD

- Tryb zasilacza

```
Tryb pracy
|
Nr lampy -- 00 PwrSupply G-24.0V -- Napięcie siatki I [V]
Napięcie żarzenia [V] -- H= 0.0V A= 0 G2= 0 -- Napięcie siatki II [V]
Prąd żarzenia [mA] ----- 0mA |0.00 0.00 -- Prąd siatki II [mA]
*OVERHEAT Warning*
| | \
Napięcie[V] Prąd[mA] Stałe ostrzeżenie
Anodowe anodowy
```

- Tryb edycji/pomiaru lampy

```
+--- Symbol podstawki [A..J] ..... A: EL34
|+-- Nr systemu elektrod [0 lub 1/2] B: EL84
Typ lampy ||+- Czas żarzenia [1..9] minut C: 6P1P
| ||| D: 6SJ7
Nr lampy -- 01 ECC81_G11 G- 2.0V -- Napięcie siatki I [V] E: EF86
Napięcie żarzenia [V] -- H=12.6V A=250 G2= 0 -- Napięcie siatki II[V] F: EL90
Prąd żarzenia [mA] ----- 0mA 10.0 0.00 -- Prąd siatki II [mA] G: ECC/6N
Nachylenie [mA/V] -- S= 5.5 R=11.0 K=60.0 -- Wzmocnienie [V/V] H: 6S19P
| I: 6SN7
Rezystancja J: inne
wewnętrzna [kΩ]
```

Wszystkie napięcia na wyświetlaczu LCD są wyrażone w woltach [V] a prądy w miliamperach [mA].

- Informacje dodatkowe

```
00 PwrSupply G-24.0V \
H=15.0V A=300 G2=300 -- Wartości max w trybie zasilacza
Znacznik alarmu -- A 2500mA 190.0 38.00 /
* OVERHEAT Wa T= 37s -- Sekundnik [s] podczas pomiaru
```

Na pozycji znacznika alarmu mogą pojawić się litery:

- **A:** prąd anodowy > 190mA
- **G:** prąd siatki drugiej > 38mA
- **H:** prąd żarzenia > 3.8A
- **T:** temperatura radiatora > 80°C

Sekundnik wskazuje czas, jaki pozostał do zakończenia pomiaru.

Pozycję kursora wskazuje migający znak. Kursor można przesuwać po wyświetlaczu LCD kręcąc pokrętkiem +/- przy zwolnionym przycisku **SET/START**. Zmianę wartości wskazywanej przez kursor uzyskuje się poprzez kręcenie pokrętkiem +/- przy wciśniętym przycisku **SET/START**.

Jeśli kursor wskazuje numer lampy, to krótkie naciśnięcie („kliknięcie”) przycisku **SET/START** powoduje rozpoczęcie cyklu pomiarowego

Miernik jest wyposażony w złącze DB9F, którym można za pośrednictwem kabla typu „przedłużacz” przesyłać do komputera aktualną zawartość wyświetlacza LCD.

Parametry transmisji:

- 9600 bodów
- bez bitu parzystości
- 8 bitów danych
- 1 bit stopu

Po załączeniu zasilania miernik wysyła do komputera komunikat:

`Press <ESC> to get LCDs copy`

`Nr TubeType Uh[V] Ih[mA] -Ug[V] Ua[V] Ia[mA] Ug2[V] Ig2[mA] S[mA/V] R[k] K[V/V]`

Zakończenie cyklu pomiarowego lub odebranie z komputera znaku ESC(27h) powoduje, że miernik odsyła do komputera aktualną zawartość wyświetlacza LCD, np.:

`20 6L6G__A13 6.3 910 13.9 255 78.4 250 5.30 0.1 0.0 0.0`

Miernik ignoruje znaki inne niż ESC, zatem włączenie w programie terminala opcji echa umożliwi dopisywanie własnych komentarzy do wyników pomiaru.

Wybierając numer lampy ustawiamy równocześnie tryb pracy miernika:

- **00** Zasilacz
- **01** Zarezerwowany do przyszłych zastosowań
- **02..80** Pomiar lamp z katalogu stałego
- **81..99** Edycja i pomiar lamp z katalogu definiowanego

Tryb zasilacza

W trybie zasilacza napięcia i prądu ustawia się ręcznie. W tym celu należy najechać kursorem na wybraną pozycję i przy wciśniętym przycisku **SET/START** pokręcić +/- ustawić żadaną wartość. Miernik wystawi nastawioną wartość **po zwolnieniu przycisku**. Przy wciśniętym przycisku wyświetlana jest **wartość nastawiona** wskazywanego parametru, po zwolnieniu - **wartość zmierzona**.

Ustawienie kursora na pozycji numeru lampy powoduje niemal natychmiastowe wyzerowanie wszystkich napięć (napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na -24V).

Tryb pomiaru lampy

W celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów lampy, należy ustawić numer z zakresu **01..99** i kliknąć przycisk **START/SET**. Miernik łagodnie załączy żarzenie, a po zdefiniowanym czasie pozostałe napięcia, niezbędne do wyznaczenia parametrów lampy.

Poprawnie zakończony pomiar miernik sygnalizuje **pojedynczym dźwiękiem**. Żarzenie pozostaje załączone, napięcia anodowe i siatkowe są wyłączane a wyniki pomiarów zostają wysłane na port szeregowy i „zamrożone” na wyświetlaczu LCD.

W tym stanie:

- długie naciśnięcie przycisku **SET/START** przywołuje na wyświetlacz LCD dane z katalogu umożliwiając porównanie ich z wynikami pomiaru;
- pokręcenie gałką +/- przy wciśniętym przycisku **SET/START** umożliwia zmianę mierzonego systemu elektrod (tylko dla lamp podwójnych);
- kliknięcie przycisku **SET/START** rozpoczyna cykl pomiarowy od początku.

Jakikolwiek ruch pokręćłem +/- przy zwolnionym przycisku **SET/START** przerywa pomiar i powoduje niemal natychmiastowe wyzerowanie wszystkich napięć (napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na -24V).

Alarmy

Miernik sygnalizuje **podwójnym dźwiękiem** przeciążenie obwodu żarzenia (**H**), anodowego (**A**), siatki drugiej (**G**) lub przegrzanie radiatora (**T**). Po wystąpieniu alarmu wszystkie napięcia są wyłączane (napięcie siatki pierwszej jest ustawiane na -24V), a

zawartość wyświetlacza jest „zamrażana”. Zasadniczą przyczynę alarmu pokazuje znacznik. Dodatkowe informacje można odczytać na wyświetlaczu, ale ze względu na działanie zabezpieczeń sprzętowych odczyty ostatnich wartości mogą nie być miarodajne. Kasowania alarmu - niezbędnego do dalszej pracy miernika - dokonuje się przez pokręcenie gałką +/-.

Alarm przegrzania można skasować po schłodzeniu radiatora do 70°C.

Edycja katalogu lamp

Nazwy i parametry lamp o numerach **81..99** mogą być definiowane przez użytkownika. W tym celu należy ustawić kursor na literze lub liczbie, która ma zostać zmieniona, przytrzymać wciśnięty przycisk **SET/START** i pokrętkiem nastawić żadaną wartość.

Dla lamp pojedynczych należy ustawiać numer systemu elektrod na „**0**”.

Lampy z podwójnym systemem elektrod wpisuje się na dwóch kolejnych pozycjach: „**1**” z niższym a „**2**” z wyższym numerem w katalogu.

Katalog lamp stały

Nr	Typ	PSC	Uh	Ih	Ug1	Ua	Ia	Ug2	Ig2	S	R	K
02	ECC81_G11	12.6	0	2.0	250	10.0	0	0.00	5.5	11.0	60.0	
03	ECC81_G21	12.6	0	2.0	250	10.0	0	0.00	5.5	11.0	60.0	
04	ECC82_G11	12.6	0	8.5	250	10.5	0	0.00	2.2	7.7	17.0	
05	ECC82_G21	12.6	0	8.5	250	10.5	0	0.00	2.2	7.7	17.0	
06	ECC83_G11	12.6	0	2.0	250	1.2	0	0.00	1.6	62.5	99.9	
07	ECC83_G21	12.6	0	2.0	250	1.2	0	0.00	1.6	62.5	99.9	
08	ECC88_G11	6.3	0	1.3	90	15.0	0	0.00	12.5	2.6	33.0	
09	ECC88_G21	6.3	0	1.3	90	15.0	0	0.00	12.5	2.6	33.0	
10	6N1P_G11	6.3	0	4.0	250	7.5	0	0.00	4.5	0.0	35.0	
11	6N1P_G21	6.3	0	4.0	250	7.5	0	0.00	4.5	0.0	35.0	
12	6N2P_G11	6.3	0	1.5	250	2.3	0	0.00	2.1	0.0	99.9	
13	6N2P_G21	6.3	0	1.5	250	2.3	0	0.00	2.1	0.0	99.9	
14	6N6P_G11	6.3	0	2.0	120	30.0	0	0.00	11.0	1.9	20.0	
15	6N6P_G21	6.3	0	2.0	120	30.0	0	0.00	11.0	1.9	20.0	
16	6N30P_G11	6.3	0	2.2	80	40.0	0	0.00	18.0	0.0	15.0	
17	6N30P_G21	6.3	0	2.2	80	40.0	0	0.00	18.0	0.0	15.0	

18	6SL7__I12	6.3	0	2.0	250	2.3	0	0.00	1.6	44.0	70.0
19	6SL7__I22	6.3	0	2.0	250	2.3	0	0.00	1.6	44.0	70.0
20	6SN7__I12	6.3	0	8.0	250	9.0	0	0.00	2.6	7.7	20.0
21	6SN7__I22	6.3	0	8.0	250	9.0	0	0.00	2.6	7.7	20.0
22	6AS7__I15	6.3	0	20.0	80	110.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0
23	6AS7__I25	6.3	0	20.0	80	110.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0
24	6S19S_H02	6.3	0	15.0	90	100.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0
25	EF86__E01	6.3	0	2.0	250	3.0	140	0.60	1.9	99.9	38.0
26	6SJ7__D02	6.3	0	3.0	250	3.0	100	0.80	1.7	99.9	0.0
27	EL84__B02	6.3	0	7.3	250	48.0	250	5.50	11.3	40.0	19.0
28	6V6S__A02	6.3	0	12.5	250	45.0	250	5.00	3.8	50.0	0.0
29	6L6G__A03	6.3	0	14.0	250	72.0	250	5.00	0.0	22.5	0.0
30	EL34__A05	6.3	0	13.5	250	100.0	265	14.90	11.0	15.0	11.0
31	KT66__A05	6.3	0	15.0	250	85.0	250	7.00	6.0	22.5	0.0
32	KT77__A05	6.3	0	15.0	250	100.0	250	10.00	10.5	23.0	11.5
33	KT88__A05	6.3	0	15.0	250	140.0	250	7.00	11.5	12.0	8.0
34	6P1P__C02	6.3	0	12.5	250	45.0	250	7.00	4.5	50.0	0.0
35	6L6__A03	6.3	0	14.0	250	72.0	250	8.00	6.0	30.0	0.0
36	EL90__F01	6.3	0	12.5	250	45.0	250	4.50	4.1	52.0	0.0
37	EL95__F01	6.3	0	9.0	250	24.0	250	4.50	5.0	80.0	17.0
38	PCL86TJ12	0.0	300	1.7	230	1.2	0	0.00	1.6	62.0	99.0
39	PCL86PJ22	0.0	300	5.7	230	39.0	230	6.50	10.5	45.0	99.9
40	ECL86TJ12	6.3	0	1.9	250	1.2	0	0.00	1.6	62.0	99.0
41	ECL86PJ22	6.3	0	7.0	250	36.0	250	6.00	10.0	48.0	99.9
42	ECL82TJ12	6.3	0	0.5	100	3.5	0	0.00	2.2	0.0	70.0
43	ECL82PJ22	6.3	0	11.5	170	41.0	170	6.50	7.5	16.0	9.5
44	ECC35_I12	6.3	0	2.3	250	2.3	0	0.00	2.0	0.0	0.0
45	ECC35_I22	6.3	0	2.3	250	2.3	0	0.00	2.0	0.0	0.0
46	ECC40_J12	6.3	0	5.2	250	6.0	0	0.00	2.7	0.0	0.0
47	ECC40_J22	6.3	0	5.2	250	6.0	0	0.00	2.7	0.0	0.0
48	ECC85_G11	6.3	0	2.3	250	10.0	0	0.00	5.9	0.0	0.0
49	ECC85_G21	6.3	0	2.3	250	10.0	0	0.00	5.9	0.0	0.0
50	ECC91_J12	6.3	0	0.9	100	8.5	0	0.00	5.3	0.0	0.0
51	ECC91_J22	6.3	0	0.9	100	8.5	0	0.00	5.3	0.0	0.0
52	ECC99_G12	12.6	0	4.0	150	18.0	0	0.00	9.5	2.3	22.0
53	ECC99_G22	12.6	0	4.0	150	18.0	0	0.00	9.5	2.3	22.0
54	E180CCG12	12.6	0	1.9	150	8.5	0	0.00	6.4	7.2	46.0
55	E180CCG22	12.6	0	1.9	150	8.5	0	0.00	6.4	7.2	46.0
56	E182CCJ12	12.6	0	2.0	100	36.0	0	0.00	15.0	0.0	24.0
57	E182CCJ22	12.6	0	2.0	100	36.0	0	0.00	15.0	0.0	24.0
58	ECC801G11	12.6	0	2.0	250	10.0	0	0.00	5.5	0.0	0.0

59	ECC801G21	12.6	0	2.0	250	10.0	0	0.00	5.5	0.0	0.0
60	ECC802G11	12.6	0	8.5	250	10.5	0	0.00	2.2	7.7	17.0
61	ECC802G21	12.6	0	8.5	250	10.5	0	0.00	2.2	7.7	17.0
62	ECC803G11	12.6	0	2.0	250	1.2	0	0.00	1.6	62.5	99.9
63	ECC803G21	12.6	0	2.0	250	1.2	0	0.00	1.6	62.5	99.9
64	ECC832G11	12.6	0	8.5	250	10.5	0	0.00	2.2	7.7	17.0
65	ECC832G21	12.6	0	2.0	250	1.2	0	0.00	1.6	62.5	99.9
66	PCC84_G11	0.0	300	1.5	90	12.0	0	0.00	6.0	0.0	0.0
67	PCC84_G21	0.0	300	1.5	90	12.0	0	0.00	6.0	0.0	0.0
68	PCC85_G11	0.0	300	2.1	200	10.0	0	0.00	5.8	0.0	0.0
69	PCC85_G21	0.0	300	2.1	200	10.0	0	0.00	5.8	0.0	0.0
70	PCC88_G11	0.0	300	1.2	90	15.0	0	0.00	12.5	0.0	0.0
71	PCC88_G21	0.0	300	1.2	90	15.0	0	0.00	12.5	0.0	0.0
72	6SC7__J12	6.3	0	2.0	250	2.0	0	0.00	1.3	0.0	0.0
73	6SC7__J22	6.3	0	2.0	250	2.0	0	0.00	1.3	0.0	0.0
74	6N3P__J11	6.3	0	2.0	150	8.2	0	0.00	5.6	0.0	0.0
75	6N3P__J21	6.3	0	2.0	150	8.2	0	0.00	5.6	0.0	0.0
76	6N5S__I13	6.3	0	20.0	90	120.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0
77	6N5S__I23	6.3	0	20.0	90	120.0	0	0.00	0.0	0.0	0.0
78	6N7S__J13	6.3	0	6.0	290	3.5	0	0.00	1.6	0.0	0.0
79	6N7S__J23	6.3	0	6.0	290	3.5	0	0.00	1.6	0.0	0.0
80	6S2S__A02	6.3	0	8.0	250	9.0	0	0.00	2.5	0.0	0.0

Katalog lamp definiowany przez użytkownika


Nr	Typ	PSC	Uh	Ih	Ug1	Ua	Ia	Ug2	Ig2	S	R	K
81	6N15S_J11	6.3	0	9.0	100	9.0	0	0.00	5.6	0.0	0.0	
82	6N15S_J21	6.3	0	9.0	100	9.0	0	0.00	5.6	0.0	0.0	
83	EBL21_J02	6.3	0	6.0	250	36.0	250	4.50	9.0	50.0	23.0	
84	EF21__J02	6.3	0	2.0	250	6.0	250	2.00	4.5	99.9	0.0	
85	EF806_E01	6.3	0	2.2	250	3.0	140	0.60	2.2	99.9	38.0	
86	EF80__J01	6.3	0	2.0	175	10.0	175	0.00	7.2	0.0	0.0	
87	EF85__J01	6.3	0	2.0	250	10.0	100	2.50	6.0	99.9	26.0	
88	EF89__J01	6.3	0	2.0	250	9.0	100	3.00	3.6	99.9	0.0	
89	7027__J05	6.3	0	14.0	250	72.0	250	5.00	0.0	22.5	0.0	
90	7581__A05	6.3	0	14.0	250	72.0	250	5.00	6.0	22.5	0.0	
91	7591__J05	6.3	0	10.0	290	60.0	290	8.00	10.2	29.0	16.8	
92	EL36__J05	6.3	0	8.2	100	100.0	100	7.00	14.0	5.0	5.6	
93	6J7__J02	6.3	0	3.0	250	2.0	100	0.50	1.2	0.0	0.0	
94	EL82__B02	6.3	0	10.4	170	53.0	170	10.00	9.0	20.0	10.0	

95	EL86__B02	6.3	0	12.5	170	70.0	170	5.00	10.0	23.0	8.0
96	6P15P_J02	6.3	0	3.5	280	31.0	170	5.00	15.0	99.9	7.0
97	6Z4P__J02	6.3	0	1.0	250	10.8	150	4.30	5.2	99.9	41.0
98	6P7S__J03	6.3	0	14.0	250	72.0	250	8.00	5.9	99.9	8.5
99	6P9___J02	6.3	0	6.0	250	30.0	250	3.00	7.0	60.0	0.0

Adaptory do pomiaru lamp nietypowych

Zestaw podstawek testowych umożliwia włożenie 65 spośród 98 typów lamp znajdujących się w katalogu. Pozostałe 33 typy można mierzyć po podłączeniu lamp przewodami do gniazd bananowych. Niektóre lampy wymagają jednak zbudowania dedykowanych adapterów. Do takich wyjątków należą m.in. podwójne lampy zawierające triodę i pentodę np. ECL86, PCL86 oraz lampy elektrometryczne, czyli „magiczne oczka” np. EM84, EM80, 6AF6G.


Adapter PCL86/ECL86

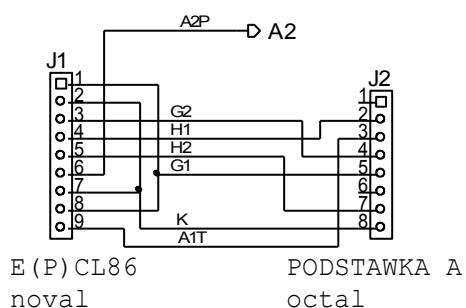

Rys. 12. Schemat adaptera ECL86/PCL86.

Po podłączeniu lampy do miernika za pośrednictwem adaptera, należy wybrać z katalogu właściwy typ lampy (ECL86, PCL86), a następnie uruchomić pomiar automatyczny. Zmianę mierzonego systemu dokonuje się poprzez wybór lampy ECL86TJ12 dla triody lub ECL86PJ22 dla pentody.

Adapter magicznego oczka EM84/87

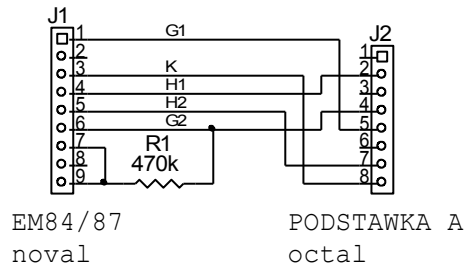


Rys. 13. Schemat adaptera EM84.

Przedstawiony schemat adaptera umożliwi testowanie lamp typu EM84 i EM87. Pomiar magicznych oczek odbywa się w trybie zasilacza. Tylko w tym trybie jest możliwa ręczna zmiana U_{g1} konieczna do obserwacji odchylenia listków.

- Napięcie żarzenia H należy ustawić na 6.3V.
- Anoda lampy jest podłączona do zasilacza siatki drugiej G2, który ma wystarczającą wydajność prądową. Napięcie G2 należy ustawić na 250V.
- Zmieniając napięcie G1 w zakresie 0..-24V (EM84) lub 0..-10V (EM87) można obserwować zmianę wysokości słupków na ekranie.



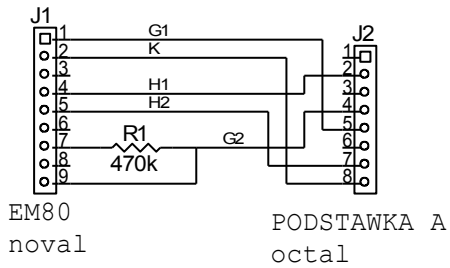Rys. 14. Oczko magiczne EM84 podczas pomiarów.




Adapter magicznego oczka


Rys. 15. Schemat adaptera EM80.

Przedstawiony schemat adaptera umożliwi testowanie lamp typu EM80 i odpowiedników. Pomiar magicznych oczek odbywa się w trybie zasilacza. Tylko w tym trybie jest możliwa ręczna zmiana U_{g1} konieczna do obserwacji odchylenia listków.

- Napięcie żarzenia H należy ustawić na 6.3V.
- Anoda lampy jest podłączona do zasilacza siatki drugiej G2, który ma wystarczającą wydajność prądową. Napięcie G2 należy ustawić na 250V.
- Zmieniając napięcie G1 w zakresie -1..-14V można obserwować zmianę kąta wypełnienia ekranu.

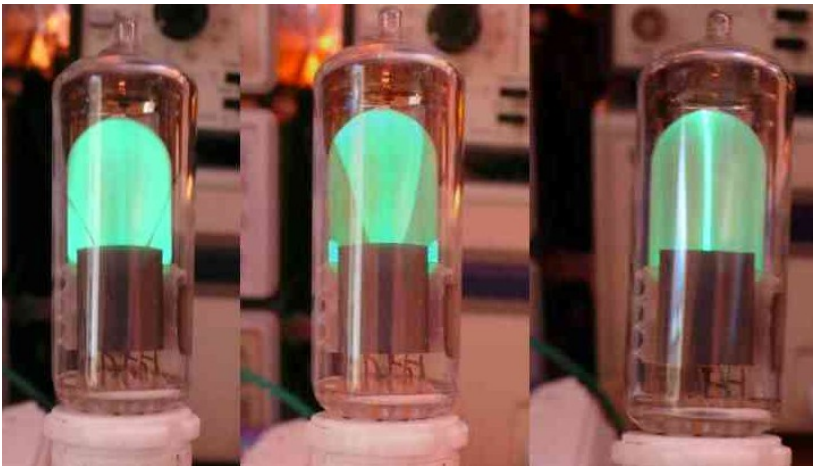

Rys. 16. Oczko magiczne EM84 podczas pomiarów.

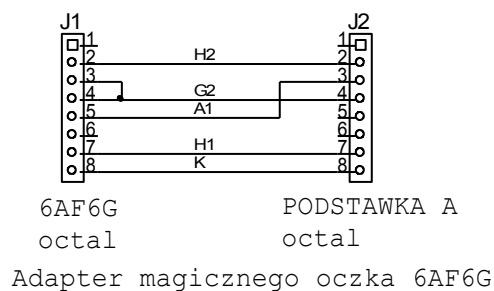

Rys. 17. Schemat adaptera 6AF6G.

Pomiar oczek typu 6AF6G:

- Ustawić napięcie żarzenia H na 6.3V.
- Ustawić napięcie anodowe A na 125V lub 250V
- Zmieniając napięcie sterujące G2(!) w zakresie 0..80V (A=125V) lub 0..160V (A=250V) można obserwować zmianę szerokości listków na ekranie.



Rys. 18. Oczko magiczne EM84 podczas pomiarów.

To przykłady lamp, które do podłączenia wymagają czegoś więcej niż zwykłe przewody. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby opracować adaptery umożliwiające pomiar innych nietypowych lamp.