



Przedwzmacniacz audio (1)

Jakość toru sygnałowego jest tak dobra, jak jest dobry jego najstarszy element. Ta zasada dotyczy również elektroakustycznego toru sygnałowego. Entuzjaści dobrego brzmienia wkładają dużo wysiłku i ponoszą spore wydatki na skompletowanie dobrego źródła sygnału, wzmacniacza mocy i zestawów głośnikowych. Ci bardziej „ortodoksyjni” wierzą w zbawienny wpływ materiałów, z których są wykonane kable sygnałowe, głośnikowe, sieciowe i obudowy. Przedwzmacniacz jest elementem toru, który często jest uważany za mniej istotny dla jakości odtwarzanego dźwięku. W obiegowej opinii jest kojarzony z tylko elementem regulującym poziom odtwarzanego sygnału. Takie uproszczone podejście może w konsekwencji powodować degradację sygnału o wiele bardziej istotną, niż zastosowanie przetwornika C/A lub wzmacniacza mocy o trochę gorszych parametrach. Rekomendacje: przedwzmacniacz audio wysokiej klasy, który przyda się do wykonania domowego zestawu audio.

Klasyczny blok przedwzmacniacza jest zbudowany z selektora sygnału wejściowego, wejściowego stopnia wzmacniającego, regulatora poziomu sygnału wyjściowego – potencjometru i opcjonalnie z układu regulacji barwy tonu z filtrem „kontur”. Przyjęło się, że układy regulacji barwy nie są stosowane w wysokiej jakości torach przeznaczonych do odtwarzania muzyki. Przyczyny są dwie. Pierwsza z nich to zmniejszalce wnoszone przez filtry kształtujące charakterystykę częstotliwościową. Trudno się z tym nie zgodzić. Drugi powód jest „ideologiczny”: odtwarzamy muzykę taką, jak została zarejestrowana, a tor akustyczny nie

może powodować żadnych modyfikacji nieprzewidzianych przez artystę w momencie rejestracji. Jak w przypadku każdej idei, można się z nią zgodzić lub nie. Według mojej, subiektywnej opinii można by stosować filtr „kontur” poprawiający brzmienie przy cichym odsłuchu, ale nie jest to niezbędne.

Typowym elementem przeznaczonym do regulacji poziomu sygnału jest potencjometr. Niestety, z potencjometrami zawsze były problemy. Ścieżki rezystancyjne potencjometrów stereofonicznych o charakterystyce logarytmicznej muszą być wykonane bardzo dokładnie, ponieważ tolerancja

REKLAMA

Projekty na...
STM32

www.stm32.eu

ST life.augmented
KAMAMI

wykonania powodowała problemy z ustawieniem balansu. Pół biedy, jeśli nierównomierność w obu kanałach była stała w funkcji kąta obrotu osi – można to było wyregulować potencjometrem balansu. Zdarzało się jednak, że nierównomierność nie była stała i taki potencjometr nie nadawał się do użytku. Kolejnym problemem jest styk ślizgacz – warstwa rezystancyjna. W potencjometrach gorszej klasy, z powodu złe dobranych materiałów lub niewłaściwego wykonania, na tym styku powstają szумы. Proces starzenia się lub wysychania smarów poprawiających kontakt powoduje występowanie przerw i dokuczliwych trzasków. Ten problem jest znany użytkownikom starszego sprzętu audio wyposażonego w potencjometry. Aby wyeliminować wady typowych potencjometrów zaczęto budować drabinki rezystancyjne z dzielnikiem przełączanym za pomocą dobrej jakości przełącznika obrotowego. Ale tu również występują problemy. Po pierwsze, dla najłatwiejszej do wykonania drabinki mamy jeden rezystor szeregowy i szereg rezystorów dołączanych do masy przez przełącznik. Takie rozwiązanie powoduje, że całkowita rezystancja dzielnika zmienia się przy każdym przełączeniu i źródło sygnału jest za każdym razem obciążane

inaczej. Oczywiście, można zrobić drabinkę z przełączanymi dwoma rezystorami, ale jest to bardziej skomplikowane i droższe. Duże trudności sprawia zdalne sterowanie takimi elementami. Ale tu też poradzono sobie stosując do napędu silniki krokowe. Pełna drabinka rezystancyjna ze sterowaniem silnikiem krokowym, to najbardziej bezkompromisowa konstrukcja, dająca najlepsze rezultaty, ale za to kosztowna do wykonania i trudna w zastosowaniu.

Kolejnym elementem przedwzmacniacza jest wzmacniacz wstępny. Wielu audiofilów uważa stosowanie wzmacniacza wstępnego za zupełnie niepotrzebne, a wręcz szkodliwe, bo jest to kolejny element wprowadzający zniekształcenia. Pojawiły się konstrukcje przedwzmacniaczy nazywane „pasywkami”, zawierające tylko mechaniczny selektor wejść i potencjometr. Pomijam tu niekonsekwencję w nazywaniu przedwzmacniaczem układu, który nie zawiera elementu wzmacniającego.

Aby rozstrzygnąć czy wzmacniacz wstępny jest konieczny, czy nie, należy co nieco wiedzieć o parametrach wyjściowych źródła sygnału. W tym przypadku najważniejszym parametrem źródła będzie jego impedancja wyjściowa. Jeżeli dysponujemy przetwornikiem C/a, na którego wyjściu włączono wtórnik lub wzmacniacz o bardzo małej impedancji wyjściowej, to możemy go obciążyć bezpośrednio potencjometrem o rezystancji np. 10 kΩ i najprawdopodobniej nic złego się nie stanie. Jeżeli jednak impedancja źródła będzie duża, to przy obciążeniu potencjometrem może się okazać, że mogą wystąpić zniekształcenia. Aby im zapobiec stosuje się wzmacniacze wstępne o znanej impedancji wejściowej np. 47 kΩ, aby przedwzmacniacz nie obciążał źródła sygnału. Stosowanie wzmacniacza wstępnego pozwala też na dopasowanie poziomów sygnałów z różnych źródeł, na przykład, z odtwarzacza CD (przetwornika C/A) i tunera radiowego.

Według mnie wzmacniacz wstępny jest koniecznym elementem przedwzmacniacza. Pozwala na ustalenie stałej impedancji wejściowej dopasowanej do prawidłowo zaprojektowanych źródeł sygnału i umożliwia dopasowanie poziomów z różnych źródeł. Zbudowanie takiego wzmacniacza o bardzo dobrych parametrach z wykorzystaniem nowoczesnych wzmacniaczy operacyjnych zaprojektowanych dla zastosowań w technice audio nie stanowi większego problemu.

regulacyjnego poziom sygnału. Ponieważ regulacja miała się odbywać za pomocą zdalnego sterowanie początkowo rozważałem zastosowanie dobrej jakości potencjometru zintegrowanego z silnikiem elektrycznym prądu stałego. Jednak to rozwiązanie zawierało wszystkie wady klasycznego potencjometru. Drabinki rezystancyjne z powodu ceny i skomplikowania sterowania również zostały wyeliminowane. Można stosować układy scalone z funkcją potencjometru. W strukturze są umieszczone dwa potencjometry z odczepami przełączanymi przez sterowny cyfrowo multiplekser z kluczami analogowymi. Ja zdecydowałem się na układ PGA2311, który działa na trochę innej zasadzie. Jest to wzmacniacz o cyfrowo regulowanym tłumieniu/wzmocnieniu. Kolejnym założeniem było zastosowanie sterownika mikroprocesorowego sterującego poziomem sygnału poprzez układ PGA2311, z wyświetlaczem LCD, możliwością zdalnego sterowania pilotem na poczerwień i zegarem czasu rzeczywistego RTC. Selektor wejść miał umożliwiać wybór jednego z trzech wejść stereofonicznych. Do przełączania mają być wykorzystane przełączniki sygnałowe sterowane ze sterownika mikroprocesorowego.

Układ PGA2311

Układ scalony wzmacniacza PGA2311 – aktualnie produkowany przez firmę Texas Instruments – jest wzmacniaczem o regulowanym wzmocnieniu przeznaczonym do zastosowania w systemach audio o wysokiej jakości. Chociaż układ jest wiele lat na rynku, to jego doskonałe parametry powodują, że jest ciągle produkowany i chętnie stosowany. Wybrane parametry układu umieszczono w **tabeli 1**.

Jak można zauważyć, parametry układu PGA2311 są imponujące i przy poprawnej aplikacji tor przedwzmacniacza nie wnosi istotnych zniekształceń. Schemat blokowy PGA2311 pokazano na **rysunku 1**. Jego głównym elementem jest wzmacniacz operacyjny pracujący w konfiguracji wzmacniacza nieodwracającego. Wzmocnienie takiego układu wynosi $G=1+R2/R1$ (**rysunek 2**). Z tej zależności wynika, że wzmocnienie może osiągać wartość minimalną równą 1 dla $R2=0$. Stopień w tej konfiguracji może regulować wzmocnienie w zakresie 0...+23.5 dB. Żeby można było realizować tłumienie, w torze regulacji poziomu sygnału najprawdopodobniej ustawia się wzmocnienie równe 1, a sygnał z wejścia jest tłumiony przez sterowny cyfrowo dzielnik rezystancyjny, jak na **rysunku 3**.

Układ PGA2311 ma dwa niezależne tory regulacji przeznaczone dla sygnałów stereofonicznych. Masy analogowe kanałów AGNDL i AGNDR są dołączone do osobnych wyprowadzeń układu. Umożliwia to ich rozdzielanie na płytce drukowanej,

DODATKOWE MATERIAŁY NA FTP:
<ftp://ep.com.pl>
USER: 86118, PASS: 8655327a

W ofercie AVT*
AVT-5542

Podstawowe informacje:

- Zbudowany z użyciem wzmacniacza PGA2311 o cyfrowo regulowanym tłumieniu/wzmocnieniu.
- Sterowany mikrokontrolerem PIC16F1936.
- Złożony z trzech płytek: sterownika, regulatora i zasilacza.
- Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD.
- Możliwość zdalnego sterowania pilotem na poczerwień.
- Zegar czasu rzeczywistego.
- Selektor wejść umożliwia wybór 1 z 3 źródeł.
- Przełączanie źródeł za pomocą przełączników.

Projekty pokrewne na FTP:
 (wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP)

AVT-1691	Uniwersalny moduł przełącznikowy (EP8/2012)
AVT-1679	Moduł wykonawczy z triakami (EP 6/2012)
AVT-1659	8-kanałowy miniaturowy moduł przełącznikowy (EP 1/2012)
AVT-1656	Uniwersalny moduł wykonawczy (EP 12/2011)
AVT-1560	8-kanałowa karta przełącznikowa (EP 2/2010)
AVT-1481	Przełącznikowy moduł wykonawczy (EP 8/2008)

* Uwaga:
 Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
 AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
 AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
 AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji UK i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
 AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf.
 AVT xxxx C to nie innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wmontowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf.
 AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link umieszczony w opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). <http://shlep.avt.pl>

Założenia projektowe

Przez rozpoczęciem budowy przedwzmacniacza trzeba było poczynić pewne założenia projektowe. Jak już wspomniałem budowa wzmacniacza wstępnego nie jest wielkim problemem. Dlatego należało się głównie zmierzyć z wyborem elementu

nie tylko masy analogowej od cyfrowej, ale też rozdzielanie mas analogowych każdego z kanałów.

Sekcja analogowa jest zasilana napięciem ± 5 V, a sekcja cyfrowa napięciem +5 V. Sygnał na wejściu może mieć maksymalną amplitudę $7,5 V_{pp}$ ($\pm 3,75$ V). Źródło sygnału wejściowego powinno mieć impedancję 600Ω lub mniejszą. Zwiększanie impedancji źródła powoduje zwiększanie zniekształceń THD+N – zależność tę pokazano na **rysunku 4**. Do komunikacji z cyfrowym sterownikiem jest używany szeregowy interfejs SPI.

Budowa przedwzmacniacza


Przedwzmacniacz podzielono na 3 moduły: sterownika mikroprocesorowego, zasilacza i regulatora z selektorem wejść. Każdy moduł jest umieszczony na osobnej płytce i są one połączone kablami z zaciskowymi wtykami IDC.

Moduł sterownika mikroprocesorowego

Schemat modułu sterownika pokazano na **rysunku 5**. Głównym elementem jest 8-bitowy mikrokontroler PIC16F1936 produkowany przez Microchipsa. Wybór był podyktowany stosunkowo niską ceną przy sporych możliwościach. Mikrokontroler ma wbudowaną pamięć programu Flash o pojemności 8192 słów, pamięć RAM o pojemności 512 bajtów i pamięć nieulotną EEPROM o pojemności 256 bajtów. Pojemność pamięci jest ważna, bo program sterujący jest rozbudowany i zbyt mała pamięć mogłaby spowodować problemy ze zmieszczeniem wszystkich procedur lub wymusił ograniczenie funkcjonalności.

Pamięć EEPROM jest używana do zapamiętywania nastaw programu sterownika. Wybranie mikrokontrolera bez tej pamięci wymagałoby dołączenia zewnętrznego układu. Oprócz pojemnej pamięci mikrokontroler ma wbudowanych szereg modułów peryferyjnych wykorzystywanych w układzie sterownika. Najważniejsze z nich to: licznik TMR0 odliczający interwały o czasie 1 ms i zgłaszający przerwania oraz licznik TMR2 wykorzystywany do taktowania układu ECCP z modułem PWM sterującym jasnością podświetlania wyświetlacza. Kolejną właściwością bardzo pożądaną w tej aplikacji jest możliwość taktowania rdzenia wewnętrznym oscylatorem RC o maksymalnej częstotliwości 32 MHz. Wewnętrzne taktowanie w porównaniu z klasycznym oscylatorem kwarcowym i dołączanym kwarcem zmniejsza poziom zakłóceń EMC (brak zewnętrznych połączeń mikrokontrolera z rezonatorem). W układach audio każda redukcja zakłóceń cyfrowych jest bardzo pożądana.

Ważnym motywem wyboru mikrokontrolera jest możliwość pisania programu

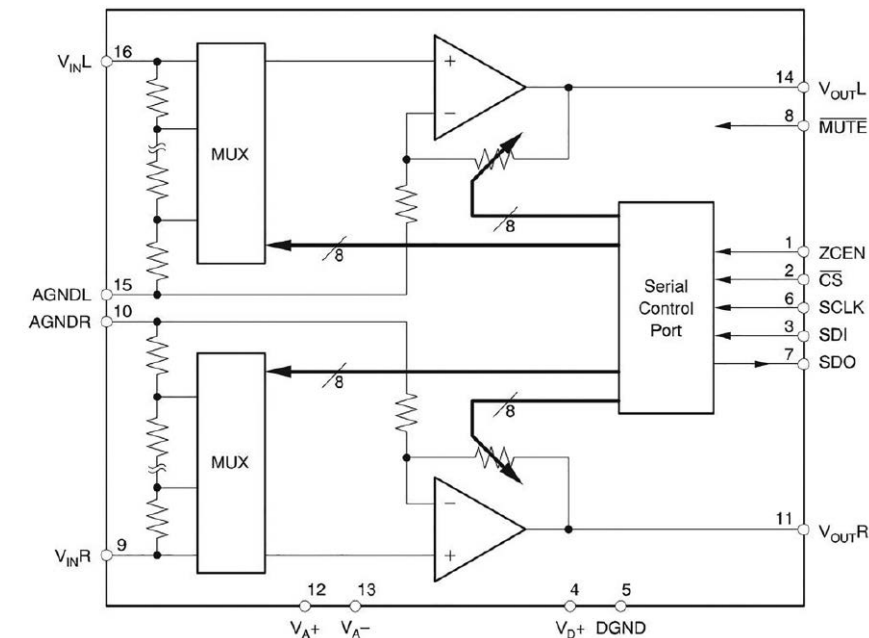

Rysunek 1. Schemat blokowy układu PGA2311


w bezpłatnym środowisku projektowym MPLABX IDE oraz możliwość nieograniczonego wykorzystania bezpłatnej wersji kompilatora MPLAB XC8 przeznaczonej dla mikrokontrolerów rodzin PIC16F i PIC18F.

Interfejs użytkownika zawiera wyświetlacz alfanumeryczny 4 wiersze \times 20 znaków, impulsator z dodatkowym stykiem zwierzanym za pomocą przyciśnięcia ośki oraz odbiornika podczerwieni 36 kHz.


Początkowo rozważałem zastosowanie kolorowego wyświetlacza graficznego z panelem dotykowym. Jednak przedwzmacniacz w założeniu jest obsługiwany głównie z użyciem pilota zdalnego sterowania. Panel dotykowy byłby prawie niewykorzystywany, a całość byłaby znacznie droższa z powodu wyższej ceny wyświetlacza i mikrokontrolera sterującego. Zastosowany wyświetlacz z niebieskim podświetleniem jest dobrze widoczny z większej odległości, a liczba wyświetlanych znaków jest wystarczająca.

Wyświetlacz jest sterowany magistralą pracującą w trybie 4-bitowym. Do regulacji jasności podświetlenia jest wykorzystany przebieg PWM generowany przez sprzętowy moduł ECCP i dostępny na wyprowadzeniu RC2/CCP1. Steruje on przez rezystor R15 bazą tranzystora Q1. Rezystor R14 ogranicza prąd diod LED podświetlających matrycę LCD, gdy tranzystor Q1 jest w nasyceniu. Potencjometr R7 reguluje kontrast wyświetlacza.

Głównym elementem manipulacyjnym jest impulsator obrotowy z dodatkowym stykiem (IMP1) przeznaczony

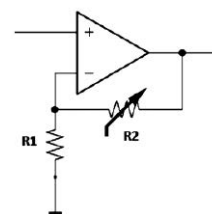


Rysunek 2. Układ wzmacniacza nieodwracającego

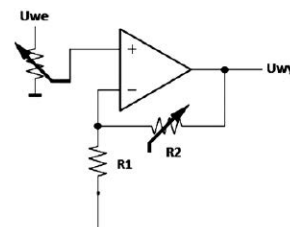


Rysunek 3. Regulacja poziomu sygnału w PGA2311


do regulacji siły głosu oraz do wprowadzania wszystkich nastaw sterownika. Jak wspomniano, obsługa skonfigurowanego przedwzmacniacza będzie polegała na zmianie siły głosu i wyborze aktywnego wejścia sygnału audio. Najwygodniej jest to zrobić

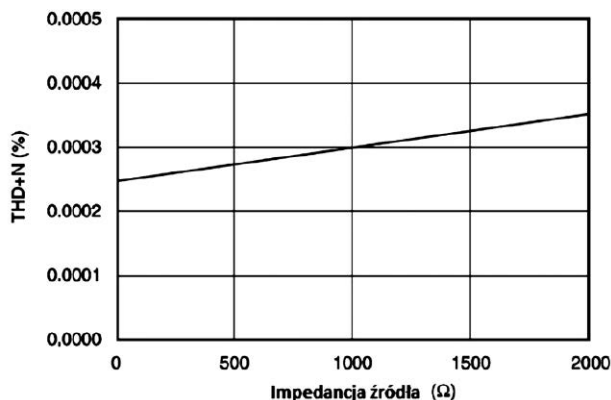

Rysunek 4. Zależność zniekształceń THD+N w funkcji impedancji źródła sygnału

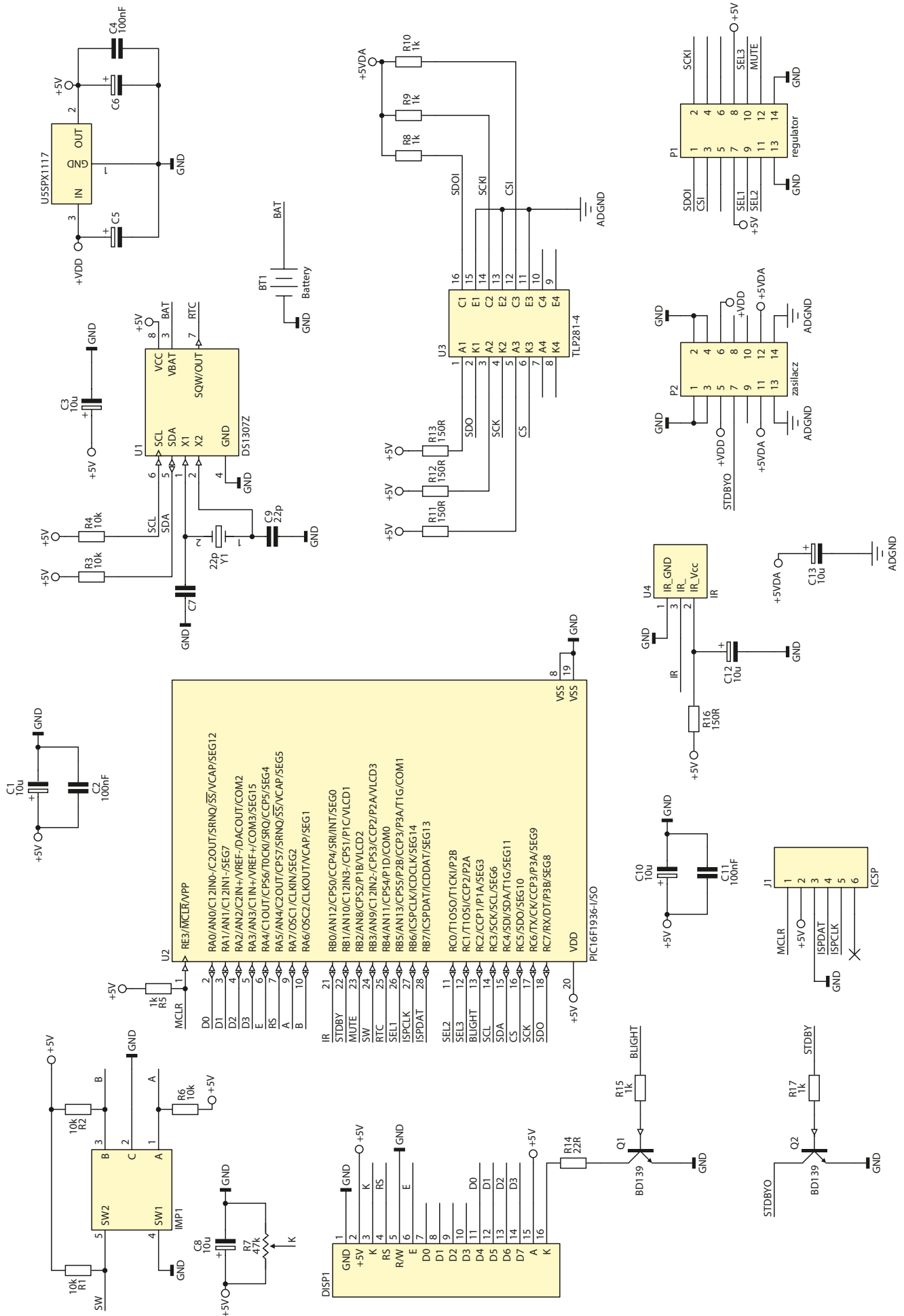

Rysunek 5. Schemat modułu sterownika

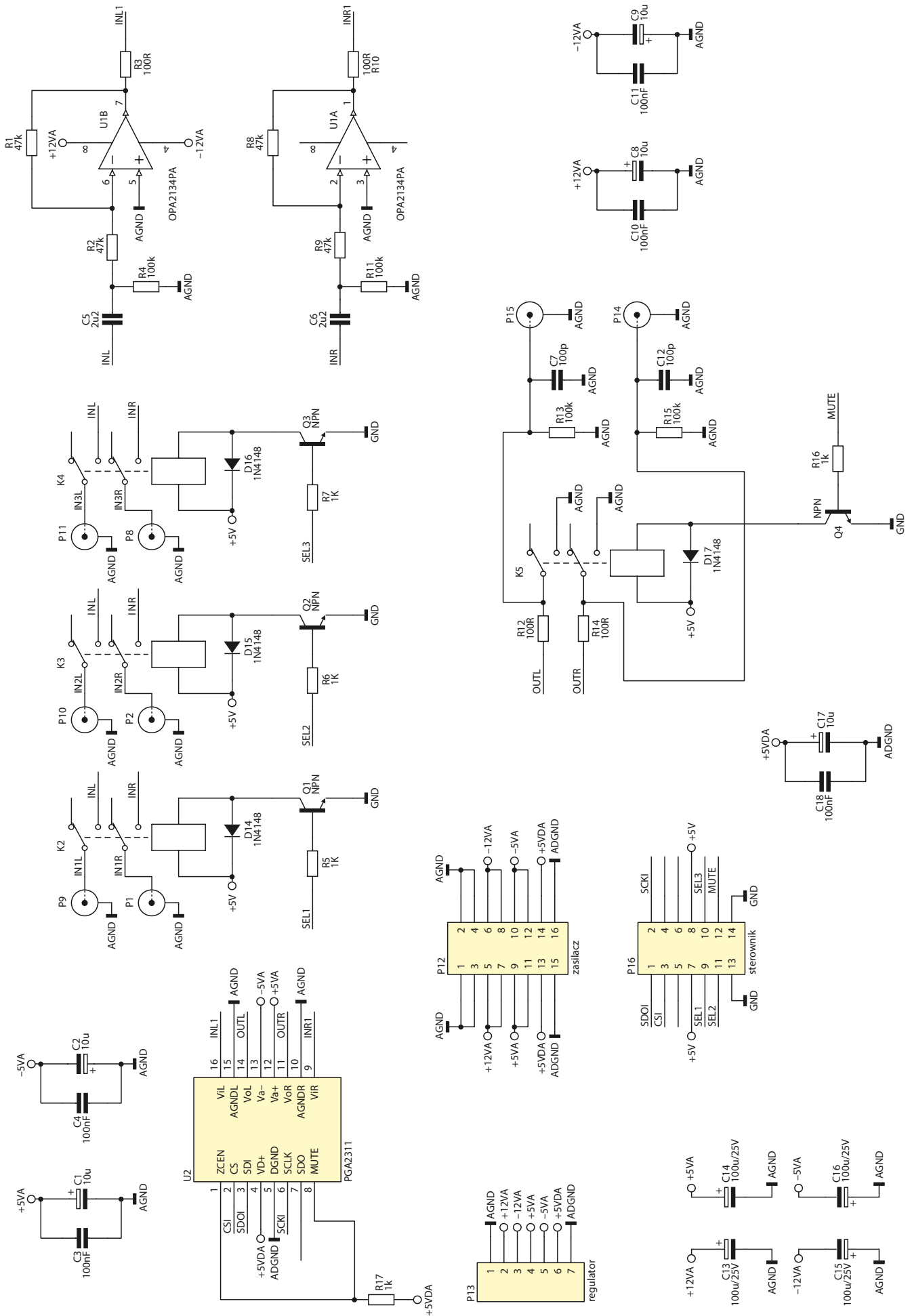

Rysunek 7. Schemat ideowy regulatora

pilotem na podczerwień. Sterownik ma wbudowany scalony odbiornik TSOP34836 przeznaczony do odbioru sygnału modulowanego z częstotliwością 36 kHz. W obecnej wersji oprogramowania jest obsługiwany tylko najpopularniejszy standard RC5. Zgodnie z notą aplikacyjną, odbiornik jest zasilany z napięciem +5 V przez filtr zbudowany z rezystora R16 i kondensatora C12.

Sterownik mikroprocesorowy można w prosty sposób wyposażyć w zegar czasu rzeczywistego RTC. Może to być zewnętrzny układ, lub funkcja programowa. Mikrokontrolery PIC16F mają wbudowany drugi oscylator mogący współpracować kwarcem „zegarkowym” o częstotliwości 32,768 kHz. Częstotliwość tego oscylatora może być zliczana przez moduł Timer1. To rozwiązanie jest tanie i działa bardzo dobrze, ale ma jedną wadę – jest problem z zapewnieniem podtrzymania baterijnego w momencie braku zasilania sieciowego. Głównie z tego powodu zdecydowałem się na zastosowanie sprawdzonego, znanego układu DS1307. Dostępne są nowsze układy, ale trudno jest znaleźć taki, który mógłby być zasilany

napięciem +5 V. W porównaniu z nowszymi konstrukcjami, układ DS1307 nie ma możliwości kalibrowania częstotliwości własnego (wbudowanego) generatora RC. Poza tym, spełnia wszystkie wymagania łącznie z podtrzymaniem baterijnym z baterii litowej o napięciu +3 V. Komunikacja zegara ze sterownikiem odbywa za pomocą interfejsu I²C. Rezystory R3 i R4 realizują wymagane podłączenia do plusa zasilania linii SDA i SCL.

Sterownik mikroprocesorowy zawsze jest źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Wynika to z charakteru pracy układów cyfrowych. Te zaburzenia, a szczególnie szum generowany w obwodach masy, przenoszą się do układów analogowych i degradują sygnał elektroakustyczny. Układ PGA2311 jest sterowany za pomocą interfejsu SPI sterownika i siłą rzeczy masy obu układów powinny być ze sobą połączone. Aby zminimalizować zakłócenia w PGA2311 rozdziela się masę analogową od cyfrowej, ale w końcu i tak muszą być ze sobą połączone galwanicznie. Żeby jeszcze bardziej zminimalizować poziom szumów postanowiłem za pomocą transoptorów oddzielić

galwanicznie zaszumioną masę sterownika od masy cyfrowej PGA2311. Do tego celu użyto poczwórnego transoptora TLP281-4 (U3). Taka izolacja jest łatwa do wykonania, bo interfejs SPI używany do komunikacji z PGA2311 nie ma linii dwukierunkowych, jak SDA i SCL w I²C.

Przebiegi SDO, SCK i CS linii magistrali SPI są przyłączone do katod diod LED transoptorów. Anody tych diod są połączone przez rezystory 150 Ω z plusem zasilania. Kiedy na linii sterująca jest wyzerowana, to przez diodę płynie prąd i tranzystor transoptora się nasycza, a na wyjściu transoptora występuje poziom niski. Kiedy linia sterująca jest ustawiona, to przez diodę nie płynie prąd, tranzystor jest zatkany, a rezystor włączony pomiędzy kolektor i plusem zasilania wymusza poziom wysoki. Przy takim połączeniu transoptor nie odwraca sygnału i przebiegi na magistrali są przenoszone bez zmiany kształtu.

Do sterowania selektorem wejść przeznaczono linie portów SEL1, SEL2 i SEL3. Tranzystory sterujące przekaźnikami selektora i rezystory ograniczające prąd bazy są zamontowane na płytce regulatora. Sygnał MUTE steruje przekaźnikiem zwiernym sygnał wyjściowy. Sygnał STANDBY steruje przekaźnikiem wyłączającym zasilanie układów analogowych. Na płytce sterownika jest zamontowany stabilizator U5 typu SPX1117-5.

Moduł zasilacza

Kolejnym modułem przedwzmacniacza jest zasilacz, którego schemat ideowy pokazano na **rysunku 6**. Praktycy projektujący układy analogowe – w tym układy analogowe audio – wiedzą, że zasilacz jest bardzo istotnym elementem układu. W przedwzmacniaczu zasilacz ma za zadanie dostarczyć:

- ±5 V do zasilania układów analogowych PGA23116.
- ±12 V do zasilania układu wzmacniacza wstępnego.
- +5 V do zasilania układów cyfrowych PGA2311.
- +9...12 V do zasilania sterownika mikroprocesorowego (stabilizator +5 V jest zamontowany na płytce sterownika – to napięcie jest całkowicie izolowane od pozostałych).

Do zasilania układów analogowych zastosowałem popularne układy stabilizatorów napięcia dodatniego LM317 i napięcia ujemnego LM337. Dodatnia i ujemna gałąź tego układu zasilania ma odrębne mostki prostownicze zbudowane z diod krzemowych 1N4007 w obudowie do montażu przewlekanego. Napięcie +5 V zasilające układy cyfrowe PGA2311 jest stabilizowane za pomocą popularnego układu 7805. Cały układ zasilania wzmacniacza wstępnego i regulatora ma swój transformator T1. Napięcie pierwotne 230 V AC tego

Wykaz elementów Płytki zasilacza

Rezystory: (metalizowane 0,6 W)

R18, R22: 470 Ω

R20, R25: 3,9 kΩ

R21, R26: 2 kΩ

R19, R23: 220 Ω

R24: 1,5 kΩ

Kondensatory:

C14, C15, C21, C22: 100 nF (SMD 1206)

C16, C17, C19, C20, C23, C24, C27, C28, C29,

C30: 1 μF/35 V (tantalowe, ewentualnie

elektrolityczne 10 μF/50 V)

C18, C25, C31, C33: 4700 μF/25 V

C26: 1 nF (MKP Y2/X1 300VAC – **uwaga! Nie stosować innego typu!**)

Półprzewodniki:

D1...D13: 1N4007

U6, U7: LM317 (TO220)

U8, U9: LM337 (TO220)

U10: 7805 (TO220)

Inne:

K1: przekaźnik RM84-12V

T1: transformator TSZZ7/008M INDEL

T2: transformator TSZZ7/003M INDEL

Płytki drukowana

Listwa podwójnych goldpinów raster 2,54 mm

Bezpieczniki:

F1, F2 500 mA

Płytki sterownika

Rezystory: (SMD 1206)

R1...R4, R6: 10 kΩ

R11...R13, R16: 150 Ω

R5, R8...R10, R14, R15, R17: 1 kΩ

R7: 47 kΩ (potencjometr)

Kondensatory:

C1, C3, C5, C6, C8, C10, C12, C13: 10 μF/16 V (SMD 3528)

C2, C4, C11: 100 nF (SMD 1206)

Półprzewodniki:

U1: DS1307 (SMD)

U2: PIC16F1936 I/SO (SOIC, zaprogramowany)

U3: TLP281-4 (SMD)

U4: odbiornik IR – opis w tekście

U5: SPX1117-5 (SOT223)

Q1, Q2: BD139-16

Inne:

Wyświetlacz LCD 4×20 znaków – opis w tekście

BAT – pojemnik na baterię CR2032

– do druku

Y1 – kwarc zegarkowy

IMP1 – impulsator ze stykiem zwiernym Piher

Listwa podwójnych goldpinów raster

2,54 mm

Płytki drukowana

Płytki regulatora

Rezystory: (SMD 1206)

R1, R2, R8, R9: 47 kΩ

R4, R11, R13, R15: 100 kΩ

R3, R10, R12, R14: 100 Ω

R5...R7, R16: 1 kΩ

Kondensatory:

C1, C2, C8, C9, C17: 10 μF/16 V (SMD 3528)

C3, C4, C10, C11, C18: 100 nF (SMD 1206)

C5, C6: 2,2 μF/63 V (MKP lub 4,7 μF/25V

unipolarny, elektrolityczny)

C7, C12: 100 pF (SMD 1206, opcjonalnie)

C13, C14, C15, C16: 220 μF/40 V

(elektrolityczny)

Półprzewodniki:

D14...D17: 1N4148

Q1...Q4: BC237

U1: OPA2134 (opis w tekście)

U2: PGA2311

Inne:

K2...K5: przekaźnik Axicom P20551 (lub podobny z cewką 5 V DC)

Płytki drukowana

P1, P2, P8...P11, P14, P15: gniazda Cinch do druku typu LUMBERG BTOR 1

Podstawki precyzyjne 8 i 16 nóżek

Listwa podwójnych goldpinów raster 2,54 mm

Tabela 1. Wybrane parametry wzmacniacza PGA2311

Parametr	Wartość
Tłumienie/ wzmocnienie	-95,5...+31,5 dB (krok 0,5 dB)
Zakres dynamiki	120 dB
THD+N	0,0004% wersja „U” 0,0002% wersja „A”

transformatora jest podawane przez przełącznik K1 sterowny sygnałem STANDBY sterownika. Umożliwia to wyłączenie zasilania tej części układu bez wyłączania zasilania sterownika. Elementy R24 i C26 mają za zadanie gaszenie przepięcia (iskrzenia) styków przełącznika K1 w trakcie wyłączania i załączania transformatora T1.

Napięcia zasilające są podawane do układów sterownika i regulatora przez zaciskane na taśmie złącza IDC. Połączenia zostały zwielokrotnione. Jeżeli jednak ktoś by miał wątpliwości odnośnie do niezawodności takiego rozwiązania, to może połączyć moduł zasilacza z modułem regulatora kablami włutowanymi w listwę pinów P3. Wyprowadzenia P3 są dołączone równoległe do złącza IDC P4.

Transformator T2 z mostkiem sterowniczym i kondensatorem filtrującym C33 ma

za zadanie dostarczenie napięcia z zakresu +7...9 V do zasilania sterownika.

Cały układ zasilania ma trzy masy:

- Cyfrową masę sterownika mikroprocesorowego GND. Jest ona odizolowana galwanicznie od masy toru analogowego. Izolacja sygnałów interfejsu SPI przeznaczonego do wpisywania danych o tłumieniu/wzmocnieniu do układu PGA2311 jest realizowana przez transformator na płytce sterownika. Izolacja sterowania torem sygnałowym selektora wejść i układu MUTE jest wykonana na przełącznikach.
- Cyfrową masę układu PGA2311 ADGND. Ta masa jest połączona galwanicznie z masą układów analogowych AGND, co wymusza budowa PGA2311. Jednak elektryczne połączenie ADGND i AGND jest wykonane w jednym punkcie w module zasilacza, tak by nie było wspólnych ścieżek dla sygnału analogowego i cyfrowego.
- Masa analogowa toru sygnałowego AGND. W obrębie selektora wejść, wzmacniacza wstępnego i regulatora PGA2311 masa sjest wykonana w formie wylewki.

Moduł regulatora

Schemat ideowy modułu regulatora pokazano na rysunku 7. Składa się on z trzech zasadniczych bloków:

1. Selektora sygnału wejściowego. Selektor umożliwia wybranie jednego z trzech sygnałów stereofonicznych doprowadzonych do wejść IN1, IN2, IN3.
2. Stereofonicznego wzmacniacza wstępnego o impedancji wejściowej 47 kΩ.
3. Cyfrowo sterowanego regulatora PGA2311 z układem MUTE zrealizowanym na przełączniku.

Sygnały wejściowe są wybierane przez zwieranie styków przełączników K2, K3, K4. Cewki przełączników zasilane napięciem +5 V (mierzone w odniesieniu do masy GND sterownika mikroprocesorowego). Umożliwia to nieskomplikowane sterowanie tranzystorami Q1, Q2 i Q3 z linii portów mikrokontrolera, przy zachowaniu galwanicznej izolacji mas. Napięcie zasilające +5 V, masa GND oraz sygnały sterujące są doprowadzone przez złącze P16. Program sterujący tak steruje liniami SEL1, SEL2 i SEL3, by tylko jedna z nich była aktywna (zależnie od wybranego wejścia).

Tomasz Jabłoński, EP

REKLAMA

Wszystko, co lubisz,
w jednym miejscu



UlubionyKiosk.pl

Oferuje papierowe i elektroniczne wydania czasopism z najważniejszych segmentów rynku:

budownictwo i wnętrza, muzyka i dźwięk, elektronika i automatyka, edukacja i hi-tech, rodzina.

Przesyłka
GRATIS