

# Procesor audio z wejściem S/PDIF, część 1

## AVT-566

PROJEKT  
Z OKŁADKI



*DSP wydają się być, i w znacznym stopniu są, trudne do stosowania w konstrukcjach amatorskich, a nawet w wielu aplikacjach profesjonalnych. Postęp technologii spowodował jednak, że procesory DSP trafiły „pod strzechy”. Między innymi umożliwiają zaprojektowanie łatwego w wykonaniu procesora audio z wejściem cyfrowym. Charakterystyczne dla niego jest to, że modyfikacje parametrów sygnału audio odbywają się całkowicie cyfrowo.*

**Rekomendacje:** dla melomanów i wszystkich fanów dobrego sprzętu audio - zastosowany procesor DSP gwarantuje kształtowanie odtwarzanego sygnału bez negatywnego wpływu na jego jakość.

Szybki postęp technologii układów scalonych umożliwił opracowanie i wyprodukowanie skomplikowanych procesorów do cyfrowej obróbki strumienia danych pochodzących z płyty CD lub cyfrowego dekodera dźwięku surround (Dolby Digital, DTS itp.) Ceny tych układów są obecnie tak niskie, że można je wykorzystywać w sprzęcie powszechnego użytku.


W opisanym w artykule przedwzmacniaczu zastosowano taki właśnie procesor - TAS3001 firmy Texas Instruments. Umożliwia on regulację siły głosu, barwy tonów i balansu w torze cyfrowym. Oprócz tych funkcji, TAS3001 ma wbudowany układ miksera dwóch cyfrowych sygnałów audio, kompresor dynamiki i sześciopasmowy equalizer.

Wykorzystanie procesora w przedwzmacniaczu jest tylko jednym z jego możliwych zastosowań. Można go bowiem z powodzeniem wykorzystać we wzmacniaczach kina domowego lub aktywnych kolumnach. W tym

ostatnim zastosowaniu bardzo przydatny jest equalizer pozwalający na precyzyjne rozdzielanie częstotliwości docierających do głośników niskotonowych i wysokotonowych.

### Opis układu

Schemat elektryczny przedwzmacniacza pokazano na rys. 1. Odbiornik U1 DIR1703 odbiera i dekoduje strumień próbkowanych danych audio z maksymalną częstotliwością próbkowania 96 kHz i zapisanych w formatach AES/EBU (IEC958), S/PDIF i EAJCP340/1201. Strumień danych odczytanych np. z płyty CD jest przesyłany szeregowo w postaci cyfrowej przez złącze koncentryczne (Coax) lub optyczne do odbiornika. Odbiornik ma za zadanie odebranie i zdekodowanie danych, czyli odtworzenie z pojedynczego strumienia danych: sygnału audio, sygnału określającego kanał (lewy/prawy), zegara „bitowego” synchronizującego przepływ danych i zegara systemowego. To właśnie precyzja odtwarzania ze strumienia danych sygnału zegara systemowego w dużym stopniu decyduje o jakości dźwięku. Uzyskanie wysokiej ja-

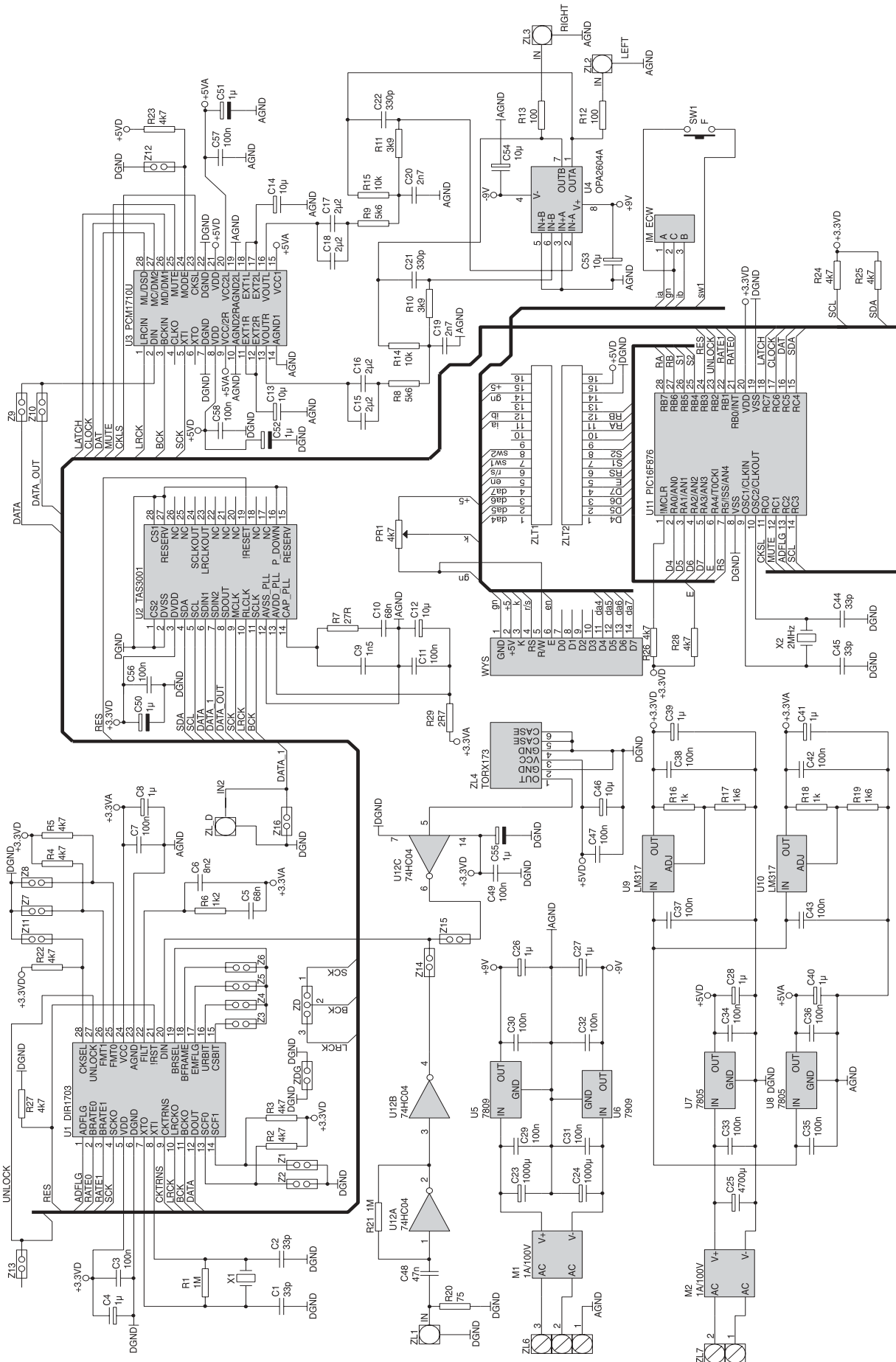

Rys. 1. Schemat przedwzmacniacza

**Tab. 1. Dobór oscylatora kwarcowego**

| Częstotliwość próbkowania $f_s$ | $128*f_s$  | $256*f_s$  | $384*f_s$  | $512*f_s$  | BRSEL podłączone do |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 32kHz                           | 4,096MHz   | 8,192MHz   | 12,288MHz  | 16,384MHz  | BFRAME              |
| 44,1kHz                         | 5,6448MHz  | 11,2896MHz | 16,9344MHz | 22,5792MHz | EMFLG               |
| 48kHz                           | 6,144MHz   | 12,288MHz  | 18,432MHz  | 24,576MHz  | Niepodłączone       |
| 88,2kHz                         | 11,2896MHz | 22,5792MHz | 33,8688MHz | 45,1584MHz | URBIT               |
| 96kHz                           | 12,288MHz  | 24,576MHz  | 36,864MHz  | 49,152MHz  | CSBIT               |

kości dźwięku wiąże się z eliminacją lub istotnym ograniczeniem niestabilności sygnału zegara systemowego - jittera.

Najczęściej zegar systemowy jest odtwarzany z wejściowego strumienia danych za pomocą układu z pętlą PLL. W odbiorniku DIR1703 zastosowano opatentowaną przez TI metodę odtwarzania sygnału zegarowego nazwaną SpAct (*Sampling Period Adaptive Controlled Tracking*). Według zapewnień producenta, to rozwiązanie umożliwia uzyskanie bardzo małego jittera.

Oprócz trybu pracy z pętlą PLL DIR1703 może pracować w trybie z zegarem kwarcowym. Z sygnału generatora kwarcowego o ściśle określonej częstotliwości jest uzyskiwany - po odpowiednim podzieleniu - sygnał zegara systemowego. Synchronizację odbieranych danych z tak generowanym sygnałem zegarowym również zapewnia pętla PLL z układem SpAct. Schemat blokowy układu DIR1703 pokazano na **rys. 2**.

Odbiornik wymaga sygnału zegarowego z generatora kwarcowego lub z zewnętrznego generatora. Przebieg z wewnętrznego generatora kwarcowego jest podawany do układu pętli fazowej PLL1 pracującej z częstotliwością 100 MHz.

Źródło sygnału zegara systemowego jest wybierane poziomem napięcia na wyprowadzeniu CKSEL. Poziom niski powoduje, że układ pracuje w trybie PLL. Wtedy układ drugiej pętli fazowej PLL2 jest sterowany sygnałem wyjściowym z układu SpAct i generuje sygnał zegara systemowego SCKO ( $128/256/384/512 f_s$  - gdzie  $f_s$  jest częstotliwością próbkowania) i pozostałe sygnały: BCKO ( $64*f_s$  - sygnał zegarowy taktujący transferem danych), LRCKO ( $1*f_s$  - sygnał określający przesyłany kanał L lub R). Częstotliwość rezonatora kwarcowego sterującego

pracą pętli PLL wybierana jest przez połączenie wyprowadzenia BRSEL z jednym z wyprowadzeń BFRAME, EMFLG, URBIT lub CSBIT.

W **tab. 1** pokazano sposób skonfigurowania pracy pętli PLL zależnie od częstotliwości próbkowania i częstotliwości zegara systemowego. Częstotliwość zegara systemowego określana jest przez wyprowadzenia SCF1 i SCF1 (**tab. 2**).

Załóżmy, że chcemy odbierać dane próbkowane z częstotliwością 44,1 kHz, a sygnał zegara systemowego ma mieć częstotliwość  $256*f_s$ . Dysponujemy rezonatorem o częstotliwości 6,144 MHz. Z **tab. 1** wynika, że dla tej częstotliwości wyprowadzenie BRSEL nie jest połączone z żadnym innym wyprowadzeniem sygnałowym. Jeżeli na wejściu DIN nie ma sygnału S/PDIF, początkowa częstotliwość próbkowania jest ustawiona na 48 kHz przez układ SpAct. Po wymuszeniu na SCF1 poziomu niskiego, a na SCF2 wysokiego, otrzymujemy  $SCKO=256*f_s$ .

Kiedy na wejściu DIN pojawia się dane S/PDIF, pętla PLL z układem SpAct ustala odbieraną częstotliwość  $f_s$  na 44,1 kHz i SCKO na  $256*f_s$ .

Jeżeli po wyzerowaniu układu pojawi się na wejściu DIN dzieśnię narastających zboczy sygnału S/PDIF i dekodery nie może prawidłowo zdekodować przychodzących danych lub do wejścia DIN nie zostanie podłączony sygnał S/PDIF, to na wyprowadzeniu UNLOCK pojawia się poziom wysoki, wyjście danych DOUT przechodzi do poziomu niskiego (MUTE) na minimum 200 ms, a sygnał zegara systemowego ma częstotliwość określoną przez częstotliwość próbkowania ostatnio odbieranych danych. Po pojawieniu się prawidłowego sygnału S/PDIF częstotliwość próbkowania odbiera-

nych danych zmienia się na wartość określoną przez sygnał przychodzący, a poziom wysoki na wyprowadzeniu CLKTRNS wskazuje, że częstotliwość sygnału zegara systemowego i sygnałów BCKO i LRCKO jest prawidłowa.

W trybie PLL odbiornik DIR1703 wymaga jednego z rezonatorów z **tab. 1** i odpowiedniego skonfigurowania wejść BRSEL, SCF1 i SCF2, przy czym częstotliwość rezonatora nie musi odpowiadać częstotliwości próbkowania odbieranych danych.

Poziom wysoki na CKSEL wskazuje na tryb pracy z generatorem kwarcowym. W tym trybie sygnały SCKO, BCKO i LRCKO są uzyskiwane przez podzielenie częstotliwości sygnału zegarowego z dołączonego generatora kwarcowego. Zasada konfigurowania wejścia BRSEL jest taka sama jak w trybie PLL, ale częstotliwość rezonatora musi ściśle odpowiadać odbieranej częstotliwości próbkowania i żądanej częstotliwości sygnału zegara systemowego. Na przykład dla  $f_s=44,1$  kHz i  $SCKO=256*f_s$  częstotliwość kwarcu musi mieć wartość 11,2896 MHz.

Prawidłowo odebrane przez odbiornik dane mogą mieć różny format wyjściowy. Format ten określany jest przez stany na wejściach FMT0 i FMT1 (**tab. 3**).

Konfigurowanie odbiornika U1 jest realizowane za pomocą zworek. Częstotliwość zegara systemowego ustalają zworki Z1 i Z2 (**tab. 1**). Zworki Z3, Z4, Z5 i Z6 określają tryb pracy pętli PLL (**tab. 2**). Zworka Z11 wybiera się tryb pracy układu - zwarta tryb PLL, a rozwarta tryb oscylatora kwarcowego. Zworki Z7 i Z8 określają format wyjściowy danych.

Dane wejściowe ze złącza COAX są podawane na układ ze zlienaryzowaną bramką U12A i bramką U12B. Jego zadaniem jest dopasowanie poziomów sygnału COAX do poziomów CMOS

**Tab. 2. Wybór zegara systemowego**

| SCF1 | SCF2 | SCKO      |
|------|------|-----------|
| L    | L    | $128*f_s$ |
| L    | H    | $256*f_s$ |
| H    | L    | $384*f_s$ |
| H    | H    | $512*f_s$ |

Tab. 3. Wybór formatu wyjściowego

| FMT0 | FMT1 | Format danych wyjściowych       |
|------|------|---------------------------------|
| L    | L    | 16 bitów <i>right justified</i> |
| L    | H    | 24 bity <i>right justified</i>  |
| H    | L    | 24 bity <i>left justified</i>   |
| H    | H    | 24 bity I2S                     |

akceptowanych przez DIR1703. Sygnał wyjściowy może również pochodzić ze złącza optycznego. Jest wtedy zamieniany na sygnał elektryczny przez układ TORX173 i formowany przez bramkę U12C. Źródło sygnału wybierane jest przez zworki Z14 i Z15. Kondensatory C5, C6 i rezystor R6 stanowią obwód filtra pętli PLL.

Układ U1 jest zasilany dwoma napięciami +3,3 z rozdzielonymi masami. Część cyfrowa jest zasilana napięciem +3,3 (VD) w stosunku do masy cyfrowej DGND. Analogowe obwody pętli PLL są zasilane napięciem +3,3 (VA) w stosunku do masy analogowej AGND. Oba napięcia są dodatkowo blokowane równolegle połączonymi kondensatorami 100 nF i 1 µF (C3, C4, C7 i C8).

Wyjściowy sygnał danych jest z wyjścia DOUT podawany na wejście cyfrowego procesora audio TAS3001C (U2) i może być podany bezpośrednio na wejście danych przetwornika C/A po zwarceniu zwory Z9. Jeżeli urządzenie ma być wykorzystane tylko jako przetwornik audio C/A, to trzeba zewrzeć Z9 i rozewrzeć Z10. W takim układzie U2 może nie być w ogóle montowany na płytce. Przy wykorzystaniu procesora U2 zwora Z9 musi być rozwarta, a Z10 zwarta.

Najczęściej odebrany i zdekodowany przez odbiornik strumień próbkowanych danych audio jest przesłany do przetwornika C/A. Analogowy sygnał z przetwornika jest dalej poddawany przetwarzaniu w torze audio. Prawdziwi audiofile wyznają zasadę, że jedyną dopuszczalną regulacją jest zmiana poziomu sygnału (najlepiej za pomocą klasycznego potencjometru dobrej jakości). Pozostali odbiorcy chcą mieć również możliwość regulacji basów i tonów wysokich. Wiele tych problemów rozwiązano, konstruując scalone procesory audio. Takie układy można sterować mikrokontrolerem i nie trzeba w nich

stosować najbardziej zawodnych elementów: potencjometrów. Oczywiście cały tor jest dalej analogowy, a regulacja odbywa się poprzez elektroniczne przełączanie kluczami rezystancji w dzielniku.

W prezentowanym układzie wykorzystano odmienną koncepcję procesora audio. Całe niezbędne przetwarzanie sygnału audio nie odbywa się analogowo (za wyjściem z przetwornika C/A), ale przez przetworzenie strumienia próbkowanych danych uzyskanych z odbiornika DIR1703. Jak to jest możliwe?

Wszystkie dane cyfrowe to przecież ciąg cyfr, które można modyfikować za pomocą odpowiednich funkcji matematycznych. Na przykład regulacja barwy tonów to przepuszczenie sygnału przez filtr o odpowiedniej charakterystyce, czyli kształtowanie za pomocą określonej funkcji. Realizacja filtrów cyfrowych jest znana i stosunkowo łatwa. Nie można jednak wykonać takiej operacji za pomocą nawet dość szybkiego 8-bitowego mikrokontrolera. Do tego celu wykorzystuje się szybkie, specjalizowane układy DSP.


Jednym z takich układów jest wspomniany układ cyfrowego procesora audio TAS3001. Zawiera w swojej strukturze 32-bitowy cyfrowy procesor audio umożliwiający szybkie sprzętowe mnożenie liczb zmiennoprzecinkowych, 24-bitowych przez 32-bitowe. Wynik wykonywanych działań może mieć

długość nawet 56 bitów. TAS3001 akceptuje 10 najbardziej popularnych formatów danych wejściowych. Dane wyjściowe po obróbce mogą mieć również jeden z 10 formatów, przy czym format wyjściowy może być inny niż format wyjściowy.

W wielu analogowych systemach audio stosowany jest korektor graficzny (equalizer), którego celem jest wyrównanie charakterystyki przenoszenia całego toru audio, łącznie z głośnikami. W TAS3001 equalizer zrealizowano cyfrowo. Sygnał wejściowy jest podawany na układ złożony z sześciu kaskadowo połączonych filtrów IIR drugiego rzędu. Każdy z kanałów ma niezależnie sterowany taki układ. Charakterystykę (dolnoprzepustowy, środkowoprzepustowy, pasmowy, zaporowy itd.) każdego z 6 filtrów w kanale określa 24-bitowa liczba.

Producent układu, firma Texas Instruments, oferuje specjalne narzędzie pozwalające na podstawie graficznie przedstawionej charakterystyki przenoszenia: kolumn głośnikowych, mikrofonu lub całego toru, tak ją ukształtować, aby odpowiadała oczekiwaniom użytkownika. Jednak program ten jest dość drogi, bo kosztuje 500 USD. Texas Instruments oferuje też 2 bezpłatne programy pozwalające wyliczyć wartości wpisywane do układu za pomocą arkusza Excel lub programu MATLAB.

Układ TAS3001 ma ponadto możliwość miksowania ze skalo-

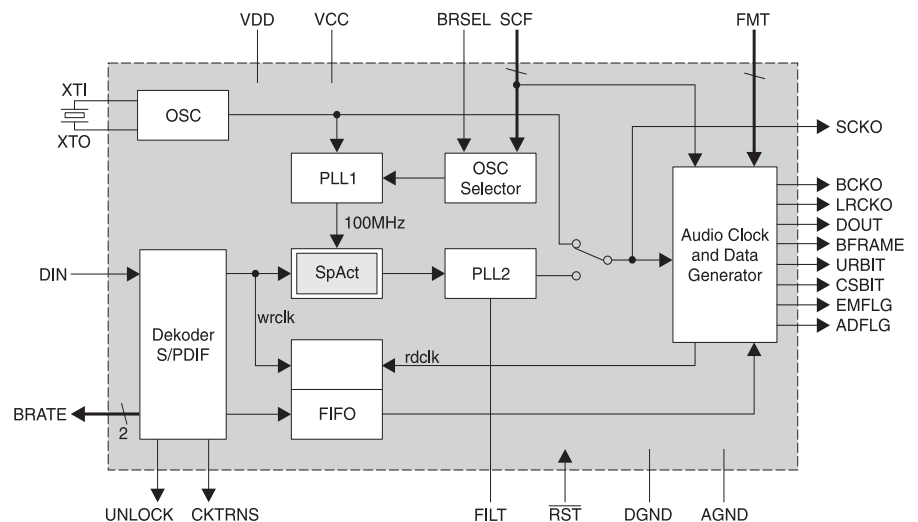

Rys. 2. Schemat blokowy odbiornika DIR1703

waniem cyfrowego sygnału podawanego na wejście SDIN1 z sygnałem podawanym na wejście SDIN2. Do podłączenia sygnału z wejścia SDIN2 są również wykorzystywane sygnały LRCK, BCK i SCK wyprowadzone na złącze ZD. Jeżeli jest wykorzystywane tylko wejście SDIN1, to SDIN2 powinno być zwarte do masy. Sygnał wejściowy danych, po przejściu przez moduły equalizera i miksera, jest podawany na filtry regulujące tony niskie i tony wysokie w zakresie od -18 dB do +18 dB z krokiem 0,5 dB. Siła głosu jest regulowana w zakresie od -70 dB do +18 dB z krokiem 0,5 dB.

Z regulatorem siły głosu sprzężony jest układ kompresora dynamiki. Kompresja dynamiki jest niezbędna w sytuacji, kiedy tor audio nie jest w stanie odtworzyć bez zniekształceń głośniejszych partii utworu. W momencie, kiedy mogą się pojawić zniekształcenia przy dużych amplitudach, kompresor zmniejsza na chwilę wzmocnienie. W ten sposób zapobiega się przesterowaniom. Próg wyzwolenia kompresji reguluje się w zakresie od 0 dB do -36 dB.

Sygnał danych z wyjścia DOUT odbiornika U1 jest dołączany do wejścia danych SDIN1 procesora U2. Zegar systemowy jest podłączony do wejścia MCK, zegar taktujący transmisją do wejścia SCLK, a sygnał o przesyłanym kanale (L lub R) do wejścia RLCLK.

Do procesora można też podłączyć sygnał danych na drugie wejście SDIN2. Jeżeli to wejście nie jest wykorzystywane, to zwora Z16 musi być zwarta.

Elementy R7, C9 i C10 stanowią zewnętrzny obwód pętli PLL procesora.

Układ U2 jest zasilany dwoma napięciami +3,3 V. Części analogowa (pętla PLL) jest zasilana napięciem +3,3 (VA) w stosunku do analogowej masy A\_GND. Napięcie to jest dodatkowo filtrowane przez filtr złożony z elementów R29, C11 i C12. Część cyfrowa jest zasilana napięciem +3,3 (VD) w stosunku do cyfrowej masy D\_GND.

Dane wyjściowe z procesora przez zwartą zworę Z10 (Z9 musi

być wtedy rozwarta!) podawane są na wejście danych DIN przetwornika U3 PCM1710U. Do poprawnej pracy przetwornik potrzebuje również pozostałych sygnałów interfejsu cyfrowego: zegara systemowego (wejście XTI), zegara taktującego dane (BCKIN) i informacji o przesyłanym kanale (LRCIN).

Przetwornik U3 może być programowany w 2 trybach: równoległym i szeregowym. W trybie równoległym wejście MODE (wyprowadzenie 24) musi być na poziomie wysokim - zwora Z12 jest rozwarta. Dane wejściowe mogą mieć wtedy długość 16 bitów i format normalny *right justified*. Za pomocą wyprowadzeń DM1 (26) i DM2 (27) ustawia się sterowanie deemfazą zależnie od częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego. Poziom na wyprowadzeniu CKSL (23) określa częstotliwość zegara systemowego: poziom niski  $256 \cdot f_s$ , poziom wysoki  $384 \cdot f_s$ .

W trybie programowania szeregowego (MODE=0 - zwora Z12 zwarta) możliwe jest zaprogramowanie wszystkich funkcji przetwornika: sterowanie poziomem sygnału wyjściowego audio, deemfazą, rozdzielczością wejściową (16 lub 20 bitów), formatem (normalnym lub I2S) itp.

W trybie szeregowym wykorzystywane są 3 linie:

- MC (27) linia zegarowa,
- ML (28) linia zatraskiwania danych (*latch*),
- MD (26) linia danych.

Informacje dotyczące rodzaju i sposobu przesyłania danych magistralą szeregową do zaprogramowania przetwornika można znaleźć w dokumentacji producenta.

Sygnał analogowy z kanałów lewego i prawego jest podawany na filtry dolnoprzepustowe zbudowane ze wzmacniaczem operacyjnym OPA2604 firmy Burr Brown. Zadaniem tych filtrów jest wyeliminowanie składowych o wyższych częstotliwościach, które powstają w procesie konwersji C/A. Odfiltrowany sygnał audio jest podawany na złącza cinch ZL2 (kanał lewy) i ZL3 (kanał prawy).

Układ przetwornika U3 jest zasilany napięciem +3,3 V i +5 V.

### WYKAZ ELEMENTÓW

#### Rezystory

R1, R21: 1M $\Omega$   
 R2...R5, R22...R28: 4,7k $\Omega$   
 R6: 1,2k $\Omega$   
 R7: 27 $\Omega$   
 R8, R9: 5,6k $\Omega$   
 R10, R11: 3,9k $\Omega$   
 R12, R13: 100 $\Omega$   
 R14, R15: 10k $\Omega$   
 R16, R18: 1k $\Omega$   
 R17, R19: 1,6k $\Omega$   
 R20: 75 $\Omega$   
 R29: 2,7 $\Omega$   
 Potencjometr PR1 4,7k $\Omega$

#### Kondensatory

C1, C2, C44, C45: 33pF  
 C3, C7, C11 C29...C38, C42, C43, C47, C49, C56...C58: 100nF  
 C4, C8, C26...C28, C39...C41, C50...C52, C55: 1 $\mu$ F/35V tantal  
 C9: 1,5nF  
 C10: 68nF  
 C12...C14, C46, C53, C54: 10 $\mu$ F/50V  
 C15...C18 2,2 $\mu$ F (1 $\mu$ F) MKSE  
 C21, C22: 330pF  
 C23, C24: 1000 $\mu$ F/25V  
 C25: 4700 $\mu$ F/16V  
 C48: 47nF

#### Półprzewodniki

M1, M2: mostek 1A/100V  
 U1: DIR1703  
 U2: TAS3001  
 U3: PCM1710U  
 U4: OPA2604  
 U5: 7809  
 U6: 7909  
 U7, U8: 7805  
 U9, U10: LM317  
 U11: PIC16F786 (zaprogramowany)  
 U12: 74HC04

#### Różne

WYS: wyświetlacz alfanumeryczny 2x16 znaków  
 X1: rezonator - patrz opis w tekście  
 X2: rezonator 2MHz  
 ZL1...ZL3 ZL\_D: złącza CINCH do druku  
 ZL6, ZL7: złącza śrubowe do druku  
 IM - impulsator Bourns ECOWJ  
 SW1 - switch  
 Listwa goldipnów ze zworkami

Możliwe jest zasilanie pojedynczym napięciem części cyfrowej i analogowej i rozdzielanie tych napięć filtrami RC. Lepszym rozwiązaniem jest rozdzielanie mas (analogowa i cyfrowa) i zastosowanie oddzielnych źródeł napięcia dla części cyfrowej i analogowej. Takie rozwiązanie zostało tutaj zastosowane. Układy U7 i U8 dostarczają napięcie +5 V dla przetwornika, a układy U9 i U10 napięcie +3,3 V dla odbiornika, procesora i mikrokontrolera U11. Rozdzielone masy analogowa i cyfrowa są połączone ze sobą w punkcie lutowniczym kondensatora C25. Wzmacniacz operacyjny jest zasilany napięciem symetrycznym  $\pm 9$  V ze stabilizatorów U5 i U6. Cały układ zasilania wymaga napięcia przemiennego ok. 8 V (złącze ZL7) i symetrycznego napięcia prze-

miennego 2x12 V (złącze ZL6). W tym ostatnim przypadku środkowy odczep uzwojenia powinien być podłączony do końcówki 1 złącza ZL6.

Całe urządzenie jest sterowane przez sterownik zbudowany w oparciu o mikrokontroler PIC16F876 - układ U11. Do portu PORTA został dołączony wyświetlacz alfanumeryczny 2x16 znaków PLED. Jest to bardzo efektywny wyświetlacz świecący na żółto na czarnym tle. Pobiera mało prądu - wg informacji producenta ok. 0,6 mA. Niewątpliwą zaletą jest też to, że ma wbudowany sterownik zgodny z HD44780. Oczywiście zamiast PLED można zastosować dowolny wyświetlacz LCD 2x16 znaków. Do ustawienia wszystkich nastaw służy impulsator IM typu ECWOJ firmy BOURNS i dodatkowy przycisk SW1.

Rezystor R26 wymusza poziom niski na wyprowadzeniu zerowania !MCLR, a rezystor R28 na linii portu RA4 (*open drain*).


**Tomasz Jabłoński, EP**  
**tomasz.jablonski@ep.com.pl**

*Zastosowany w projekcie wyświetlacz PLED udostępniła nam firma Spezial Electronic, tel. (22) 840-91-10, www.spezial.pl.*

*Wzory płytek drukowanych w formacie PDF są dostępne w Internecie pod adresem: **pcb.ep.com.pl** oraz na płycie CD-EP4/2004B w katalogu PCB.*

# Procesor audio z wejściem S/PDIF, część 2

## AVT-566

 

Drugą część artykułu poświęcamy przedstawieniu najważniejszych zagadnień związanych z konfiguracją, obsługą i montażem procesora audio z wejściem dla cyfrowego sygnału audio S/PDIF.

**Rekomendacje:** dla melomanów i wszystkich fanów dobrego sprzętu audio - zastosowany procesor DSP gwarantuje kształtowanie odtwarzanego sygnału bez negatywnego wpływu na jego jakość.

### Konfiguracja i obsługa urządzenia

W modelowym przedwzmacniaczu odbiornik U1 pracuje w trybie PLL (zwora Z11 jest zwarta). Oscylator X1 ma częstotliwość 6,144 MHz i zgodnie z **tab. 1** zwory Z3...Z6 są rozwarte. Ponieważ procesor U2 wymaga zegara systemowego  $256 \cdot f_s$ , to zwora Z1 została zwarta, a zwora Z2 rozwarta (**tab. 2**). Pozostał jeszcze wybór formatu danych wyjściowych. Tutaj zdecydował o tym format akceptowany przez przetwornik U3. Ponieważ U3 pracuje w trybie programowania równoległego, to akceptuje on tylko dane 16-bitowe zapisane w sposób naturalny dosunięte w prawo (*right justified*). Z tego powodu zwory Z7 i Z8 określające format danych wyjściowych zostały zwarte (**tab. 3**). Dane wejściowe docierają do odbiornika ze złącza COAX - zwora Z14 jest zwarta, a Z15 rozwarta. Dane wyjściowe z odbiornika są podawane na wejście danych SDIN1 procesora U2. Jeżeli procesor U2 jest wykorzysta-

tywany, to jego wyjście danych SDOUT jest połączone przez zworę Z10 z wejściem danych odbiornika. Zwora Z9 musi być rozwarta. Jeżeli układ ma pracować w konfiguracji odbiornik-przetwornik, to Z9 jest zwarta, a Z10 rozwarta. Przy niewykorzystywanym wejściu SDIN2 procesora zwora Z16 jest zwarta. Konfigurację kończy zwarcie zwory Z12 i wprowadzenie przetwornika U3 w tryb programowania równoległego.

Po włączeniu zasilania układy odbiornika, procesora i mikrokontrolera muszą zostać wyzerowane. Najpierw procedurę zerowania kończy mikrokontroler. W tym czasie linia RES jest w stanie niskim. Po rozpoczęciu normalnej pracy program sterujący mikrokontrolera programuje porty: PORTA jako wyjściowy, PORTB jako wejściowy z wyjątkiem linii RB3 (linia RES) i PORTC jako wyjściowy z wyjątkiem linii RC2. Następnie wykonywana jest procedura zerowania odbiornika i procesora. Żeby zerowanie procesora się powiodło, muszą być spełnione 2 warunki: sygnał MCLK musi być aktywny (fala prostokątna) i na wejściu !RESET musi być stan niski przez minimum 10 cykli

**Tab. 4. Funkcje bitów rejestru MCR**

| Bit  | Opis     | Funkcja                   | Wartość      | funkcja                                    |                           |    |  |
|------|----------|---------------------------|--------------|--|---------------------------|----|--|
| B7   | FL       | Tryb fast load            | 0            | Tryb normalnej pracy                       |                           |    |  |
|      |          |                           | 1 (domyślna) | Tryb <i>fast load</i>                      |                           |    |  |
| B6   | SC       | Częstotliwość zegara      | 0            | SCLK=32 x fs                               |                           |    |  |
|      |          |                           | 1            | SCLK=64 x fs                               |                           |    |  |
| B5:4 | E1, E0   | Format danych wyjściowych | 00           | Dosunięte do lewej <i>left justified</i>   |                           |    |  |
|      |          |                           | 01           | Dosunięte do prawej <i>right justified</i> |                           |    |  |
|      |          |                           | 10           | I2S  |                           |    |  |
|      |          |                           | 11           | rezerwa                                    |                           |    |  |
|      |          |                           | B3:2         | F1, F0                                     | Format danych wejściowych | 00 | Dosunięte do lewej <i>left justified</i>   |
|      |          |                           |              |  |                           | 01 | Dosunięte do prawej <i>right justified</i> |
| 10   | I2S      |                           |              |  |                           |    |  |
|      |          |                           | 11           | rezerwa                                    |                           |    |  |
|      |          |                           | B1:0         | W1, W0                                     | Długość słowa danych      | 00 | 16 bitów                                   |
|      |          |                           |              |  |                           | 01 | 18 bitów                                   |
| 10   | 20 bitów |                           |              |  |                           |    |  |
| 11   | rezerwa  |                           |              |  |                           |    |  |

MCLK. Po prawidłowym zakończeniu sekwencji zerowania procesor TAS3001 wchodzi w tryb *fast load*:

- Wszystkie parametry equalizera są ustawiane na 0 dB, czyli sygnał jest przenoszony bez żadnych modyfikacji.
- Filtry regulujące tony niskie i wysokie są ustawiane na 0 dB (*flat*).
- Układ miksera jest ustawiany na przenoszenie sygnału z SDIN1 (SDIN1 - 0 dB, SDIN2 - *mute*).
- Regulator głośności jest ustawiany w stan MUTE (całkowite wyciszenie).

W trybie *fast load* jest zalecane zaprogramowanie parametrów equalizera oraz ewentualnie parametrów miksera. W trybie *fast load* procesor nie akceptuje danych audio. Po ewentualnym koniecznym zaprogramowaniu equalizera trzeba wprowadzić układ w tryb pracy normalnej. Potrzebne do tego jest wyzerowanie najstarszego bitu w rejestrze *Main Control Register* MCR (tab. 4). W modelowym przedwzmacniaczu nie jest wykorzystywana funkcja equalizera ani miksera i dlatego po zerowaniu program sterujący przechodzi do zaprogramowania rejestru MCR, żeby ustawić procesor w tryb normalnej pracy i zaprogramować formaty danych wejściowych i wyjściowych.

W modelowym rozwiązaniu do MCR wpisywana jest wartość 54h, co oznacza: bit FL (tryb normalnej pracy), SCK=64 x fs, dane wyjściowe i wejściowe *right justified*

i długość słowa danych 16 bitów. Konfiguracja słowa MCR musi się zgadzać z ustawionym zworkami formatem danych wyjściowych odbiornika i formatem danych wejściowych przetwornika. Do zakończenia konfiguracji pozostało jeszcze wystawienie stanu wysokiego na wejściu DSD przetwornika (praca w trybie normalnym) i stanu wysokiego na wejściu MUTE.

Można teraz podłączyć na wejście ZL1 sygnał S/PDIF z napędu CD ROM komputera lub z wyjścia COAX odtwarzacza. Program sterownika odczytuje z pamięci EEPROM mikrokontrolera ustawienia głośności, regulacji tonów niskich i wysokich oraz kompresora dynamiki i układ jest gotowy do pracy. W pętli głównej programu możliwe jest ustawianie głośności przez pokręcanie pokrętłem impulsatora. Na ekranie wyświetlacza pojawia się napis np. VOLUME -12 dB. Poziom sygnału można ustawiać w zakresie od -70 dB do +18 dB z krokiem 1 dB. Naciśnięcie klawisza F spowoduje wejście do menu funkcyjnego. Dostępne są następujące funkcje:

- ustawianie tonów niskich - *set bass*,
- ustawianie tonów wysokich - *set treble*,
- ustawianie balansu - *set balance*,
- ustawianie progu kompresora dynamiki - *set DRC*.

Funkcje wybiera się impulsatorem, a akceptuje do wykonania aktualnie wyświetlaną klawiszem F. Funkcje regulacji barwy tonu

działają tak samo i umożliwiają regulacje w zakresie od -18 dB do +18 dB. Na przykład po wybraniu *set bass* na ekranie pojawia się tekst: *bass +01 dB*. Żądaną wartość ustawia się impulsatorem i jest ona na bieżąco zapisywana do procesora i zapamiętywana w pamięci EEPROM. Wykonywanie tej funkcji kończy naciśnięcie klawisza F i program przechodzi do pętli głównej.

Funkcja ustawienia balansu - *set balance* - umożliwia ustawienie różnych poziomów sygnału w kanale lewym i prawym. Na ekranie wyświetlacza pojawia się tekst: *Volume -30dB Left* (górny wiersz) i *Volume -30dB Right* (dolny wiersz). Poziomem odniesienia jest kanał prawy. W trakcie regulacji poziom tego kanału się nie zmienia, a regulowany jest tylko kanał lewy. Zmieniana wartość poziomu w kanale lewym jest na bieżąco wpisywana do procesora i pamięci EEPROM. Funkcję kończy naciśnięcie klawisza F i program przechodzi do pętli głównej. Funkcja *set DRC* umożliwia wpisanie do układu kompresora 7 wartości progów zadziałania: 0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, -24 dB, -30 dB i -36 dB.


Wszystkie regulacje są zapisywane do pamięci EEPROM i po włączeniu zasilania z niej odczytywane i wpisywane do procesora TAS3001. W ten sposób po włączeniu zasilania urządzenie ma takie same ustawienia jak przed jego wyłączeniem.

### Montaż i uruchomienie


Urządzenie zmontowano na 2 płytkach drukowanych. Na płytce głównej pokazanej na rys. 3 umieszczono: odbiornik, procesor, przetwornik z filtrem dolnoprzepustowym, sterownik i zasilacz. Na dodatkowej płytce (schemat montażowy na rys. 4) umieszczono został wyświetlacz, impulsator i klawisz funkcyjny. Obie płytki są połączone rzędem katowych złoconych goldpinów.

Montaż płytki głównej nie będzie - niestety - należał do łatwych. Większość nowych układów scalonych jest umieszczanych w coraz mniejszych obudowach do montażu powierzchniowego. Układy U1 i U2 są umieszczone w takich właśnie obudo-



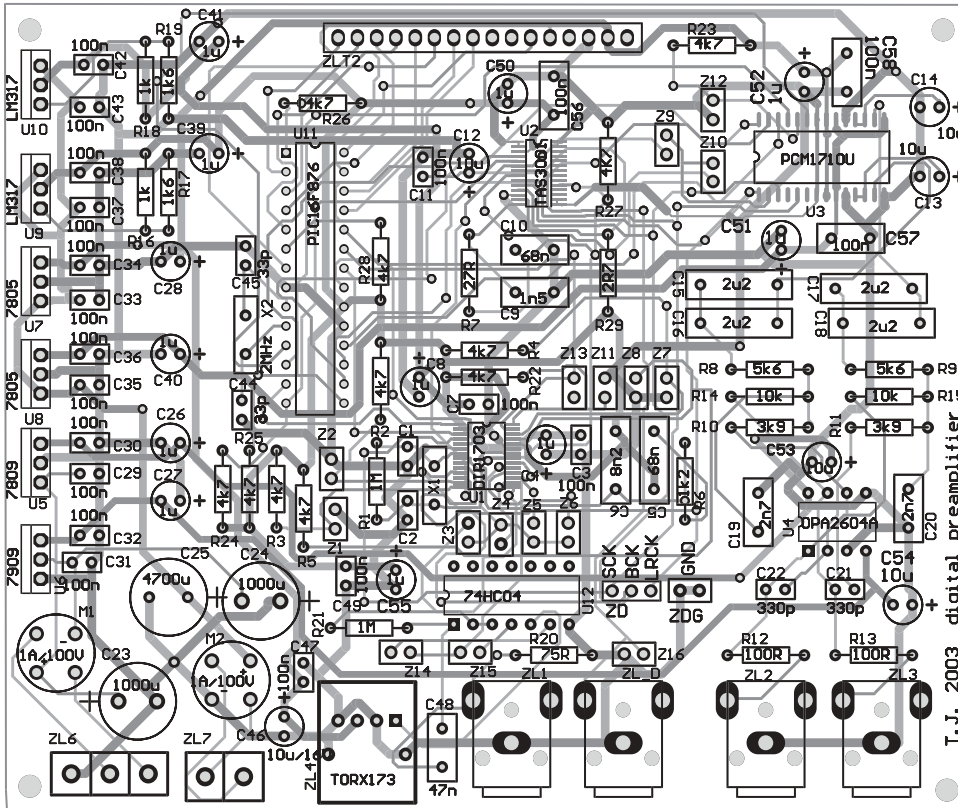

Rys. 3. Schemat montażowy płytki procesora

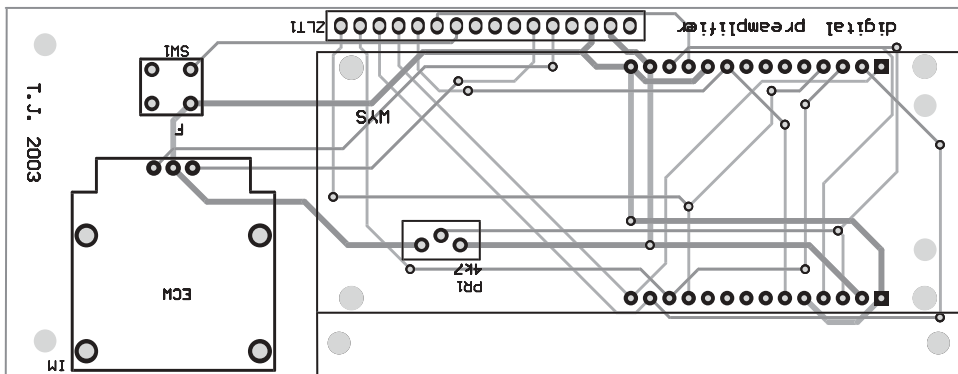

Rys. 4. Schemat montażowy płytki pomocniczej

wach. Odstęp pomiędzy nóżkami wynosi zaledwie 0,65 mm. Trzeba albo samemu się nauczyć lutować takie wyprowadzenia, albo znaleźć kogoś, kto wykona taką usługę profesjonalnie. Układ przetwornika U3 jest również w obudowie do montażu powierzchniowego, ale wyprowadzenia są tak rozmieszczone, że przyłutowanie ich nie stanowi problemu. Jeżeli przebrniemy przez montaż układów SMD, to pozostałe elementy przyłutujemy bez problemu. Układ mikrokontrolera U11 powinien być umieszczony w podstawce.

Uruchomienie rozpoczynamy od podłączenia napięcia przemiennego ok. 8 V do złącza ZL7 i spraw-


dzenia poprawności napięć +5VD, +5VA, +3,3VD i +3,3VA. Jeżeli wszystko jest w porządku, to można w podstawkę włożyć zaprogramowany mikrokontroler U11. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się tekst powitalny i po nim program wejdzie do pętli głównej. Wyjście DIGITAL AUDIO napędu DC-ROM komputera lub wyjście COAX odtwarzacza CD należy połączyć kablem z wejściem ZL1. Po uruchomieniu odtwarzania płyty na nóżce 4 układu U12 powinien pojawić się przebieg sygnału S/PDIF podobny do pokazanego na rys. 5.

Jeżeli odbiornik U1 został prawidłowo skonfigurowany i ziden-


tyfikuje prawidłowe dane wejściowe, to na wyprowadzeniu UNLOCK (zwora Z13) pojawi się stan niski. W czasie kiedy UNLOCK jest w stanie wysokim, wyjście danych DOUT jest w stanie niskim (MUTE) i oczywiście cały układ nie będzie działał.

Na rys. 6 pokazano sygnał danych na wyjściu DOUT (kanał 1) i sygnał LRCKO (kanał 2).


Przy odbiorze danych z płyty audio CD LRCKO ma częstotliwość równą częstotliwości próbkowania 44,1 kHz. Na wyprowadzeniu BCKO pojawia się przebieg o częstotliwości  $64 \cdot fs$  ( $64 \cdot 44,1 \text{ kHz} = 2,8224 \text{ MHz}$ ). Zegar systemowy o częstotliwości  $256 \cdot fs$  ( $256 \cdot 44,1 \text{ kHz} = 11,2896 \text{ MHz}$ ) pojawia się na wyprowadzeniu SCKO. Jeżeli tak jest, to odbiornik jest skonfigurowany i działa prawidłowo. Następnym krokiem może być sprawdzenie układu odbiornik-przetwornik bez procesora U2. Trzeba sygnał danych z wyjścia DOUT odbiornika połączyć z sygnałem danych DIN przetwornika U3 zwora Z9. Po zasileniu układu filtrów dolnoprzepustowych (U4) na złączach CINCH ZL3 i ZL4 powinien się pojawić nieznkształcony sygnał akustyczny odtwarzanego utworu. Jeżeli tak jest, to są sprawdzone i sprawne układy odbiornika, przetwor-

 

Rys. 5. Tak mniej więcej wygląda sygnał S/PDIF oglądany na oscyloskopie

 

Rys. 6. Przykładowe przebiegi sygnałów DOUT i LRCKO

 

Rys. 7. Przebiegi sygnałów na wejściu danych procesora TAS3001 podczas regulacji głośności: sygnał na wyjściu dla tłumienia -37dB (a), przebieg na wejściu procesora (b)

nika i filtru, a pozostaje jeszcze sprawdzenie działania procesora U2. Żeby to zrobić, trzeba odłą-

czyć wejście danych przetwornika z wyjścia odbiornika (rozewrzeć zworę Z9), a do wejścia danych przetwornika dołączyć wyjście danych procesora (zrewrzeć zworę Z10). Najpierw sprawdzamy regulację głośności. Na rys. 7 pokazano sygnał danych z wyjścia danych procesora (kanał 1) i sygnał danych z wejścia procesora (kanał 2) przy tłumieniu równym -37 dB.

Widać wyraźnie, że dane są modyfikowane przez TAS3001. Przy zmniejszaniu tłumienia (większa głośność) sygnał z wyjścia staje się coraz bardziej podobny do sygnału z wejścia, a przy 0 dB oba te sygnały powin-

ny być identyczne. Oczywiście przy uruchamianiu oscyloskop nie jest konieczny i można to wykonać na słuch. Podobnie są sprawdzane pozostałe funkcje: regulacji barwy tonu, balansu i kompresora dynamiki.

**Tomasz Jabłoński, EP**  
**tomasz.jablonski@ep.com.pl**

*Zastosowany w projekcie wyświetlacz PLED udostępniła nam firma Spezial Electronic, tel. (22) 840-91-10, [www.spezial.pl](http://www.spezial.pl).*

*Wzory płytek drukowanych w formacie PDF są dostępne w Internecie pod adresem: [pcb.ep.com.pl](http://pcb.ep.com.pl) oraz na płycie CD-EP4/2004B w katalogu PCB.*